



RADIO AMATEŘ

ROČNIK I.

PRÍLOHA 18. ČÍSLA „NOVÉ EPOCHY“ II.

CÍSLO 15

Radio - Poděbrady.

Naše budoucí největší vysílací stanice! Sto padesát metrů vysoko k nebesům třímá svá kovová dvě stožáry, na nichž jako obrovská pavučina visí její antena. Sto padesát metrů — tedy $2\frac{1}{2}$ krát výše než pražská rozhledna — nad okolní rovinu čnějí štíhlé stožáry, viditelné již z dálky několika kilometrů.

Vysílání v Poděbradech bude se dít dvěma stanicemi, z nichž je dnes namontována — zatím jen v provisorním baráku — jen stanice menší, 5 KW, systemu „Telefunken“. Definitivní zařízení bude francouzského systému Latour-Bethenot, o sile 100 KW; bude mít dva alternátory po 50 KW a bude sloužit k provozu zaoceánskému. Dokončena bude asi počátkem roku 1924. Zatím se pilně pokračuje na stavbě strojovny, v níž budou umístěny obě stanice.

Dosavadní malá stanice byla odevzdána v lednu a korresponduje se všemi evropskými stanicemi radiotelegraficky. Telefonie, která s počátku činila jisté potíže,

je nyní dík novému zařízení úplně uspokojivá. Tážete se, proč byly právě Poděbrady zvoleny pro zbudování naší největší radiostanice? Poněvadž tamní geologické poměry umožňují nejdokonalejší uzemění a tím zaručují nejlepší výkonnost stanice. Správné uzemění je podmínkou dokonalého vysílání, neb jen malým zemním odporem lze elektromagnetické vlny dokonale rozesílat do prostoru. O důležitosti zemního spojení můžeme si učiniti pojmem z pokusů, konaných v Nauenu, kdež bylo zjištěno, že stejná energie v anteně, umožňující při dobrém uzemění dorozumění na největší možnou vzdálenost na světě, to jest 20.000 km, postačí při odpojení od země sotva na 100 km!

Poděbradská stanice je zbudována na velmi vlhkém a proto dobře vodivém podkladu, umožňujícím dokonale uzemění, o němž bude Pettin nadar-



Obr. 1. Pohled s jednoho stožáru (s výškou 25 metrů) na druhý stožár, vysoký 150 m a na rozestavěnou budovu. Fotografie sejmouta v době, kdy byla kladená „protiváha“, síť to měděných kabelů v celkové délce 9000 m, uložených 40 cm hluboko pod povrchem země.

mo snít jako o nedosažitelném ideálu. K dokonalému vyzařování vysílané energie

z antény napomahá tak zvaná zemní protiváha, jejíž uložení zobrazuje náš obrázek, sejmoutý v době, kdy byla ukládána do země — do tras 40—80 cm hlubokých — ona splet měděných kabelů, měřících celkem 9000 m délky a zobrazujících v zemi jakýsi průměr antény.

Anténa je střechovitá a s výškou 110 m (závěs antény je pronešen o 40 m) rozblíží se k postranním, 18 m vysokým sloupům, jichž je na každé straně 12.

Vysílání telegramů poděbradskou stanici

bude se dít z Prahy zvláštní telegrafickou linkou, již se impulsy morseova vysílače přenesou do stanice, která je vyzáří do prostoru. Podotkněme ještě, že mimo zařízení, která dodaly cizí firmy — "Telefunken" malou 5-KW stanici, a "Société française radio-électrique", velkou, 100 KW — přispěla českou prací i fa F. Křížík a spol., která dodala elektrické stroje pohonné. Stanice totiž bude vyzbrojena vlastní elektrárnou pro případ poruchy Středočeské hydroelektrárny, která ji normálně napájí potřebným proudem.

Význam radiotelefonie pro zemědělce.

Ač jsem se v Radioamatérku i v Nové Epoše a i jinde zmínil o významu radiotelefonů a radiotelegrafie pro zemědělce, uvedu tu v krátkých rysech hlavní body, vzhledem k tomu, že toto číslo Nové Epochy s přílohou Radioamatér je určeno k propagaci mezi rolnictvem a zemědělců.

Než se zmíním o vlastním významu radiotelefonie pro zemědělce, považuji za nutné předeslat několik slov o rozmachu jejím v cizině, najměj v Americe, kde během posledních dvou let nabyla netušeného rozšíření.

Amatérská radiotelegrafie počala se tam nejdříve šířit od konce roku 1920. Každý občan americký smí mít svou přijímací a vysílací stanici — tuto ovšem jen do určité síly. (Délka vlny nejvýše 360 m, vysílaci energie 0,5 Kw.) Je-li jíž vysílacích stanic hojně — mají je velké denní listy, školy, informační kanceláře a obchodní domy — je přijímacích téměř nekonečná záplava.

Počet soukromých stanic vysílacích odhaduje Flemming na 2000; pracují navzájem nezávisle. Jsou seskupeny hlavně ve východních státech a pak na Tichomořském pobřeží. Jen v samém okolí Nového Yorku je jich přes 20. Poněvadž při jisté velké hustotě stanic nastávají nedorozumění, bude nyní vypracován společný řád — nemajíci snad za účel znemožnit a zakazovat stanice, ale organizovat jejich vysílání.

Zajímavá je organizace jednotlivých vysílacích stanic, které mají přednáškové síně, v nichž umělci zpívají a přednášejí před mikrofonem vysílače. Vysílací zařízení, anténa, kontrolní a úřední místnosti doplňují každou stanici vysílaci.

Podnět ke zřizování těchto stanic dala společnost Westinghouse, která první v prosinci 1920 otevřela stanici v East Pittsburgu (K. D. K. A.).

Amatérů radiotelefonistů — vlastně jen přijímacích — je dnes v Americe na 2 miliony; aby mohli být uspokojeni, pracuje na 12.000 speciálních firem, vyrábějících potřebné přístroje a jich součástky.

Nejzajímavější organizaci ve Spojených Státech je American Relay League, neobchodní společnost radioamatérů; má za úkol chránit jejich zájmy. Organizuje vysílání, předávání od stanice ke stanici z jednoho konce Ameriky na druhý přátelských radiotelegramů nebo zpráv radiotelefonických a j.

A jaké jsou programy vysílajících stanic?

V tom směru se vkus obecnstva, t. j. radioamatérů, rychle vytříbil. Neupravené a kusé zprávy, po nichž každý nejprve dychtivě přidil, ustoupily organisovalým a obsáhlým zprávám všeho druhu. Zprávy hodinové a meteorologické zajímají jisté vrsty, všichni však zachycují různé radiotelefonické přednášky lidových a zdravotnických (jaký užitek by u nás z toho měla Liga protituberkulosní a Červený kříž!), přednášky populárně vědecké, historické a politické. Ba i bohoslužby a kázání jsou vysílány radiotelefonicky. Také obchodní zprávy o tržní situaci jsou velmi vyhledávány a prokazují zemědělcům dobré služby. Některé university vysílají i populární výchovné přednášky osvětové radiotelefonem — což u nás prý brzy zkusi Osvětový svaz, Husova universita.

A zde právě přicházíme k významu radiotelefonie pro zemědělce.

Vysílající stanice mohou — a také konají mnoho dobrého. Jednak šíří rychle a bezpečně zprávy o plodinové burze, takže zemědělec ví, co má a co nemá dát na trh, po čem je poptávka a po čem není. Dávají mu však i jiné zprávy. Široká síť meteorologických stanic, spojená s bezdrátovou telegrafii pracuje stále na předpověďích počasí a právě takovým rozsáhlým a rychlým spojením může

dávati zprávy pravdě podobné. Zprávy o počasí mají význam pro zemědělce hlavně ve žnich, aby včas sklidil úrodu, kterou by jinak nechal ještě ležet na poli a kterou by mu bouře třebas zničila. Včas varován radio-telefonickou zprávou, napne sily a sklidí jistě před lijavcem.

Ale nejen to. Radiotelefónem rozšíří různé hospodářské ústavy poučení o opatřeních proti dobytčím nemocem, poučují o výhodných osivech, dávají zemědělcům různé rady. Rozšíří přednášky národního hospodářského kulturního suchopáru, drenážování, o hospodářských strojích, těžení rašeliny, zpracování ovoce, dobývání lihu z kaštanů, z pilin, ze slámy, atd.

A nejen o poučení je tu postaráno. Památkována i na zábavu. Večer, kdy rolník za zimních večerů želi vzdálenosti od světa, od města a jeho zábav, přináší radiotelefón hudební pozitiv koncerty a zpěvem. Libě linou

se zvuky vybraného orchestru a zpěvných hlasů z hlasitčky mluvíčkohu telefonu, takže celá rodina i sousedé mohou poslouchat ten div, přicházející bez drátu z dálky.

To je dosud ovšem jen v cizině. U nás byla radiotelefonií cesta uzamčena na sedm zámku a ministerstvo pošt a telegrafů stíhalo každého kriminálem, kdo si takovou stanici chtěl pořídit.

Také nový zákon nedovoluje naprostě volné užívání radiotelefonie, avšak prováděcí jeho nařízení je milosrdnější a stanoví, za jakých podmínek může si obyčejný smrtelník pořídit přijímací stanici. Ale vývoj tu je, jde nezadržitelně ku předu a nadeje den, kdy na každé vesnici, v každém městečku a i na každé samotě bude ono nové pojítko se světem: radiotelefonií přijímač.

Přejeme našim zemědělcům, aby radiofoni svou organizaci služby meteorologické, osvětové i zábavné jim přinesla mnoho zdaru!

Nízkofrequentní sesilovač.

Tam, kde se jedná o značné sesílení zvuku v telefonu, používáme obyčejně sesilovače nízkofrequentního. Abychom osvětlili účelnost jeho použití, zdůrazňujeme, že jej lze výhodně použít k sesílení zvuků již zachycených po- psanými stanicemi vysokofrequentními, tedy k sesílení již defektovaného proudu. Sesilovače nízkofrequentního můžeme však použít i k jiným zajímavým pokusům, k sesilování zvuku v obyčejném telefonu drátovém, k sesilování a reprodukování slabých šestestů, jako tlukotu srdece atd.

Používání nízkofrequentního sesilovače doporučuje se, jak již uvedeno teprve za vysokofrequentním, neboť vysokofrequentní mnohem lépe sesiluje stanice vzdáleně než blízké a proto dociluje mnohem většího okruhu působnosti. Nízkofrequentní sesilovač sám o sobě jen s předřazeným detektorem (buď krystalovým nebo lampovým) hodí se pro silné přijímání stanic blízkých.

Popíšeme v následujícím zhotovení nízkofrequentního transformátoru, který je podstatnou částí sesilovače a udáme schemata spojení pro různé typy stanic, jejichž konstrukce velmi dobře vyhovuje.

Majitel 4-lampové vysokofrequentní stanice vystačí k dalšímu sesílení obyčejně jeden nebo dva stupně nízké frekvence.

Velmi dobrou službu koná také čtyřlampová stanice kombinovaná, kdež první lampa je zapojena na vysokou frekvenci, druhá zastává úlohu defektoru a třetí a čtvrtá jsou nízkofre-

fquentní. Toto schema má i „Radiola“, oficiální přijímač „Radioslavie“, o němž přineseme ještě bližší zprávu.

Transformátory, jejichž pomocí se přenáší variace zesilovaného proudu z anodového okruhu jedné lampy na mřížkový okruh druhé, mají různé transformační poměry, mnohdy až 1 : 10. Také úprava jader a vinutí bývá různá. Použijeme tu jednoduchého ale velmi dobré výsledky skýtajícího typu tak zvaných transformátorů ježkových, jejichž jádro je zhotovené ze železného drátu. Plného jádra použíti nelze, neboť v něm vznikají vifivé proudy Foucaultovy.

Zhotovíme si transformátory odstupňované; první bude mít poměr 1 : 5, druhý a eventuálně i třetí poměr 1 : 3. Vinutí můžeme provést buď drátem 0,08 emailovým nebo opředeným hedvábím; emailovaný je lacinější a úplně postačí.

Cívky pro transformátorky zhotovíme ze dřeva, z ebonitu nebo i jen z papíru. Podmínkou je opět dobrá izolace, která u dřeva i u papíru se provede několikerym našelakováním. Popíši cívky, zhotovené ze dřeva: čela cívek mají průměr 50 mm a jsou 8—10 mm silná, vnitřní velikost pro jádro je 10 mm. Vnitřní vzdálenost čel od sebe je 40 mm. Podobné cívky si můžeme dáti zhotoviti lacino u soustružníka.

Jádro. Z měkkého železného drátu 0,5 mm silného nastříháme kousky 19 cm dlouhé; tolik, aby tvořily svazek o průměru 1 cm. Takto zhotovené jádro namočíme do šelaku

nebo isolačního laku a necháme uschnouti. Na takto připravené jádro nasuneme těsně obě zhotovená čela — do udané vzdálenosti 40 mm od sebe; na obou stranach čel přečnivá tedy po 65 mm jádra. Jádro mezi čely isoluje dvojitou vrstvou silného, isolačním lakem prosyceného papíru. Čela opatřime malými svorkami nebo malými šroubkami k zachycení vývodů vinutí. Svorky nebo ohebné vývody, které pak stočíme ve spirálku, pečlivě označíme, abychom věděli, kde je začátek a kde konec primárního a sekundárního vnuti. Můžeme si to také označit barevnými přívodními draty a to se obyčejně označuje: zeleně vstup do primárního a červeně konec; žlutě začátek a modře konec sekundárního.

Vinuti provádíme na přiměřeném výjáku, který si snadno zhotovíme z odložených kolíčků od budíku nebo pod. Směr vinutí primárního a sekundárního je souhlasný. Primární vinutí prvního transportu bude mít 3000 závitů, sekundární 15000; u dalších bude primární 3000, sekundární 9000. Vinutí pokud možno zavít vedle závitu, ale přehození několika závitů nevadí podstatně dobré působnosti přístroje. Když navineme primární vinutí, přikryjeme je dvojnásobnou vrstvou isolačním lakem nasyceného papíru; pak vinníme vinutí sekundární. Navinutý transformá-

tor obalíme opět papírem a alespoň dvěma vrstvami šelakovaného isolačního plátna, které pak svážeme úvazky, aby se nerozevrahalo.

Uzavření jádra provedeme na navinutém transformátoru iím způsobem, že přečnivající jádra přehneme přes čela podél vinutí tak, aby tvořila kolem celého transformátoru stejnoměrný plášt, z něhož vyčnívají jen svorky nebo přívodní dráty. Takto upraveného ježka opět dobře svážeme provázkem nebo tkanicí.

Parafinování hotového transformátoru děje se jeho ponovením do nádoby s roztaveným — ne však příliš horkým nebo dokonce vroucím — parafinem, kdež jej ponecháme asi 2 hodiny, aby parafin proniknul všemi pory a vypudil všechny vzduch. Teprve po dokonalém ustydnutí z parafinové lázně vyjmutého transformátoru, lze počítí s montáží.

Telefonní transformátor. V mnohých konstrukcích používá se telefonního transformátoru, který má za úkol chránit sluchátko před přímými účinky anodové baterie. Transformátory ty mají buď poměr 1:1, nebo i sestupný 2:1; zmíňujeme se zde o nich proto, že většina jejich sesstrojení je podobné jako u popsaných transformátorů, jen počet závitů volíme dle žádaného transformačního poměru, ku příkladu 3000:3000, nebo 6000:3000.

(Dokončení.)

Z C E L É H O S V Ě T A.

Situace u nás se dosud nevyjasnila, a nařízení, které bylo slibováno na konec dubna, dosud nevyšlo. Zatím se pokračuje v konferencích — radioamatéři budou však při úplně spokojeni, neboť stanice budou povoleny s největší benevolencí. Snad se do prázdnin přec jen dočkáme. —er.

Tlampač „Kecal“. Laboratoř „Nové Epochy“ a „Radioamatéra“ uvádí do prodeje první výrobek toho druhu v ČSR — výrobek při nejmensím se rovnající výkonnosti nejlepším cizozemským hlasitě mluvícím telefonům. Oproti mnohým cizím běžným typům

má hlavně tu výhodu, že nepotřebuje žádné pomocné baterie akumulatorové a že reprodukuje silně, ať jasné, bez chrapotu a bez deformací. Také nepotřebuje nízkofrekvenčního sesilovače a pracuje výborně přímo na sesilovači vysokofrekvenčním. O jeho dokonalosti a levné ceně svědčí již ta okolnost, že Anglie objednala ihned serií 1000 kusů „Kecala“. Zvláštním uspořádáním jader elektromagnetů je zabráněno magnetickému rozptylu, takže všechna energie se koncentruje na střed důmyslně zachycené a napjaté membrány. Bližší zprávu o oficiálních zkouškách přinесeme příště.

—ar.

K O U P Ě A P R O D E J .

V této rubrice budeme uveřejňovat nabídky a popisy po přístrojích z domácí dílny. Poplatek (splatný předem) za oznámku v rozsahu 4 řádků obnáší 5 Kč, další řádek (40 písmen) za 1 Kč. Nabídky, pokud jsou řízeny na administraci, musí být provázeny portem k zaslání inserentovi, a opatřeny číslem inserta.

K. P. 9. — Koupím stereoskopický přístroj. Nabídky s stručným popisem a udáním ceny na adresu St. Dvořák, odborný učitel, Mariánské Hory, Morava.

K. P. 10. — Prodám heterodyn, zhotovený dle popisu v „Radioamatér“u. Cena 15—Kč. Nabídky pod značkou K. P. 10 do administrace tohoto listu.