

# RADIOAMATÉR

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

1

Ročník XXV • V Praze 16. ledna 1946

## OBSAH

Rozvoj vysílačidlo zařízení BBC za druhé světové války . . . . .	2
Z domova i ciziny . . . . .	2
Viditelné zvukové vlny? . . . . .	3
O podstatě frekvenční modulace .	4
Amplitudová modulace a postranní pásma . . . . .	5
Elektronkový voltmetr s diodou .	6
Dva příspěvky k dvojčinným zesilovačům . . . . .	7
Přístroj ke zkoušení elektronek .	8
Jak určíme vlastnosti neznámých elektronek . . . . .	12
Přepracování vinutí na želez. jádra odličených rozměrů . . . . .	13
Pantografový popisovač stroj . .	14
Krystalka s pevným detektorem .	19
Kolečko k třepení papíru . . . .	19
Synchronní a asynchronní motorek pro gramofon . . . . .	20
Anglická hudba na deskách . . . .	22
Hudební laik a partitura . . . . .	22
K oslavám Sibelliův narozenin .	23
Plastický zvuk a barevná groteska na výstavě „50 let kinematografie“	24
Studený spoj . . . . .	24
Na všechn vlnách . . . . .	24
Anglické zkratky . . . . .	25

## Chystáme pro Vás

Laciný a přesný jemný převod pro přijímače a měřicí přístroje. ● Prostý vibrátor k napájení malých bateriových přijímačů. ● Méně známé stránky teorie reproduktoru. ● Základní zapojení přístrojů pro frekvenční modulaci.

## Plánky k návodům v tomto čísle

Kostra a schéma zkoušeče elektronek Kčs 30.—. ● Výkresy pantografového rychloho stroje (4 kusy) Kčs 45.—. ● Synchronní motorek nesouměrný Kčs 6.—. Asynchron. motor pro gramof. Kčs 17.—.

K objednávkám s přesnou adresou připoje příslušnou částku a Kčs 3.— na výlohy se zasláním v platných poštovních známkách. Adresujte je redakci „Radioamatéra“.

## Předplatné na nový ročník „Radioamatéra“

Na celý rok (12 čísel) . . . . . Kčs 160.—  
Na pol. roku (6 čísel) . . . . . Kčs 82.—  
Na čtvrt roku (3 čísla) . . . . . Kčs 42.—  
Jednotlivé výtisky . . . . . Kčs 15.—  
včetně výloh se zasláním pro celou ČSR. Předplatné lze vyrovnat buď vplatním lístekm pošt. spořitelny (dosaďadní přími odběratelé jej nalezli v tomto čísle; ostatní mohou použít návodu na straně 28. tohoto čísla vpravo dole), nebo hotově v administraci „Radioamatéra“, Praha XII., Stalinova 46. Na tento ročník příslušíme i nové odběratele, jejichž přihláškám jsme v předchozím ročníku nemohli vyhovět.

**Z**ahájení dvacátého pátého ročníku časopisu u nejstarších svého oboru a ještě k tomu první nový rok ve svobodě a míru, jaká to lákavá příležitost k oslavě, přehlídkce minulé práce a k rozvinutí plánů pro budoucnost. Soudíme však, zajisté shodné s většinou čtenářů, že i oslava musí plnit příkaz doby, a tím je v našem postavení práce, práce a zase práce. Vyčkáme tedy příhodnější doby a do této odstavců soustředíme informace o událostech poslední doby.

Všeobecná úprava cen práce a zboží způsobila zvětšení cen papíru i tiskářských i režijních nákladů i tohoto listu. Jeho vydavatel, jako podnik veřejný, sledoval v Radioamatérku odedávna službu rozsáhlé obci domácích pracovníků. Nechtěl, a za válečných omezení ani nemohl, ale nechce ani v budoucnu zattít list takovou prodejní cenou, aby jeho vydávání bylo v celkovém hospodaření podniku akci výnosovou. Časopis sám

musí však na sebe vydělat, neboť kromě prodeje a vcelku malého výnosu inserce nemá zdrojů, z nichž by mohl žít. Spolu s úmyslem setrvat při 32 stranách rozsahu a poměrné bohatosti vnitřní úpravy, vedly tyto hospodářské ohledy k stanovení nové prodejní ceny. S věděností potvrzujeme, že předchozí ještě úpravy přijali čtenáři s pochopením, i když jsme jim za okupace nemohli pořát vysvětlení. Nyní, kdy hodnota obsahu Radioamatéra může bez překážek růst, kdy nastávají hospodářské obroda našeho státu projevi se vbrzku i na naší práci, smíme očekávat, že opatření, které jsme učinili z nezbytnosti, bude posuzováno správně a s porozuměním. Novou úpravu předplatného uvádíme na konci listu a zvlášť ve vedení sloupce na této straně.

Od 1. prosince minulého roku byly zvýšeny ceny elektronek, a to o 70 % proti dnešnímu stavu, při čemž se ceny zaokrouhluji na celé desetitahlež obvyklým způsobem. Elektronky speciální, v centech elektronek neuvedené, mají zvětšení o 50 %. Toto zvětšení cen elektronek samo o sobě by zájemce tolik netěšilo, kdyby bylo zárukou, že od nynějška budou. Ani to ovšem není možné i když už dříve bylo zřejmé uvolnění a nejtěživější nedostatek snad pomínil. Zato jsou v prodeji alespoň u některých pražských obchodníků vyřazené elektronky vojenské, které sice měly sloužit jiným účelům, dají se však přizpůsobit amatérským potřebám a pomohou aspoň pro přechodnou dobu vyrovnat nedostatek elektronek normálních. Druh nádvoří přizpůsobíme elektronkám, které přijdu na trh.

Radioamatér nebo Radiotechnik! Přestože se po loňském květnu ozývaly hlasy i pro název Radiotechnik a nebylo tu zábran povahy národní z doby protektorátu, vrátili jsme se od Radiotechnika, kryjícího podstatu časopisu v dobách útisku, k starému Radioamatérku. Leckterému zařízení zdálo se jméno Radiotechnik vhodnější a obsahu přiměřenější pro svůj více odborný přídech. Komu se však název Radioamatér zdá příliš populární, tomu neuškodí připomenout dvě závažné věci. První je, že časopis, který se dočkal věku 25 let, a to v dobách, jako byly minulé,

nemá důvod opouštět jméno, pod kterým začal vycházet, i když jeho zaměření je dnes jiné. Druhá věc je v podstatě radioamatérství: tento pojmen dnes už neobsahuje jenom amatéry-diletanty, nýbrž také odborníky s nespornou a značnou technickou úrovní, ať pracují přímo v průmyslu anebo se radiotechnikou zabývají soukromě. Je tu také zasloužilá skupina lidí, kteří svými radiotechnickými znalostmi pomáhali překonávat úklady okupantů a mají plné právo hlásit se hrdě k radioamatérství. Tyto důvody jistě postačí ospravedlit původní název na desátkách tohoto listu.

Ačkoliv zatím odborná literatura ze západu ani z východu pravidelně nedochází, přece dostáváme tolik dokladů o dosažených pokrocích, že nám, lidově řečeno, jde hlasa kolem. Pouhé prolistování a letmá prohlídka jediného čísla měsíčníku, jako je dnešní Electronics, Radio News a pod., zabere několik hodin

## NOVOROČNÍ PŘEHLED

tím spíše, že insertu hládky, nejbohatší část obsahu západních listů, jsou zajímavé a obsažné, a přilákají k četbě stejně jako redakční část. Poštěstí-li se získat takových časopisů několik, je z toho práce na dny a týdny, zvláště pořezujeme-li výpisy a obkresujeme-li zapojení. Chceme-li využít z této záplavy s neporušeným zdravím a nervy, nezbude než soustředit se na věci důležité a nezbytné, kdežto zprávy jenom zajímavé ponechat na později. Bude také úkolem našich spolupracovníků, aby upozornili čtenáře na hodnotná kompendia, příručky a učebnice, z nichž bude možné nastudovat novinky z minulých let úsporně a s nejmenším vynaložením času a úsilí, které i tak bude nepochyběně značné.

S potěšením vítáme na trhu součásti vedle dosud nejpočetnějšího zboží výrodejového i novinky naší výroby, určené pro domácí pracovníky. Ojedinělý výsledek nedává sice podklad pro rozsáhléji založený posudek jakosti těchto výrobků, leckdy však stačí pouhý pohled ke zjištění, že při návrhu i výrobě je dosud mnohem více improvisace než důkladnosti a plánu. Tím je naše radost poněkud kaleha a proto chceme připomenout požadavek nejenom etický, nýbrž dnes i hospodářsky závažný: neplýtvajeme surovinami, které po výčerpání zásob ještě dlouho budou vadné a drahé, na věci nevhodnou. Spíše hledáme využít dnešního snadného odbytu i při větších cenách k zavedení těch výrobních způsobů, které z materiálu čini výrobek, ale nikoliv odpad. Užeme se teď vyrábět kvalitně; snažíme se později naučit vyrábět levně, než když výrobem volili postup obrácený. Dobré, jakostní zboží se odedává a v každém hospodařském stavu nebo zřízení prodávalo snáze než zboží lacné. Ze pak ve svém stáří s nedostatkem zdrojů surovin se musíme snažit dodávat a využívat hlavně myšlenku a důvtip, a teprve pak těžkou práci lidí a suroviny, to je sotva potřeba znovu dokládat. Největšimi nepřáteli jsou nám dilettantismus v plánování a prostřednost nebo i podprostřednost ve výrobě, a bylo by smutné, když by se naše schopnosti a práce neměly osudit nyní, když si všádeme sami.

P.

# Rozvoj vysílacího zařízení BBC za druhé světové války

**N**ejvětší rozhlasová organizace na světě jest BBC (British Broadcasting Corporation), Britská rozhlasová společnost. Její neobyčejný rozmach za války a za těžkých podmínek, kdy šlo o Anglii a kdy se stal rozhlas velmi účinnou zbraní, byl popsán po první krátké před vánocemi.

Před válkou měla BBC 16 stanic na dlouhých a středních vlnách a tři stanice krátkovlnné. Celkový výkon v anteně byl 1050 kW, z toho pro stanice krátkovlnné 150 kW. Dne 1. září 1939, na počátku nepřátelství, bylo nutno upravit vysílání tak, aby pořad byl za všechny okolnosti vysílán, aby jeho příjem alespoň u 9 000 000 posluchačů ve Velké Británii byl uspokojivý a aby při tom vysílání neumožňovalo německým letcům ani určení směru, ani přesného místa. BBC řešila tento problém tím, že zavedla jednotný pořad pro celou Anglii, omezila počet vysílačů na krátkých a středních vlnách na 11, zmenšila jejich výkon v anteně na 550 kW a vhodně je seskupila.

Tato přeměna vyžadovala pečlivé práce několika měsíců a musela se podařit, neboť bylo v sázce příliš mnoho. Vše bylo provedeno bez uváznutí, a za to je děkovat neúnavné práci techniků BBC, u nichž se tato služba ve všech složkách soustředovala. BBC má totiž ve správě i vysílače na rozdíl od naší rozhlasové organizace, kde část technické služby je v rozhlasu a část v čs. pošty. Bylo nutno seskupit vysílače tak, aby znemožňovaly nepřátelským letcům orientaci. Tím, že stanice vysílaly stejný program na stejně vlně, bylo možné přijímat všechny prakticky až do chvíle, kdy nepřátelští letci byli v dohledu. Teprve pak byl místní vysílač vypojen, ale ostatní pracovaly dále. Tato úprava se velmi osvědčila a byla napodobována Itálií, když vstoupila do války, i Německem. Tam to však trvalo dva roky, než se dosáhlo podobného výsledku.

Po tomto kroku přikročila BBC k další etapě. Bylo nebezpečí invaze a šlo o to, aby rozhlasová služba byla za všechny okolnosti zachována a decentralisována. BBC se rozhodla postavit do každého většího střediska aspoň s 50 000 obyvateli malý vysílač. Ty pracovaly na stejně vlně, byly řízeny dálkovým synchronizačním zařízením, které bylo samo o sobě malým technickým zázračkem. Do roku 1942 bylo postaveno 60 těchto malých vysílačů a velmi dobře se osvědčily. Invaze se neuskutečnila a tak poslední zkouška funkce vysílačů nebyla nutná. Tyto vysílače s výkonom 100 W přerušily vysílání teprve tehdy, když nepřátelští letci byli nad městem a když sirény hlásily bezprostřední nebezpečí.

Je zajímavé, že vyfazování těchto malých vysílačů z provozu po skončení války způsobilo BBC řadu nepříjemností. Posluchači zvykli si na velmi silný příjem a i když výkon velkých stanic v Anglii jest dnes větší než před válkou, přece jen je příjem slabší než z těchto malých regionálních stanic, umístěných vždy přímo ve městě.

Další ofensivní fáze rozhlasové války nastala po pádu Francie. Hlas Velké Británie byl pak jediným zdrojem pro národy, zotročené nacismem, který dodával prav-

divé informace jednak anglicky, jednak v jejich jazyku o dění ve světě. Proto tento hlas musil být silný; bylo nutné vysílat na mnoha vlnách, aby se znemožnilo rušení, kterým se snažili Němci zamezit poslechu anglického rozhlasu. K tomu přistoupila ještě nutnost vysílat pro americkou armádu, která se formovala v Anglii, a později pro armády na kontinentě. Zde byla velmi cenná pomoc USA. Výsledek byl ten, že při konečném vybudování do července 1944 měla BBC v provozu 121 vysílačů s výkonom 6240 kW v anteně. Mezi těmito stanicemi je největší vysílač na střední vlny a největší krátkovlnná stanice na světě.

Vysílač na střední vlny byl postaven v Ottringhamu u města Hull. Tato stanice se skládá ze čtyř samostatných vysílačů, každý ve své budově, chráněné proti letecímu útokům. Vysílač je řízen na dálku a kontrolován z budovy páté, antenní zařízení z budovy šesté. Zařízení je možno libovolně kombinovat a vysílač může fungovat jednak jako čtyři stanice, každá na 200 kW, anebo jako jedna stanice s výkonom v anteně 800 kW, přirozeně ještě možné spojení dvou nebo tří sektoru, tedy výkon 400–600 kW. Může se přeladit na dlouhou nebo střední vlnu. Do provozu byla uvedena začátkem roku 1943.

Vysílání na krátkých vlnách ukazuje se jako velmi účinná zbraň a bylo ji také intensivně používáno. Na začátku války měla BBC své krátkovlnné ústředí v Daventry. Do konce roku 1940 bylo zde vybudováno osm velmi výkonných vysílačů. Pracovalo se však horečně i na jiných místech a

## Z DOMOVY I CIZINY

### Lidový přijimač v ČSR.

Deník „Práce“ z 1. ledna t. r. podává zprávu o návštěvě olomouckých novinářů v mohelnické továrně, kde se připravuje výroba lidového přijimače. Tento přístroj má obohatit zdejší trh — rovněž podle citované zprávy — již letos na jaře. Je to první oficiální informace o novém přístroji a jakmile to bude možné, přineseme zprávu podrobnější.

● Český pořad z Kanady má od 28. prosince změněnou dobu vysílání: od 18.15 do 18.30 denně na vlnách 16,84 m (CKNC) a 19,75 m (CKCX). Důvodem je spatný večerní příjem pásem 16 a 19 m, který nás čtenáři v poslední době také pozorovali.

Josef Novák.

● V Riu de Janeiro se konala letos radiokomunikační konference, která skončila 25. října. Podle kusých zpráv, kterých se nám dostalo, nedošlo k překvapujícím usnesením, bylo však dosaženo na technickém poli souladu všech amerických států pro postup na připravované světové konferenci o radiových otázkách. V podstatě bylo přijato rozdělení frekvenčních pásem, jak je navrhovala delegace Spojených států. Byl vztah zřetel již na novou službu a rozdělení hlavně pásem ultrakrátkých vln, přidělení pásem pro službu televizní a frekvenční modulaci. MI.

● Firma Pye v Cambridgi nedávno předváděla nové televizní zařízení, které prý má půdostatné výhody tím, že vysílá na stejné nosné frekvenci jak obraz tak i zvuk. Úspora na cenách materiálu pro vysílače i pro přijimače by činila podle informace zástupce firmy 15–20%. MI.

v září 1940 měla BBC svá krátkovlnná střediska na třech místech. Koncem roku 1940 se ukázalo, že tato úprava nestačí a že je zapotřebí, podle požadavku programového oddělení, 18 velmi dobrých stanic. Bylo třeba plánovat vysílání pro zámořskou službu, pro evropské vysílání, pro vysílání ve dne a pro noc. V té době se také začala stavba největšího krátkovlnného vysílače světa v Sheltonu u Carlisle. Je zde instalováno 12 stanic po 100 kW a dvě antenní soustavy, které se skládají z 51 anten, upevněných na 31 stožárech o výšce mezi 70 až 110 m. Prvních šest vysílačů bylo dán do chodu v dubnu 1943, ostatní o něco později. V listopadu 1943 mohla BBC vysílat na 46 krátkých vlnách.

Ovšemž vedle výstavby vysílačů bylo nutné projektovat, instalovat a znova vybudovat na 150 speciálních studiích s příslušnou výstrojí, zaznamenávacím zařízením atd. Bylo nutné zřídit naslouchací službu, nemluv o použití telefonní sítě, která zajišťuje spolehlivý provoz rozhlasový.

Tato výstavba pohltila veliké částky peněz; podle zprávy, kterou podal ministr informací v parlamentě, bylo vydáno pro tyto účely od začátku války 3 550 000 liber, podle dnešního kursu asi 700 000 000 Kčs. Kromě toho bylo do Anglie dopraveno ze Spojených států materiálu za 350 000 liber na základě ujednání o půjčce a pronájmu. Počet technických zaměstnanců, který před válkou byl 1600 osob, vzrostl na více než 4000 osob, z toho na 800 žen.


To je jen krátký přehled o celkové práci technického oddělení BBC. O technických podrobnostech a zdokonalování, které bylo nutno vynalezeni a zrekonstruovati, aby se tato velká věc podařila, podáme zprávu později.

Ing. J. E.

● V Anglii se sdružily jednotlivé skupiny výrobců radiových přístrojů a součástek ve společné organizaci, která má hajíti zájmy radioprůmyslu, starati se o koordinaci a hlavně jednotné postupovat v technických otázkách. Nejdůležitější funkce tohoto sdružení je vývoz radiotechnických výrobků. MI.

● Při poslední konferenci o přidělení rozhlasových vln v září 1945 v Londýně byl se strany vojenských úřadů postaven požadavek, aby zákaz amatérského vysílání v Evropě ještě potrvával. MI.

Sotva by se podařilo vyjádřit číslem, které by se vešlo do jedné řádky tohoto listu, kolik spojů bylo za této války zaletováno. K usnadnění práce, na niž závisí jakost a spolehlivost všech radiotechnických výrobků, vytvořili konstruktéři spojeneckých továren řadu nových tvarů elektrických pajetel, z nichž některá ukazuje nás obrázek. Většinou jsou malá a lehká, drží se buď jako tužka, nebo jako pistole, mají buď obvyklé tělisko z kovu, který

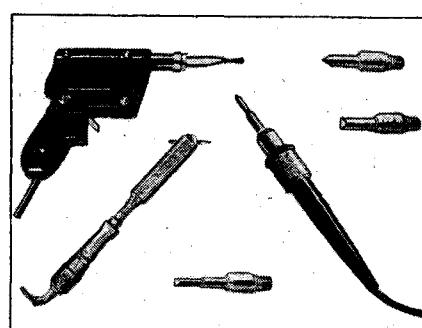

## Do nového ročníku Radioamatéra

Jubilejní 25. ročník časopisu Radioamatér setkává se s novým činitelem. Je to ministerstvo informací, do jehož kompetence patří ideové vedení čs. rozhlasu a rozhlasového vysílání. Poněvadž ministerstvo informaci má zde koordinovat zájmy všech složek, nemůže a nechce zanedbávat otázky týkající se amatérů. Pokud to bude v jeho moci, chce se starat, aby v zájmu státu otázky amatérů byly vhodným a urychleným způsobem řešeny. Jsme si vědomi za co děkuje radiotechnika — zvláště v prvních svých dobách — prákopisné práci radioamatérů. Dále jsme si vědomi toho, že zvláště v pásmu ultrakrátkých vln je ještě celá řada nevyřešených otázek, kde spolupráce velké obce radioamatérů — podvázaná v době války — může přispět a jistě přispěje k vyřešení nových a důležitých problémů. Časopis Radioamatér pracuje poctivě na důležitém úseku, o kterém se tvrdí, že ovládne pole techniky tohoto století.

Ministerstvo informací chce ochotně dát zprávy, pokud jsou k disposici, a zvláště ty, jež prozatím jsou pro širší veřejnost těžko dostupné.

Věřím, že spolupráce obce radioamatérské s ministerstvem informací bude prospěšná pro celek a může i časopisu Radioamatér velmi prospět.

Za přednostu IV. odboru:  
Ing. J. Ehrlich.

### Viditelné zvukové vlny?

Dne 1. dubna 1945 přišla do fronty nečekaně od východu k úpatí Malých Karpat. Byli jsme ji překvapeni brzo ráno, kdy nás asi v 6 hodin vzbudila prudká dělostřelba v malé vesničce Dubová pri Modre, 30 km severovýchodně od Bratislav. Německé a maďarské vojsko prchalo v divém úprku. Protože bylo nebezpečí, že muže odvedou s sebou, utekla skoro celá vesnice do hor. Nás „výlet“ byl provázen duněním děl a blížíši i vzdálenějšího bombardování letec-kého. Samozřejmě se při tom skoro stále zkoumala obloha pro nebezpečí náletu.

Při tom jsem najednou mezi malými mráčky (ale nad jejich úrovni) na modré obloze pozoroval tři bílé kruhové oblouky podobného


vzorce jako úzká duha, jenž zakřivenější a mnohem užší. Dva z nich se se svými kraji protínaly, třetí byl mimo. Orientace oblouků byla asi stejná. Tyto oblouky se vůči mrákům pohybovaly velikou rychlosťí směrem radiálním a vzájemně téměř souběž-

Jistý americký výrobce nabízí transformátory o malo větší běžných, které samozřejmě omezují kolísání napětí sítě o  $\pm 20\%$  na malou hodnotu. Pokud jsme vyrozuměli z popisu, zakládají se na využití magneticky přesyceného jádra.

X

Desky pro nahrávání vyrábí fa Duotone, a to na hliníkovém podkladě s černým nitrátovým povlakem.

X

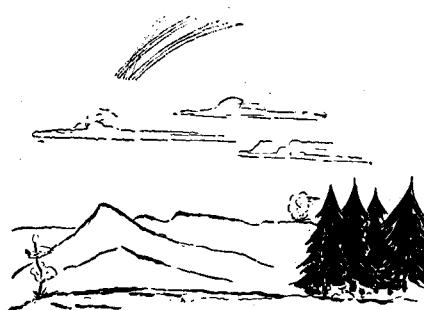


ným. Oblouky byly podélne rýhované (podobně jako duha, jenž bez barev), jejich středový úhel byl asi 20 stupňů. Rychlosť oblouků byla tak veliká a nepravidelná, že v prvním okamžiku nebylo jasné, zda se pohybují mraky nebo oblouky. Hned jsem upozornil své přátele, mezi kterými byl podporučík pěchoty a vojenský letec, a zjev jsme pozorovali společně ještě asi 7 až 8 vteřin, než zmizel mezi mraky. Započala debata o tom, co by to bylo. Usoudili jsme, že to byly zvukové vlny, které pocházely ze tří současných výbuchů téměř v jednom místě, které letem v prostoru (výšku jsme odhadli na 5000 až 6000 m) se dostaly do oblasti, kde se tvoří známé kondensační pásy za letadly. Zředění vzduchu při procházení zvukové vlny se pak projevilo sražením vodních par a utvářilo dva až tři pruhy podél každého z oblouků. Rychlosť jsme odhadli na dvou- až třírůznou, než má moderní stíhačka (byli jsme při tom dva letci, takže odhad byl pravděpodobný), což by se shodovalo s rychlosťí zvuku. Podobnou rychlosť jsme dosud nikdy neviděli. Vzpomněli jsme si na tajnou zbraň V-2, ta že letí ještě rychleji.


Pozoroval jsem již několikrát zvukové vlny ve filmu z let války. Byl promítán film o bombardovacím útoku i s dopady pum. V některých případech bylo pozorovat, jak se od místa dopadu šíří tmavý kruh na všechny strany velikou rychlosťí. To výbuchem stlačený vzduch pravděpodobně změnil index lomu, a tato změna se projevila odlišným zobrazěním pozadí (zde povrchu země).

Ing. Zámborský Lad.

Neobvykle dobrý nápad je nahrazena šroubových matic v plechových součástkách, jak ji ukazuje připojený obrázek. Namísto otvoru se závitem je tu průstříh tvaru H s dírkou o něco menší než vnější průměr šroubku. Jazyký průstříhu jsou vyhnuty dovnitř a při uťažení šroubu se okraje dírky zamačknou mezi závit šroubu a vezprou se tak mocně, že upevňovaná součástka drží jistě lépe než kdyby měla závit sama v tenkém plechu. Majitelé patentu získávají zájemce rozsáhlou inserci v řadě anglických i amerických listů.

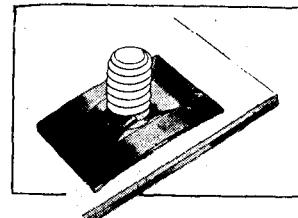

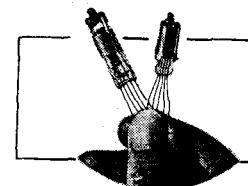
Dubilier vyrábí keramické dolaďovací kondenzátory, podobné výrobkům Hesco, a to jednoduché i vícenásobné, velmi malé a s neplatnými ztrátami, vhodné pro mf. filtry a cívkové soupravy.



Přístroje pro nedosýchané značně mohou být zmenšeny použitím plôchých elektronek o takových rozměrech, že by se snadno vešly do malíčku dámské rukavičky. Místo patky mají vyvedeny několik centimetrů dlouhé drátky. Vyrábí je firma Raytheon.



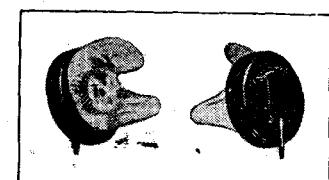Walkie-talkie, malý radiotelefon pro civilní použití, využívá přenosnosti lisovacích hmot a je sotva větší a těžší než polní triédř. Obrázek ukazuje jeho vzhled.



Sluchátka opravdu nepatrých rozměrů, o průměru 25 mm i méně a o citlivosti 1 dyn na 1 cm<sup>2</sup> pro příkon jednoho mikrovoltampéru, váží jen 7 gramů, která sama drží v ušním otvoru, vyrábí je na podkladě piezoelektrické firma The Brush Development Co. v Clevelandu, Ohio, USA.

X

Společnost RCA vyrábí běžně řadu speciálních elektronek pro televizi. Připojené obrázky ukazují (a) ikonoskopy pro velmi jemné členění, obrazovky pod jménem kineskop (b) pro přímé pozorování obrázku, orthicon (c), vyvinuté pro snímání obrazu venku, kde není možné kontrolovat osvětlení, a projekční obrazovky s velmi jasným obrazem (d).

(Radio News, May, 2/1945.)

Pro napájení velkých zařízení z baterií vyrábí americká firma Rauland velké vibrační měniče pro napětí 6, 12 a 24 voltů a až 35 ampérů (t. j. příkon až 840 wattů). Používají kmitočtu poměrně značného — 200 c/s — mají 20 mohutných samostatně vyuvedených dotyků, pracují od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+70^{\circ}\text{C}$ , a mají dokonalé elektrické i mechanické střípně.

(R. News, May 2/1945.)

# O PODSTATĚ FREKVENČNÍ MODULACE

PROF. ING. DR. JOSEF STRÁNSKÝ

Dt. V 621.396.619.2.

Těsně před vypuknutím poslední války začalo se používat zvýšenou měrou hlasně ve Spojených státech modulace frekvenční na místě až dotud obvyklé modulace amplitudové. Podle všech známek frekvenční modulace se osvědčila a lze očekávat, že pronikne i do naší evropské praxe. Všimneme si proto blíže tohoto nového způsobu ovládání nosné vlny vysílačích stanic "programovými nízkofrekvenčními proudy".

Hlavní důvod, proč se usilovalo o zavedení modulace frekvenční na místě modulace amplitudové, byla snaha zúžit pásmo frekvenční (vln), potřebné pro přenos určitého hudebního programu. Pro dobrý přenos rozhlasu je třeba se postarat o bezvadný průchod všech nízkofrekvenčních proudů odpovídajících hudebním tónům. Poměrně dobrý přenos rozhlasu dostaneme, zaručíme-li průchod nízkofrekvenčních proudů od 16 do 10 000 c/s. Tu je známo, že rozhlasová vysílač stanice, modulovaná amplitudově celým uvedeným pásmem nízkých frekvenční, zaujímá ve frekvenčním spektru kromě své vlastní nosné frekvence ještě celé pásmo zasahující dolů i nahoru o 10 000 c/s, celkem tedy celých 20 000 c/s. Nemá-li nastati vzájemné rušení, nesmí být v šířce 20 kc/s žádná jiná vysílač stanice.

Přechodem z modulace amplitudové na frekvenční chtělo se zúžit právě toto zaujaté pásmo. Při frekvenční modulaci zůstává nedotčena amplituda  $A$  sinusové nosné vlny, kterou si lze vyjádřit rovnicí

$$i = A \sin \omega_n t \quad (1)$$

při čemž  $\omega_n$  je kruhová frekvence  $= 2\pi f_n$ , značí-li  $f_n$  frekvenci proudu v anténě (index  $n$  ukazuje na nemodulovaný stav). Působí se nf. proudy na frekvenci  $f_n$  a tím i na kruhovou frekvenci  $\omega_n$ . Ve nejjednodušším případě moduluje se kruhová frekvence  $\omega_n$  jen jednou nízkou frekvencí  $n$  určitým způsobem tak, že kruhová frekvence  $\omega_n$  kolísá sinusově na obě strany  $n$ -krát ve vteřině. Při tom největší výkyv kruhové frekvence  $\omega_n$  (amplituda sinusové její změny) jest  $\Delta\omega_n$ .

Označením  $\Delta$  dáváme již najevo, že jde o poměrně malé změny nosné frekvence.  $\Delta\omega_n$  se nazývá obvykle modulační rozladení nebo posuv, též zdvih.

Je-li modulující sinusové napětí (zvané běžně signálové) dáné jako jediná sinusovka

$$e_s = E_{ms} \sin vt, \quad (2)$$

dostaneme frekvenční modulaci nosné vlny o rovnici (1), když způsobíme, aby frekvence modulované vlny  $\omega$  se řídila zákonem

$$\omega = \omega_n (1 + k E_{ms} \sin vt). \quad (3)$$

Je třeba zdůraznit, že pro frekvenční modulaci jest nutné, aby  $\omega$  probíhala

právě podle rovnice (3). Je totiž myslitelný i jiný způsob ovládání frekvence  $\omega$  signálem, kterého se však prakticky neužívá.

Početně se dá odvoditi, že okamžitá hodnota antenního proudu vysílače modulovaného frekvenčně jednoduchou nf. sinusovkou, jest

$$i = A \sin (\omega_n t + m_{fr} \sin vt). \quad (4)$$

V tomto výrazu značí

$$m_{fr} = \frac{\Delta\omega_n}{v}$$

modulační index, daný poměrem modulačního rozladení k hodnotě kruhové modulující nízké frekvence  $v$ . Je to důležitá hodnota, charakterisující frekvenční modulaci, a vrátíme se k ní.

Rovnice (4) ve svém napsaném tvaru nám neříká mnoho. Je třeba upravit ji postupem, kterým se nemusíme blíže zabývat, neboť nám jde jen o výsledek. Ten je dán rovnicí:

$$i = A \{ J_0(m_{fr}) \sin \omega_n t + J_1(m_{fr}) [\sin(\omega_n + v)t - \sin(\omega_n - v)t] + J_2(m_{fr}) [\sin(\omega_n + 2v)t + \sin(\omega_n - 2v)t] + J_3(m_{fr}) [\sin(\omega_n + 3v)t - \sin(\omega_n - 3v)t] + \dots \} \quad (5)$$

Dospěli jsme tak ve výrazu (5) k rovnici t. zv. spektrální, neboť nám objevuje celé spektrum proudů o různých frekvenčích. Vidíme, že frekvenčně modulovaná vlna obsahuje především jako prvu složku vlnu o základní sinusovce (frekvence  $\omega_n$ ); dále je v ní obsažena celá řada sinusových proudů o frekvenčích  $\omega_n + v$ ,  $\omega_n - v$ , dále  $\omega_n + 2v$ ;  $\omega_n - 2v$ ; kromě toho  $\omega_n + 3v$  a  $\omega_n - 3v$  a t. d.

při čemž řada není zřejmě uzavřena. Amplitudami uvedených sinusovek jsou zvláštní výrazy  $J(m_{fr})$ . Jsou to t. zv. Besselovy funkce modulačního indexu  $m_{fr}$ . Aniž bychom se blíže seznamovali

Rozdíl mezi modulací amplitudovou (A. M.) a modulací frekvenční (F. M.) je zřejmý ze znázornění na obrázku, který si můžeme myslit jako pohled na stínítko obrazové elektronky, na níž přivedeme a časově rozvineme jednonosnou vlnu modulovanou amplitudově, po druhé tutéž vlnu modulovanou frekvenčně.


s těmito funkcemi, jež jsou většině čtenářů neznámé, můžeme vytknouti základní poznatek o frekvenční modulaci: nedosáhlí jsme jí toho, oč jsme usilovali: zúžení zaujatého pásmá. Ve zmodulované vlně jsou nejen postranní pásmá vzdál. od nosného  $\omega \pm v$ , ale i  $\omega \pm 2v, \pm 3v$  atd. vlastně do nekonečna, takže obecně dostaneme vlnu rušící daleko více než vlna modulovaná amplitudově. Zde tedy frekvenční modulace selhává a stísnění vysílačích stanic se neopomáhá.

Záleží ovšem i na intenzitě získaných pásem. Kdyby amplitudy  $J(m_{fr})$  postranních pásem při frekvenční modulaci rychle ubývalo a kdybychom na druhé straně frekvenční modulaci získávali přesto něco navíc, vyplatilo by se přejít na tuto modulaci frekvenční. Rychlého ubývání amplitud u vyšších postranních pásem lze dosáhnouti volbou malého modulačního indexu  $m_{fr}$ . Volíme-li  $m_{fr} \leq 0,5$ , jsou amplitudy vyšších postranních pásem zanedbatelné a prakticky dostaneme jenom nosnou vlnu  $\omega_n$  a první postranní vlny  $\omega_n \pm v$  jako při modulaci amplitudové. Tím jsme však prakticky nic nezískali — takto provedená frekvenční modulace není výhodnejší než modulace amplitudová.

Aby frekvenční modulace měla své oprávnění a aby byla odůvodněna větší složitost zvláště u přijimačů, musí frekvenční modulace poskytovat novou rozdoující výhodu. Takové podstatné vý-

hody lze skutečně frekvenční modulaci dosáhnouti, ale jedině za cenu šířky zaujatého frekvenčního pásmá. Lze totiž ukázati, že volíme-li modulační index  $m_{fr}$  dosti velký, dostaneme sice velmi široké pásmo, zaujaté frekvenčně modulovanou vlnou, ale při tom můžeme na přijimači silně omezit amplitudu přijatého signálu a tím získáme po detekci signál prakticky oproštěný od parazitních poruch.

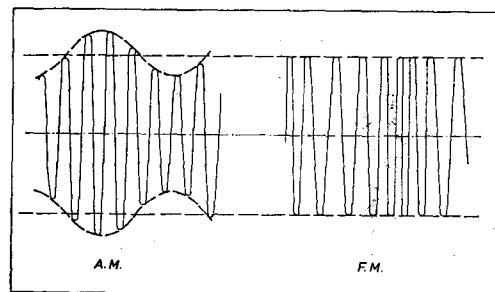Parasitní poruchy představují totiž vesměs skupiny vysokofrekvenčních vln, modulovaných amplitudově, které se díky užitému omezovači na přijimači nemohou vůbec uplatnit při detekci.



Vzhledem k nutnému užití širokých pásem při této výhodě frekvenční modulaci lze modulovat i s úspěchem jen vlny ultrakrátké o tak vysokých frekvencích, že na nich poměrná šířka frekvenčně modulované vlny nevadí.

Při frekvenční modulaci jest zajímavé, že amplitudy postranních pásem nejsou funkcií jen frekvenčního rozladení  $\Delta f_n$ , ale i modulující frekvence  $v$ : na poměru těchto veličin závisí rozhodující modulační index  $m_{fr}$ .

Pro lepší ujasnění poměru při frekvenční modulaci sledujme určitý případ. Modulujme nosnou vlnu o frekvenci  $f_n = 15 \text{ Mc/s}$  ( $\lambda = 20 \text{ m}$ ) různými akustickými frekvencemi, jež se vyskytují v běžném rozhlasovém programu. Při tom zařídíme modulaci tak, že mají-li všechny nízké frekvence stejnou maximální amplitudu, způsobí kolísání nosné frekvence  $f_n$  vždy o tutéž hodnotu  $\Delta f_n = 1000 \text{ c/s}$  nahoru a dolů. U nízké frekvence  $n_1 = 10000 \text{ c/s}$  děje se toto kolísání  $f_n$  přirozeně 10 000krát ve vteřině, kdežto při nízké frekvenci  $n_2 = 50 \text{ c/s}$  jenom 50krát za vteřinu. Modulační indexy, odpovídající těmto dvěma případům, budou zcela odlišné. V prvném

$$\text{případě jest } m_{fr1} = \frac{\Delta f_n}{n_1} = \frac{1000}{10000} = 0,1,$$

$$\text{kdežto v druhém } m_{fr2} = \frac{1000}{50} = 20$$

Důsledkem toho jsou zcela různě silné amplitudy nosné vlny a postranních pásem: při  $n_1 = 10000 \text{ c/s}$  jsou postupně amplitudy nosné vlny prvního a druhého postranního pásma v procentech: 99,75, 4,99, 0,12, kdežto při  $n_2 = 50 \text{ c/s}$  jsou odpovídající hodnoty 16,7, 6,68 – 16,03%.

Nízkofrekvenční modulující proudy o poloviční síle než právě uvažované způsobí největší pošinutí nosné frekvence  $f_n$  o hodnotu  $\Delta f_n / 2$  a proto i příslušné modulační indexy klesou na polovinu.

Zde se nám však ztrácí pojem hloubky modulace a přemodulování, známý při modulaci amplitudové. V uvažovaném případě jsme volili frekvenční zdvih  $\Delta f_n = 1000 \text{ c/s}$  zcela libovolně. Nic nám nebrání, abychom jej volili na příklad dvojnásobný. Jak zde nalezneme vhodné vodítko? Kam až můžeme jít?

Z předchozího je již patrno, že nemá-li daná vysílací stanice, modulovaná frekvenčně, zaujmouti větší pásmo než je jí povoleno s ohledem na jiné sousední stanice, je třeba omezit jak sílu modulujícího nf. signálu, tak i použitý frekvenční zdvih. Při rozdělování vln jednotlivým vysílacím stanicím, modulovaným frekvenčně, je třeba stanoviti určitou šířku pásm, kterou smí stanice zaujmouti v okolí své předepsané nosné frekvence. Šířka pásmu může být na př. 150 kc/s, což značí, že kolem staniční nosné frekvence  $f_n$  smí se ještě vyskytnouti celé pásmo frekvencí až do

$f_n \pm 75000 \text{ c/s}$ . Jest však třeba současné stanoviti, s jakou intensitou se smí tyto nejkrajnější frekvence dovoleného pásmma vyskytnouti. Aby nenastalo rušení stanic sousedních, nesmí být amplituda krajních frekvencí na př. silnější než 0,001 amplitudy nosné nemodulované vlny (tedy o úrovni –60 db).

Takto stanovené hodnoty amplitudy na okraji povoleného pásmma dá se vždy dosahnouti při libovolné nejvyšší modulující nízké frekvenci, volí-li se vhodně modulační zdvih.

Praktické zkoušky s frekvenční modulací na velmi krátkých vlnách (na př. na 45 Mc/s) ukázaly, že frekvenční modulace skutečně poskytuje neobyčejně čistý a nerušený příjem a kromě toho umožňuje snadno přenos mnohem širšího pásmu akustických frekvencí na př. až do  $n = 16000 \text{ c/s}$ . Stejně za dokonalý přenos televize vděčíme právě frekvenční modulaci.

V tomto článku bylo lze sledovati jen základní myšlenky frekvenční modulace. Na praktických zapojeních by bylo sledovati uspořádání vysílačů modulovaných frekvenčně a jím odpovídajících přijimačů.



## AMPLITUDOVÁ MODULACE A POSTRANNÍ PÁSMA

Při amplitudové modulaci bývá bez bližšího výkladu těžko pochopitelné, jak vzniknou z nosného a modulujícího kmitočtu ona postranní pásmá a proč jsou po obou stranách vlny nosné. Prosté početní řešení osvětlí tuto věc jasně a rychle.

Nemodulovaný nosný kmitočet (když na př. vysílač pracuje, ale v pořadu je přestávka) vytváří proud nebo napětí harmonického průběhu, který je dán vzorcem

$$y_n = A_0 \cdot \cos \omega_n t, \quad (1)$$

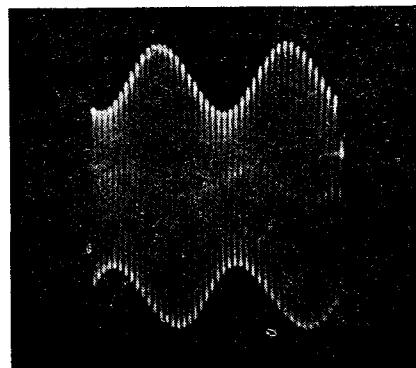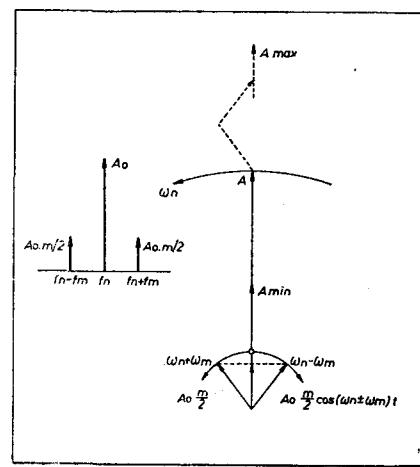kde  $y_n$  je okamžitá hodnota napěti nebo proudu,  $A_0$  je jeho maximální hodnota (amplituda),  $\omega_n = 2\pi f_n$  je kruhový kmitočet nosné vlny a  $t$  je čas. Když nyní zase začnou vysílat (na př. čistě sinusový tón 1000 c/s), mění se  $A_0$  okolo své původní hodnoty nahoru a dolů o jistou hodnotu  $A_0 \cdot m$ , kde  $m$  je t. zv. *hloubka modulace*.



Oscilogram amplitudově modulované nosné vlny.

Protože změna dolů nemůže být větší než je samotné  $A_0$  (jinak by signál vůbec zmizel), je  $m$  vždy menší než 1 a bývá podle okolností mezi 0,3–1. Pak však ani  $A_0$  není stálé, nýbrž mění se v rytmu modulujícího kmitočtu  $f_m$ , takže pro ni platí vzorec

$$A = A_0 (1 + m \cdot \cos \omega_m t), \quad (2)$$

takže po dosazení (2) do (1) dojdeme k výslednému vzorci pro amplitudově modulovaný signál

$$y = A_0 (1 + m \cdot \cos \omega_m t) \cos \omega_n t. \quad (3)$$

Provedeme-li naznačené násobení, rovnice se (3) na tvar

$$y = A_0 \cos \omega_n t + A_0 \cdot m \cdot \cos \omega_m t \cdot \cos \omega_n t. \quad (4)$$

Zatím co první člen na pravé straně rovnice není než původní  $y_n$ , t. j. samostatný, nemodulovaný signál nosného kmitočtu, je pro nás druhý člen zatím nezřetelný. Leckdo z nás pamatuje snad ze školy vzorec

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} \cos (\alpha + \beta) + \frac{1}{2} \cos (\alpha - \beta) \quad (5)$$

podle něhož můžeme upravit i druhý člen pravé strany (4) a psát jej celý v tvaru:

$$y = A_0 \cdot \cos \omega_n t + A_0 \cdot \frac{m}{2} \cos(\omega_n + \omega_m) t + A_0 \cdot \frac{m}{2} \cos(\omega_n - \omega_m) t. \quad (6)$$

Uvážíme-li ještě že  $\omega_n \pm \omega_m = 2\pi(f_n \pm f_m)$ , můžeme vyjádřit obsah rovnice (6) takto:

Signál o nosném kmitočtu  $f_n$ , modulovaný amplitudově do hloubky  $m$  kmitočtem  $f_m$ , lze nahradit jednoduchým signálem o kmitočtu  $f_n$  (nosný kmitočet) o amplitudě  $A_0$ , a dvěma signály o amplitudě  $A_0 \cdot m/2$ , s kmitočty o hodnotu modulujícího kmitočtu posunutými nad i pod  $f_n$ .

Tento výsledek ukazuje, proč každý vysílač, modulovaný amplitudově na př. do 5000 c/s, zabírá pro sebe pásmo  $\pm 5000 \text{ c/s}$  okolo kmitočtu své nosné vlny. Má-li přijímač ladící obvody tak selektivní, že nosnou vlnu zesiluje podstatně více než okrajého pásmma, nastává v přednesu úbytek výšek. Rozladíme-li přijímač stranou, takže jedna strana pásmma je zesilována více než druhá, přibude výšek, ale objeví se vyšší harmonické čili skreslení právě u vyšších tónů, které vadí proto (při malých rozladěních) poměrně málo, že jsou již velmi vysoké a přijímač je nepřenáší. — Vedlejší obrázek ukazuje názorně to, co jsme tu početně uvedli, dokonce i výsledný vzorec (6), v němž — myslíme-li si první člen zastaven, otáčejí se další dva členy rychlostí  $\pm \omega_m$  a dávají vznik modulované amplitudě.

# ELEKTRONOVÝ VOLTMETR S DIODOU

K. ULBERT

Dt. P. 621.317.725:029.4/6.

Přístroj bez skříně. Vzadu vlevo dvojitá dioda, vedle mikroampérmetr, pod ním přepínač rozsahů, vzadu upravo hřídel korekč. potenciometru. Pod nosnou destičkou blokovací kondensátor a transformátor (upravený reduktor).

na volt. Můžeme však kompenzaci provést podle obrazu 2, t. j. udělme anodě takové záporné předpětí, aby se právě potlačil nulový proud. To je i podstatou naší úpravy. Místo baterie použijeme ke kompenzaci usměrněného a vyfiltrovaného žhavicího napětí. Usměrnění provedeme druhou polovinou diody. Důvod, že jsme použili tohoto způsobu místo baterie, je také ten, že tím omezíme vliv kolísání žhavicího napětí na emisi. Stoupne-li na př. sítové napětí, zvětší se sice podle charakteristiky na obrazu 3a náběhový proud, ale vzrosté i kompenzační napětí a nastane opět rovnováha. Tím je splněn i požadavek 5. Z konečného zapojení a úpravy přístroje je vidět, že byl splněn i požadavek 4. a 6.

Konečnou úpravu přístroje vidíme na obrazu 4. Jedna ze vstupních svorkov je zapojena na první anodu dvojité diody

**P**otřebujeme-li měřit střídavá napětí, používáme k tomu buď přístrojů, jejichž údaj nezávisí na směru proudu (voltmetry elektromagnetické, statické multichelulární, žárové, thermoelektrické), anebo střídavá napětí usměrníme a měříme je stejnosměrným přístrojem. Usměrnění může se dít dotykovými usměrňovači (selenovými, kuproxydovými, sistorovými a pod.) nebo elektronkou. Jsou ještě jiné metody měření střídavých napětí, na př. obrazovou elektronkou, můstkové a kompenzační metody atd. Elektronkový voltmetr s triodou byl popsán v Radioamatérku v č. 2/1942 a podobný i v článku Generátor pro vf. měření v č. 1-2/1945. Tentokrát pojednáme o přístroji, který používá k usměrnění diody.

Podstata ukazuje obraz 1a. Vytkněme požadavky, které má přístroj splnit:

1. Pokud možno velký vnitřní odporník, 20 až 30  $k\Omega/V$ .

2. Malá a stálá vstupní kapacita.

3. Lineární průběh stupnice.

4. Přepinatelné rozsahy od 2 do 150 V.


5. Malá citlivost na kolísání žhavicího napětí elektronky.

6. Jednoduchá stavba i obsluha.

A nyní, jak tyto požadavky splníme.

Značný vnitřní odporník je dán vlastnostmi měřicího přístroje a vhodným zapojením. Proto jsme použili mikroampérmetr do 30  $\mu A$  a o vnitřním odporu 2320  $\Omega$ . Přístroj s dobrými vlastnostmi lze sestavit s miliampermetrem asi do 200, v nouzi do 500  $\mu A$ ; pro méně citlivé se hodí citované zapojení, kde je ještě elektronkový zesilovač proudu. Abychom splnili požadavky 2. a 3., musíme mít elektronku s malou kapacitou mezi anodou a kathodou a ovšem i při montáži udržet vstupní kapacitu co nejméně.

Z teorie elektronů, o níž se zájemce dovolí dosti v současně vycházejícím 2. dílu Fyzikálních základů radiotechniky, plyne zvláštní vhodnost elektronky pro usměrňování střídavých proudu až do největších kmitočt. Protože však diodou protéká proud, i když na anodě není napětí, dokonce i když je na ní určité malé záporné napětí (čti FZR, 2. díl, část IV, odst. 7b), dává dioda proud a měřicí přístroj má výchylku i když na vstupních svorkách

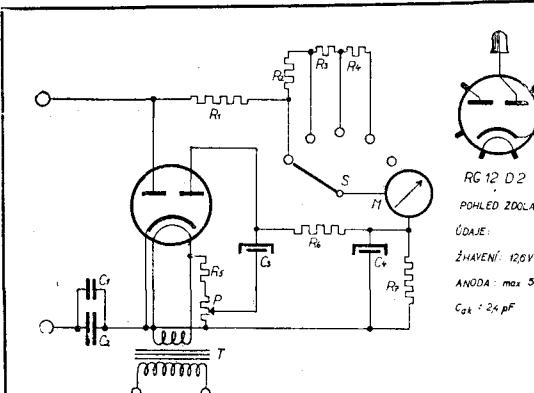

Obraz 4. Zapojení diodového voltmetu.

R1 = 55  $k\Omega$ .  
R2 = 165  $k\Omega$ .  
R3 = 1  $M\Omega$ .  
R4 = 4,5  $M\Omega$ .  
R5 = 3  $k\Omega$ .  
R6 = 1500  $\Omega$ .  
R7 = 3  $k\Omega$ .  
C1 = 2000 pF.  
C2 = 2  $\mu F/800$  V  
střid.  
C3 = 50  $\mu F/15$  V.  
C4 = 50  $\mu F/15$  V.


P = potenciometr 1  $k\Omega$  lin. — S = přepínač 5poloh., 1pólový. — T = síťový transformátor 120/220 V 12,6 V/0,2 A. — M = mikroampérmetr 30  $\mu A/2320 \Omega$ , nebo podobný vhodný přístroj.

není měřené napětí. Tento nulový proud dosahuje podle druhu elektronky až 300 mikroampérů a omezuje podstatně počáteční rozsah (viz obraz 3b). V našem případě bychom tedy musili použít méně citlivého přístroje, čímž by klesl odporník na volt. Na nízkých rozsazích by kromě toho nesouhlasila nulová poloha ručky.

Vliv nulového proudu můžeme však vyločit na př. tím, že zapojíme diodový voltmetr jako můstek podle obrazu 1b. Nulové proudy obou polovin diody jsou přibližně stejné a měřicí přístrojem neprotéká proud. Přiložíme-li na jednu anodu měřené napětí, poruší se rovnováha můstku a mikroampérmetr ukáže výchylku. Nevýhodou tohoto zapojení je, že se stoupajícím rozsahem klesá odporník

RG12D2 (hodi se i jiná, pokud má jednu anodu vyvedenou na čapku) a současně přes předřadné přepinatelné odpory a mikroampérmetr na vyhlašovací filtr, který se skládá ze dvou elektrolyt. kond. po 50  $\mu F/15$  V a odporu 1,5  $k\Omega$ . Zapojení usměrňovače komp. napětí je neobvyklé vzhledem k nutnosti, aby mezi vláknenem a kathodou nebylo napětí, které by časem mohlo působit rušivě. Napětí je ze žhavicího vinutí transformátoru (upravený zvonkový reduktor) odebráno přes dělič z odporu 3  $k\Omega$  a potenciometr 1  $k\Omega$  lin. Druhá měřicí svorka je zapojena přes dva paralelní kondensátory na kathodu. Kondensátorem 2  $\mu F$  projde frekvence nižší, pro vysoké kmitočty, pro které by i „bezindukční“ kondensátor představoval

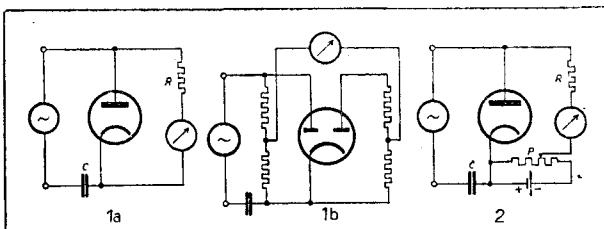Obraz 1a. Podstata zapojení diodového voltmetu. — Obraz 1b. Kompenzační můstkové zapojení pro vyloučení vlivu náběhového proudu. — Obraz 2. Podstata použitého zapojení. Potlačení náběhového proudu záporným předpětím anody.



odpor závislý na kmitočtu, je zde kond. 2000 pF. Velikost předřadních odporů nemůžeme prostě stanovit z Ohmova zákona, protože poměry jsou zde složitější. Pohledme na obrázek 1a. Přiložíme-li na svorky střídavé napětí, usměrní dioda kladnou půlylnu a odporem  $R$  proteče proudový náraz. Ten dá na odporu  $R$  vznik stejnosměr. napětí, kterým se nabije kondenzátor  $C$ . Toto napětí má na anodě pól záporný a zabránilo by průchodu dalšího proudu diodou, již tvoří jakési předpětí, kdyby se přes odpor  $R$  částečně náboje kondenzátoru v každé periodě nevybila. Elektronkou pak procházejí krátké proudové nárazy, kryjící jen tento pokles náboje kondenzátoru (usměrnění třídy C). Velikost předřadních odporů je podle rozdílového napětí a usměrněného tepavého proudu. Hodnoty odporů pro elektronku RG12D2 jsou uvedeny pod schematicem. Pro jiný  $\mu$ Ametr budou ovšem jiné.

Voltmetr je sestaven na pertinaxové desítce sily 8 mm, podle snímku. Rozložení součástí je dáné jejich rozměry a není příliš důležité. Je však nutné dodržet nejkratší přívod od anody RG12D2 (která je na baňce) ke svorce. Rovněž první předřadný odpor má mít nejmenší kapacitu vzhledem k okolí, a připřejme jej přímo na svorku nebo anodu. Celý přístroj je vestavěn do vhodné krabičky.

Před cejchováním vykompensujeme potenciometrem  $P$  na nejnižším rozsahu nulový proud. Postupujeme tak, že při vypnutém přístroji nastavíme přesně korekčním šroubkem na mikroampérmetru nulovou polohu ručky, pak zapneme a po vyžádání otáčíme knoflíkem potenciometru tak, aby se výchylka ručky zmenšovala a poznamenáme polohu v bodě, kdy je ručka opět přesně na nule. Cejchování provedeme střídavým proudem z vhodného transformátoru a reostatu nebo potenciometrem podle jiného přesného přístroje.

Autor zvolil první rozsah 2 V, který má ovšem ještě značně nerovnoměrnou, přibližně kvadratickou stupnice. Je proto nutné buď pořídit pro tento rozsah cejchovní křivku, nebo zvláštní stupnice. Stupnice pro 6, 30 a 150 V je jediná. Na rozsahu 6 V bude se ještě na počátku stupnice uplatňovat zakřivení charakteristiky, takže je lépe nastavovat odpor  $R_2$  na polovině výchylky, aby se chyba rozdělila rovnoměrně na obě strany stupnice.

Frekvenční rozsah sahá od 10 Hz do 30 MHz, spolehlivé hodnoty však dává

jen na napěťích sinusového průběhu, protože měří maximální hodnoty (cejchován je ovšem v hodnotách efektivních).

Obor použití je rozsáhlý. Protože má veliký odpor na volt, zatěžuje jen málo měřený zdroj. Naměříme správná napětí i za velkými odpory. Užitečnost a všeobecnost přístroje brzy poznáte.


Poznámka redakce: Samotného mikroampérmetru 30  $\mu$ A je možné použít s vhodnými předřadními odpory, jako voltmetriu na proud stejnosměrný s odporem 33 000 ohmů na volt.

## Dva příspěvky K DVOJČINNÝM ZESILOVÁČŮM

Dt. P 621.396.645.2.

Ctenář našeho listu R. Fuks ze Lhotic u Jemnice upozorňuje, že je možné použít pro obraceč fáze k dvojčinnému zesilovači také triody-hexody s neoddělenými systémy, u níž je tedy mřížka triody spojena s třetí mřížkou hexody. Tak je tomu na př. u ECH3, ECH11, ale i u ACH1, na rozdíl od ECH4 a ECH21, kde jsou oba systémy odděleny. Jestliže však zapojíme hexodu tak, aby pracovala jako trioda, což se stane prostým spojením vývodu 2. a 4. mřížky s anodou hexody, je účinek třetí mřížky nepatrný, třeba je napájena zeslabeným napětím z anody a působí tedy proti účinku mřížky první, jakoby byla záporná zpětná vazba. Tato možnost má nespornou cenu pro mnohé domácí pracovníky, kteří si snáze opatří starší elektronku než dobrý vstupní transformátor.

Vazba mezi oběma systémy může být buď obvyklá, takže střídavé napětí z anody hexody zeslabí vzhodným děličem o tolik, oč je zase trioda obraceče zesílená, takže máme na anodách obou systémů střídavá napětí stejně veliká, ale posunutá fázově o 180°, jak to také potřebujeme. Jiný, méně známý způsob pro získání souměrných napětí ukazuje připojené schéma. Z anody hexody jde střídavé napětí na mřížku triody, při čemž je jen málo zeslabeno děličem, sestávajícím ze dvou stejných odporů. Napětí z anody triody jde však rovněž přes odpor na společnou dolní část děliče, a protože je opačného směru než předchozí, zeslabí je. V podstatě tohoto zapojení je samočinné vyrovnaní, neboť tu jde o zápornou zpětnou vazbu, takže nastavíme-li jednu souměrné napětí, vydrží skoro bez zmeny i při změnách vlastnosti elektronky a napájecích napětí. To je výhoda proti způ-

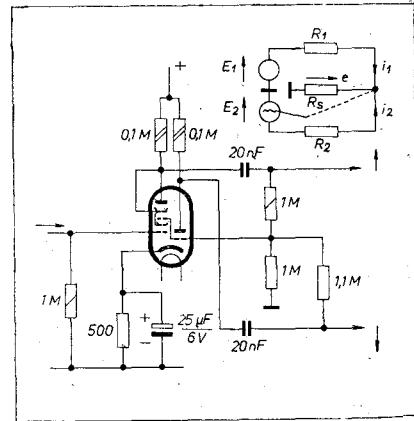

sobu běžnému, který nadto musíme nastavovat podle nějakého měřicího přístroje, zatím co zde získáme souměrné napětí samočinně. Jediné je nutno napájet anodové obvody elektronek proudem dobré vyfiltrovaným a ovšem však odpory děliče přiměřené následujícím koncovým elektronkám, neboť jim zastaví mřížkové svody.

Napětí  $e$ , které budí dolní elektronku (náčrtek v pravém horním rohu) připojeného schématu, vzniká na společném odporu  $Rs$  průtokem stř. proudů z obou elektronek.

$$e = (i_1 - i_2) \cdot Rs \quad (1)$$

Napětí na druhé dolní elektronce je zkrátěno  $e$ :  $E_2 = z \cdot e$   $(2)$

Proud, které z elektronky tekou jednotlivými obvody  $R_1$  a  $R_2$ :

$$i_1 = (E_1 - e)/R_1 \quad (3)$$

$$i_2 = (E_2 + e)/R_2 \quad (4)$$

Odečtením druhé rovnice od první vypočteme  $i_1 - i_2 = E_1/R_1 - E_2/z \cdot R_1 - E_2/R_2 - E_2/z \cdot R_2 \quad (5)$

a to se také podle (1) a (2) rovná  $i_1 - i_2 = E_2/z \cdot Rs \quad (6)$

Z (5) a (6) vypočteme

$$p = \frac{E_1}{E_2} = \frac{Rs(R_1 + R_2) + R_1(R_2 + zRs)}{z \cdot R_2 \cdot Rs} \quad (7)$$

a) Upravíme-li obvod tak, že  $R_1 = R_2 = R$ , vyjde

$$p = \frac{R + Rs(z+2)}{zRs} \quad (8)$$

a to se tím více blíží jedné, čím větší je  $z$  a  $Rs$ . Protože běžné triody dávají zisk  $z = 20$ , vyjde poměr výstupních napětí při  $Rs = R$ , t. j. všechny odpory stejně

$$p = (1 + 22)/20 = 23/20 = 1,15$$

obecně pro tento zvláštní případ

$$p = (z+3)/z. \quad (9)$$

Vidíme i zde, že se výstupní napětí až na fázový posun 180° poměrně málo liší.


b) Žádejme však takovou úpravu obvodu změnou  $R_2$ , aby při  $R_1 = Rs = R'$  bylo  $p = 1$ . Dosadíme to vše do (7) a po snadné úpravě vyjde podmínka

$$R_2 = R'(1+z)/(z-2). \quad (10)$$

Je-li na př.  $R = 1 M\Omega$  a  $z = 20$ , vyjde

$$R_2 = 1 \cdot 21/18 = 1,166 M\Omega.$$

Tento způsob hodí se pro předchozí stupně zesilovače, nikoliv pro koncové, kde zmenšený vnitřní odpor druhé elektronky, působený zpětnou vazbou, může vadit, když první elektronka má vnitřní odpor nezměněný,

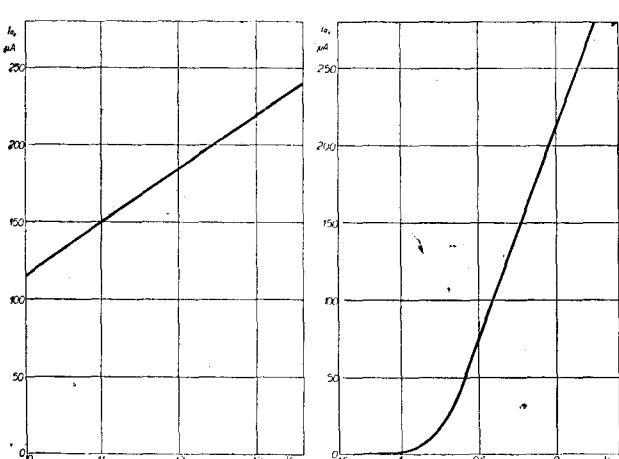

Obraz 3a. Závislost emise v oblasti nulového proudu na žhavicím napětí elektr. RG12D2.

Obraz 3b. Náběhový proud elektr. RG12D2 jako funkce anodového napětí od -1,5 do 0 V.

# PŘÍSTROJ KE ZKOUŠENÍ ELEKTRONEK

Elektronky, nejdůležitější část radiových zařízení, ze všech ostatních součástek nejrychleji stárnou, jejich výkon klesá, a s ním i výkon celého přístroje. Tim je odůvodněna potřeba zazfízení ke kontrole stavu elektronek. Nejen obchodníci a opraváři, nýbrž i mnozí amatéři mají jednodušší nebo složitější zkoušec elektronek. O tomto námětu nejednáme po prvé (čti RA č. 9 roč. 1939 a 1940). Redaktor tohoto listu s nejbližšími spolupracovníky navrhli, vyrobili a vyzkoušeli přístroj podstatně odlišný, o něco nákladnější a značně složitější než byly předchozí. Umožňuje vyzkoušení elektronku velmi důkladně: můžeme s ním

získati data pro nakreslení charakteristiky v rozmezí žhavící napětí od 0,5 do 120 V;  $Eg = +10$  až  $-100$  V;  $Ea = 0$  až  $-400$  V;  $Ia = 0$  až  $100$  mA;

rychle kontrolovat strmost, vakuum a isolaci mezi vláknem a kathodou (špatný stav působí hlučné šramoty zejména na detekč. stupni) a zkoušet mikrofonii elektronky

a to vše s jediným vestavěným přístrojem, který lze rychle přepínat na měření:

žhavicího napětí, které můžeme přesně nastavit.

nastaví,

napětí hráci mřížky,  
napětí i proudu anody nebo stín. mřížky  
anody nebo jiné kladné elektrody

Kromě složitějšího provedení má naš pístoř tyto slabiny: nedovoluje rychlé předběžné zkoušení zkratu mezi elektrodami (že jej ovšem snadno vyhledat ohmmetrickou metodou s použitím voltmetu o napětí na př. 100 V), zkoušení elektronek je o to pomalejší, že nemá vestavěny objímky pro každý druh elektronky, nýbrž jen připravené objímky, na něž přivádíme žhavení elektronek pro citlivé stupně zesilovačů s krokodílkou. Zda to je opravdu nevýhoda, to ponecháváme k uvážení čtenáři s připomínkou, že rozsáhlá řada elektronek zdejších i zahraničních je doplněna řadou vyfázených elektronek vojenských a počet potřebných objímk je tak veliký, že by zbral celý stůl. Rozhodnutí, kam která elektronika patří, není u oněch přístrojů vždy rychlé a ztráta času připojováním objímek u naší úpravy je sotva o mnoho větší.

Uhrnem platí o tomto přístroji, že není z těch, které, lldově řečeno, myslí k obsluhujícímu; a sotva se tedy hodí do běžné prodejny anebo opravny. Jistě jej však ocení vážný a důkladný pracovník i v těchto působištích a ovšem zejména konstruktér a technik v laboratoři, jimž jej připisujeme především

### Způsoby zkoušení elektronek

Běžná kontrola spočívá ve zjištění, zda je kathoda s to emitovat dostatečný proud. Nejprostší přístroje tohoto druhu mají zážhaveno vlákno z obočkového vinutí transformátoru, mezi kathodou na jedné straně a ostatní (studené) elektrody je zapojeno přes miliampérmetr malé střídavé napětí ze sítě přes transformátor. Emituje-li kathoda, ukáže mA-metr výchylku, která je v jistém, pro daný druh elektronky stálém vztahu k její jakosti. Takový přístroj je jednoduchý a laciný; nevhody jsou, že měří jen emisi, ale nikoli strmost resp. ří-

Dt. P 621.396.694 . 08




1 - 46 A

1 - 46 A

Pohled na sestavený přístroj bez skříně při zkoušení elektronky EBL1. Vlevo nahore tlačítka pro zkoušení strmostí a vakua, pod tím regulátory mřížkového předpětí (jemný a hrubý) a reg. žhavicího napětí, dole přepinač žhav. napětí p7. Pod zkoušenou elektronkou měřící přístroj, upravený pro vytážení a použití jinde, pod ním přepinač oboru měření p1, nalevo a napravo přepinače p2–p6 pro nástavení rozsahů. Vpravo regulátory R1, P1 a P2, pod nimi přepinač anod. napětí p6. Vedle zkoušené elektronky zástrčky voltmetu pro Eg1 a Ea a miliampermétru, zdírky pro připojení přívodů k elektronce. Dole zleva zdírky pro telefon při akust. zkouškách, vypinač VI, návěstní žárovka, vpravo síťový snínač.

ditelnost elektronky, ani její vakuum, nemluv o mikrofonii a isolaci kathody. Dále hodnoty, které má udávat mA-metr při dobré elektronce, je možné zjistit jen zkoušením dobré elektronky téhož nebo podobného druhu, takže ke zkoušeči musí být tabulka. Změny sítového napětí nedají se vyloučit a mají značný vliv na přesnost výsledku.
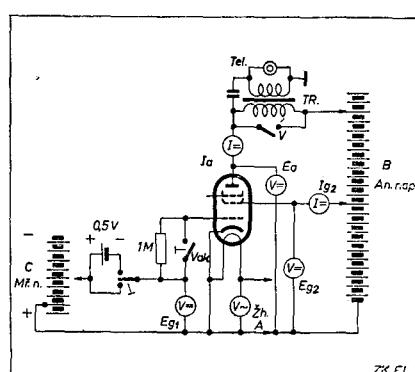
## Podstata úpravy zkoušeče s vyznačením měřených ohnadel



mají však řídící elektrodu vyvedenu zvlášť na zemi a v kathodové větvi je standardní odpor, takže elektronka pracuje — až na napájení st. proudem — podobně jako v rádiiovém přístroji. Protože však z praktických důvodů není možné přizpůsobit tento odpor zkoušené elektronce, a ovšem i pro st. napájení je zase údaj měřicího přístroje ve vztahu předem neodvodicelném z údajů katalogu. Ač tedy dovoluje vedle emise vyzkoušet i řiditelnost elektronky a její vakuum a je proto podstatně účelnější než předchozí, přece dává jen základní orientaci a nikoliv úplný přehled vlastnosti zkoušené elektronky.

Toho výsledku je možné dosáhnout jen po napodobení provozních podmínek ve stavu bez signálu nakrátko, t. j. bez zatežovacího odporu v anod. obvodě, napájením z řiditelných zdrojů žhavicí i stejnosm. anodové energie a mřížkového předpěti, přičemž všecky tyto veličiny mají být kontrolovány. Takový všestranný přístroj měl by tedy mít žhavicí voltmetr i ampérmetr, voltmetr pro mřížkovou napětí, voltmetry pro anodu a stínici mřížku i příslušné miliampérmetry a snad ještě přístroj pro dynamické měření strmosti. To je ovšem, bratru počítáno, osm měřidel, jejichž pořízení je únosné jen při odpovědné, důležité a časté práci ve výrobně nebo zkušebně. Protože však jen tento způsob je s to podat jasný obraz o stavu elektronky, pokusili jsme se upravit jej tak, aby zařízení nevybočilo svými rozměry i nákladem z rámce průměrné laboratoře. Výsledkem je popisovaný přístroj, jehož podstatu vysvětlíme na připojeném základním schématu.

Podstata.

Ze střídavé sítě odebírá energii jednak transformátor  $T_1$ , který napájí usměrňovací elektronku pro dodávku emisního proudu, jednak odbočkový  $T_2$  pro žhavení s reostatem  $R_2$ , kterým jemně nastavíme žhavicí napětí. Anody usměrňovací elektronky mohou dostávat napětí  $2 \times 150$ , 200,

Rozložení součástí, hlavní rozměry a některé zvláštní součástky (tláčítka, přepinače, přerušovače proudových rozsahů). Tento plánek spolu s podrobným zapojením lze koupit v red. t. l. za Kčs 30.— kromě pošt. výlohy.


Dole podrobné zapojení s hodnotami součástí. Velikosti předřadných odporů a bočníků závisí na druhu použitého měřicího přístroje a nejsou proto uvedeny.

250, 300, 350, 400 a 450 V a přizpůsobit se tak potřebnému anodovému napětí. Jemně je nastavíme odporem  $R_1$ , který se sice uplatní jen při větších anodových proudech, menší však můžeme zpravidla odebírat z děliče, resp. z potenciometru  $P_1$  nebo  $P_2$ . Filtr anod. zdroje má tlumivkový vstup; změny odberu proudu se proto poměrně málo uplatní, takže napětí stínících mřížek  $B_2$  a  $B_3$  je poměrně stálé, i když na př. mřížkovým předpětím značně měníme anodový proud.

Pro mřížkové předpěti usměrňujeme napětí z odbočky 150 V na transformátoru  $T_1$ . K usměrňení stačí tyčinkový usměrňovač U 053/32 nebo pod., ovšem i malá jednocestná usměrňovací elektronka nepřímo žhavená ze žhavicího tr.  $T_2$  nebo z dalšího vinutí na  $T_1$ . Abychom mohli napětí 1.

mřížky jemně nastavovat v širokém rozsahu, máme tu velký, drátový potenciometr  $P_3$ , na který „příkomponujeme“ druhý běžec, izolovaný, ale mechanický, vázaný s prvním tak, že mezi nimi zůstává část odporu z  $P_3$ . Napětí této části dělíme dalším děličem  $P_4$  jemně, takže snadno nastavíme Eg1 po desetinách voltu. Filtrujeme tlumivkou a kondensátorem 30  $\mu\text{F}$ .  $P_3$  nejde jedním koncem na — pól anod. zdroje, nýbrž na malé kladné napětí, vznikající na odporu 2000  $\Omega$  proudem z děliče  $P_1+P_2$  (5—15 V), takže můžeme elektronky zkoušet i malým napětím kladným na řídící mřížce (zkouška mřížkového proudu v oblasti funkce třídy B2 a j.).

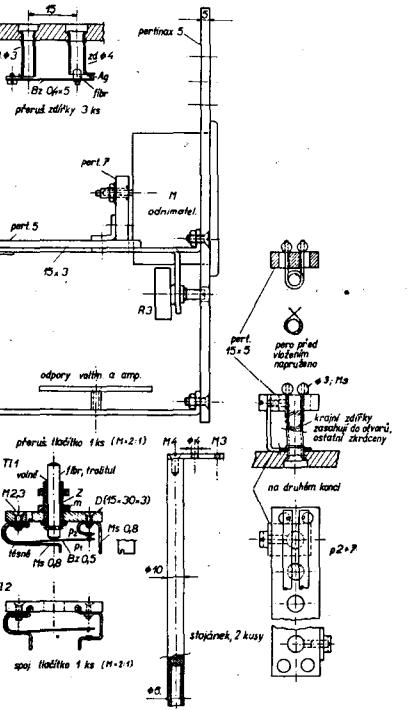Žhavicí transformátor  $T_2$ , napájený z odbočky 120 V primáru  $T_1$ , má na sekundáru řadu odboček s napětím od 1,3 do 120 V,



nichž můžeme vyvést na žhavení kterékoli dví a tím se s pomocí  $R_2$  přizpůsobit libovolnému žhavení (ale i podžhavení i přežhavení). — Tím jsme vyčerpali vše, co se týká napájení a můžeme přistoupit k obvodům měřicím.


#### Měření charakteristických veličin.


Aby bylo možné měřit aspoň čtyři hlavní hodnoty zkoušené elektronky jediným přístrojem dostatečně rychle a bez přepínání přístroje a rozsahů, zvolili jsme úpravu podle podrobného schématu. Měřicím přístrojem je miliampermér se základním rozsahem 0,5 mA (hodí se na pf. 0,2 až 1 mA), který je svými vývody připojen na dvojcestný otočný přepínač tak upravený, aby sousední dotyky nespínaly běžec při přechodu do krátka. U nás to byl přepínač Allei, hodí se však i „dvojposchoďový“ Philips typ TB, upravený pro 12 poloh, v němž využijeme 1., 3., 5. a 7. polohy. Takto přepínáme mA-metr na samostatné řady bočníků, odporů nebo usměrňovače s odpory, abychom mohli měřit nezávisle na sobě (i v obvodech galvanicky nespojených):

dvojí napětí stejnosměrné s rozsahy 5, 20, 100, 200, 500 V

stejnosměrný proud 1; 5; 20; 100 mA  
střídavé napětí 3,5; 7,0; 14; 35; 70 a 140 V.

Obvod stříd. napětí je trvale spojen s žhavicími kolíky na panelu přístroje. Protože je stupnice nerovnoměrná a z počátku stlačená, je st. rozsahů více a jsou učelně zvoleny vzhledem k nejběžnějším žhavicím napětím. Jedno ss. napětí je určeno pro napětí řídící mřížky, které měříme vždy. Není však trvale připojeno, neboť napětí může být proti nule (kathodě) záporné i kladné. Proto má tento rozsah sice nezměnnou zástrčku jako druhý, má však dvojí zdírky jednou pro normální směr

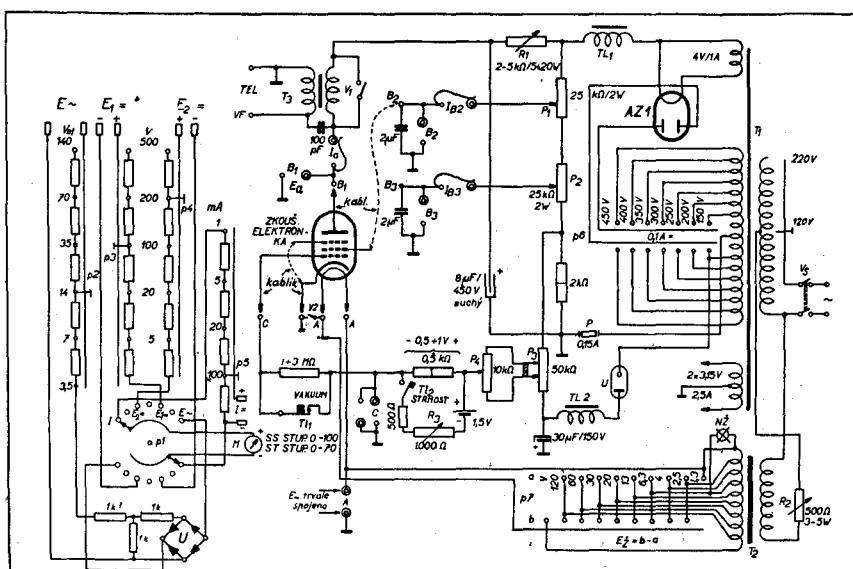

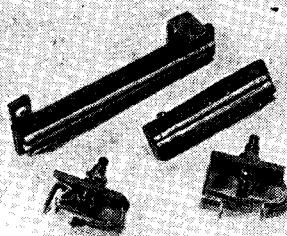

Součásti přepinače p2—p7 a obou tlačítek.

(záporné Eg), po druhé pro opačný. Druhý obvod ss. napětí jde na zámkennou zástrčku a můžeme jej připojit buď na napětí anody proti kathodě B1, anebo na napětí B2 nebo B3 pro stín. mřížky. První je řiditelné od polovice napětí B1 nahoru, druhé dolů. Podobně obvod miliampermétru můžeme zařadit do obvodu anodového anebo do obvodu kterékoliv stínici mřížky. Rychle po sobě můžeme kontrolovat čtyři hodnoty, které jsme uvedli v prvním odstavci a vždy můžeme vybrat takové, na nichž nejvíce záleží. Přepínání napětí se děje nezáhrannými zástrčkami s kolišky prům. 3 a 4 mm a příslušnými zdírkami. U ampérmetru jsme na tom hůře, protože musíme zároveň přerušit příslušný proudový obvod, aby proud šel měřidle a ne přímo, jak musí jít, když je mA-metr v jiném obvodu. Toho si povšimneme později.

V obvodu zkoušené elektronky jsou ještě další tři věci. Přední můžeme stisknutím tlačítka Tl2 zvětšit záp. předpětí o 0,5 V. Při tom mA-metr v anodovém obvodu klesne o jistou hodnotu proudu, ježíž dvojnásobek udává přibližně statickou strmost v nastaveném pracovním bodě. Přibližně proto, že 0,5 voltu není hodnota nekonečně malá, jak to vyžaduje definice statické strnosti

$$S = dI_a/dE_g$$

a event. zakřivení charakteristiky má theoretický vliv. Při malé hodnotě  $\Delta E_g$  je to však vskutku vliv theoretický a pro výsledek praktický je toto měření stejně přesné jako použitý měřicí přístroj. Napětí 0,5 V odebíráme z trvanlivého vestavěného suchočího článku 1,5 V (Palaba Hiawatha nebo Sioux) a nastavíme je občas reostatem R3.

Tlačítkem Tl1 zařadíme do mřížkového obvodu značný odpor a protéká-li jím mřížkový proud iontový, který svědčí o špatném vakuu, vznikne na odporu úbytek napětí, který uční mřížku kladněji a anodový proud stoupne, a to právě když má elektronka dosti značné záporné napětí na řidici mřížce. Když naopak zařadíme tento odpor při malém záporném předpětí, kdy už protéká mřížkový proud elektronový, vznikne úbytek se záporným polem na mřížce a anodový proud klesne. Je-li pokles právě tak velký jako když stiskneme Tl2, značí to, že úbytek na Rg je právě také 0,5 V a z toho plyne, že při nastaveném záp. předpětí protéká elektronový mříž. proud 0,5  $\mu A$  (při  $Rg = 1 M\Omega$ ). Takto můžeme zjistit, při kterém předpětí protéká nebezpečný mřížkový proud (nebezpečný pro věrný přednes s velkým ohmickým odporem v mřížkovém obvodu).

Konečně je v anodovém obvodu transformátor T3 se sestupným převodem asi 1:3 až 1:10, na jehož sekundár (méně závitů)

můžeme připojit sluchátka nebo nf. zesilovač. Otevřeme-li vypinač V1, můžeme pak poklep na baňku elektronky zjistit, je-li mikrofonická. To se hodí při výběru elektronek pro ctilivé stupně zesilovačů s velkým zesílením, mikrofonních zesilovačů atd. Malý kondensátor 100 pF přivádí na zesilovač i šramoty o vysokém kmitočtu, syčení atd. Jestliže při této zkoušce přerušíme spojení mezi vláknem a kathodou (vypinač V2 mezi žhavením a zemí respekt. — B), pak se nám někdy při poklepu na elektronku ohláší ve sluchátku nebo reproduktoru hlučné nepravidelné praskání, které svědčí o vadné isolaci mezi vláknem a kathodou. To je příčinou harení, bubnování, troubení a jiných „zvěřecích“ pribějů, které se někdy nepravidelně objevují a zase zanikají v přijímačích a které tam poměrně snadno lokalizujeme poklepem na nemocnou, obyčejně detekční elektronku.

#### Stavba.


Tím je skončen jak popis podstaty, tak vyličení činnosti zkoušeče a můžeme se obrátit k jeho stránce praktické. Úpravu sezná čtenář ze snímků a výkresu rozložení řidicích orgánů a hlavních součástí na panelu i pod ním. Přístroj může pracovat v leži i na stojato, proto má být použito suchých ellyt. kondensátorů. Rozměry nejsou větší než jaké má obvyklý zkoušeč, což nebyl malý úkol, uvážme-li, že tu je vedle mA-metru 7 potenciometrů, 9 přepinačů, 3 vypinače, 2 tlačítka, návšt. žárovka a místo pro zkouš. elektronku. Ani pod deskou není situace utěšená, není však tak kritická, abychom k vymontování vadného

Pohled ze zadu. Vlevo nahoru hlavní tr. T1, vedle usm. elektronka AZ1, za ní odnímatelný měřicí přístroj. Vpravo tlumivka TL2. Vlevo dole tlumivka TL1, vedle tranz. T3, vpravo T2. Na můstku dole odpory k měřicímu přístroji.

odporu museli vybourat tři čtvrti ostatních součástí. Prakticky jsou všecky součásti dostupné.

Hodnoty napětí transformátorů jsou většinou ve schematu. T1 má kromě žhavení usměrňovací el. ještě pomocné žhavení pro napájení jiných přístrojů. Usměrňovací vinutí je z drátu 0,16 mm, který zde stačí pro 100 mA (zatištění krátkodobé). Primář má vývody pro 120 a 220 V. — T2 má primář pro 120 V a na sekundáru do odbočky 6,3 V drát 1 mm (do 3 A), do 13 V drát 0,7 mm (1,5 A); do 30 V drát 0,4 mm (0,4 A), do 120 V drát 0,25 mm (0,15 A), vesměs při chodu ne delším než 60 min. Hodnoty o 20 % menší, které jsou nejčastější, snese transformátor trvale. — T3 má prim. indukčnost asi 5 henry při 60 mA, jádro 4 cm<sup>2</sup>, s okénkem asi 5 cm<sup>2</sup>, primář 3000 záv. drátu 0,16 mm, sekundář 750 záv. drátu 0,16 mm. — TL1 má indukčnost 5 H při 60 mA ss. proudu, jádro o průřezu 4 cm<sup>2</sup>, okénko asi 5 cm<sup>2</sup>, 2500 záv. drátu 0,25 mm, vzduchovou mezitu celkem 0,2 mm. — TL2 má indukčnost asi 20 H při 5 mA ss. jádro o průřezu 2 cm<sup>2</sup>, okénko asi 2,5 cm<sup>2</sup>, 10000 záv. drátu 0,1 mm, vzduch. mezera 0,2 mm.

Odpor R1 je drátový a tak veliký, aby chom při 12 mA mohli nastavit napětí asi o 45 V (rozdíl jednotlivých stupňů při přepínání T1). Z toho vychází odporník 4 kΩ. Protože jím nebo jeho částí v nepříznivém případě protéká až 100 mA, měl by být vyměřen na 40 W. Pracuje však jen občas na 100 mA a to jen krátce, stačí tedy asi 4 až 10wattový vzor; i ten ovšem bude mnohý pracně vymout sám. P1, P2 jsou odpory drátové pro 2 W, což po sejmouti plechových krytů zpravidla snesou i větší hmotové, které konečně můžeme řadit po dvou i paralelně a do tandemu. P3 je drátový, který se nám podařilo koupit, upravený podle předchozí zmínky. R2 je převinutý ze žhavicího reostatu na 500 Ω. R3 je obyčejný uhlový.

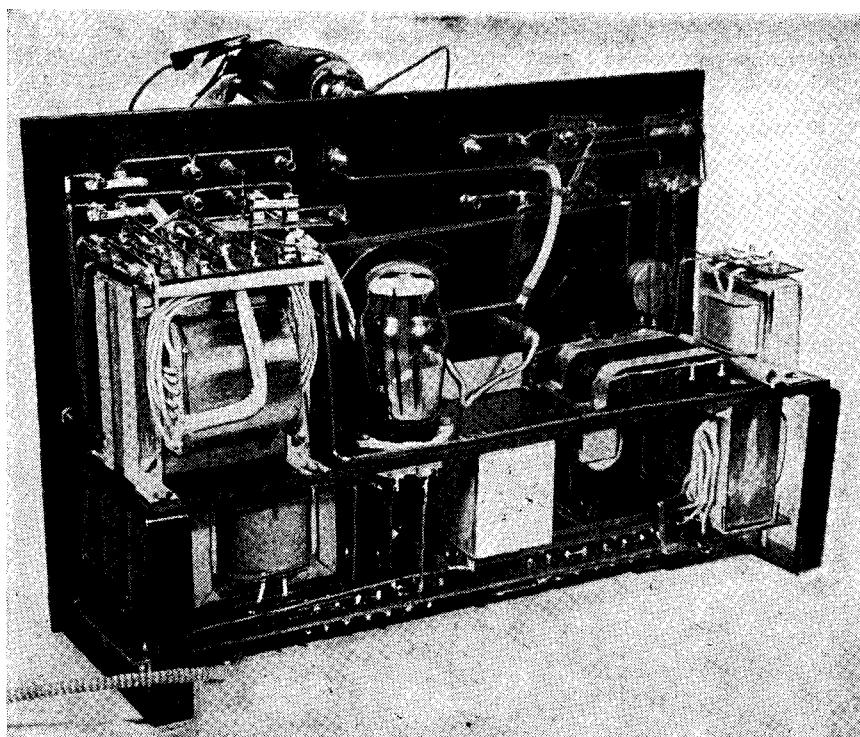


Částečně sestavený přístroj, pohled na můstek s odpory a usměrňovačem (dole uprostřed) pro měřicí přístroj.

O měřicím přístroji byla již zmínka. Hodnoty bočníků a odporů závisí ovšem na jeho základním rozsahu. Je také možné volit jiný základní rozsah (1 mA) a pozměnit i ostatní rozsahy podle toho. Hledáme však zůstat blízko uvedených, které jsou nejhodnější. Zdá se snad nákladným, že přístroj má dvě úplné samostatné řady odporů pro ss. rozsahy. Je to však nezbytné, chceme-li rychle po sobě měřit, a není to příliš drahé, vyrábíme-li je z hmotových radiových odporek. Nemusíme se bát nepřesnosti: složíme-li každý odpor ze dvou, dosáhneme snadno odchylky menší než 1 %. Na př. pro 5 V potřebujeme odpor 4900  $\Omega$ . Najdeme z několika 5000 odporů, který má na příklad plných 5 % dolů, tedy 4750  $\Omega$ . K němu do serie potřebujeme 150  $\Omega$ , ale i ten máme s pětiprocentní tolerancí. To je však z 4900 jen zhruba 0,03  $\times$  0,05 = 0,0015, tedy méně než čtvrt procenta. Kdyby byl odpor větší, dáme opravný odpor paralelně a je-li odchylka prvního  $+ n\%$ , bude hodnota paralelního  $100 R/n$ . Na př. máme 5100  $\Omega$ , t. j. o  $n = 4\%$  více; připojíme paralelně  $500\,000/4 = 125\,000$  a výsledný odpor bude  $5,1 \times 125/(5,1 + 125) = 4,9 \text{ k}\Omega$ . Ostatní výpočty zájemci jistě svedou sami podle návodu, otištěných v RA č. 5-6/1944 na str. 29 a dalších.

Náčtek i snímky ukazují stavbu dostatečně podrobnou. Na čelní desce z pertinaxu jsou všecky řídící orgány a deska sama je rádně popsaná podle výkresu rycím strojkem, popisovaným v tomto čísle, takže přístroj nepotřebuje téměř návod k obsluze. Většinu součástek nese čelní deska; transformátory a tlumivky jsou na t. zv. subpanelu, který je spojen s čelní deskou dvěma postranními rámy z pásového železa. Těžké transformátory jsou těsně u téhoto rámu, aby pertinaxový subpanel příliš nezatěžovaly. Umístění ostatních věcí lze najít z fotografie a výkresu, po případě rozehodnutou z pořadky, aby spoje nevyšly příliš dlouhé a přístroj nebyl zbytečně zatašan pro přesun.

Za zmínku stojí p2 — p7. Každý pochopí, že by mohly být nejsnáze nahrazeny řadou zdírek a banánkem s přívodem z ohebného isol. vodiče. Nákladnější úprava byla by klikový přepinač upravený tak, aby sou-sední dotyky nebyly spojovány nakrátko při otáčení pohyblivého dotyku, což je podmínka nezbytná i pro p1, kde takového přepinače také používáme. Sami jsme však pro p2 až p7 použili řady zdírek, nad nimiž je pružný dotyk ze dvou tyčinek prům. 3 mm, tažených k sobě pružinkami. K přepínání používáme kolíků, podobných delším banánkům z tyčky prům. 4 mm, s ostrým hrotom. Ta projde příslušnou zdírkou a vnikne mezi tyčinky, které se zdírkou spojí. Tím odpadnou ohebné přívody, ale přibude trochu mechanické práce, kterou snad naši přátelé lehce dokáží.

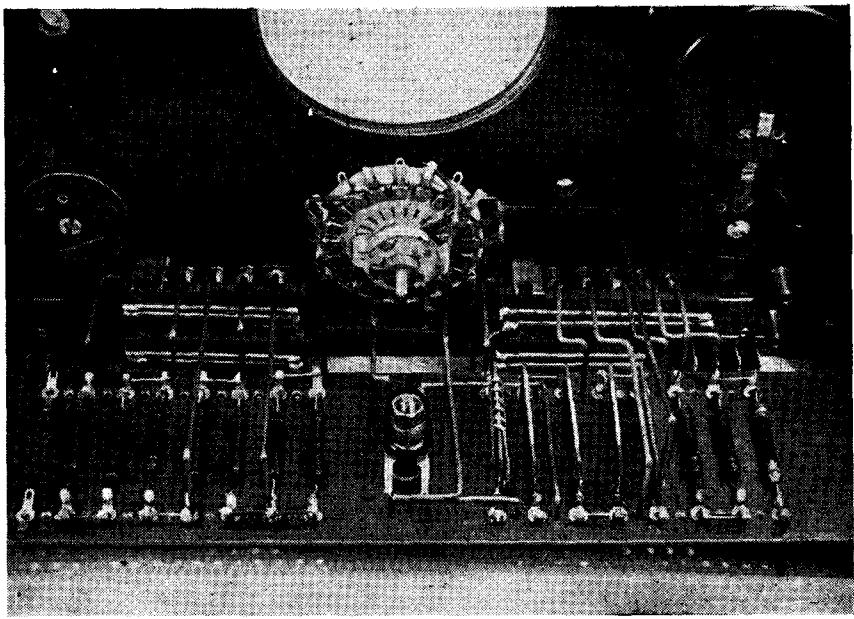Máme tu i dvě tlačítka Tl 1 a Tl 2, z nichž první při stisknutí dotyk přeruší a druhé jej uzavře. Úpravu ukazuje výkres; stříbrné dotyky jsme „vyloupili“ ze starého vlnového přepinače stykačového. Podobně, ze dvou zdírek 4 a 3 mm a z pružného péra se stříbrnými dotyky upravíme zařízení, které při zasunutí zástrčky ampérmetru (kolík 15 mm od sebe proti 20 mm u zá-



strček voltmetrových) přeruší obvod kontrolovaný, takže proud musí jít ampérmetrem. Zástrčky pro napětí i proud jsme si vyrobili sami z kousků silného pertinaxu a z kolíků 4 až 3 mm. Podrobnosti zástrček nechť čtenář laskavě vysleduje z výkresu.

Spojování musí být vzhledně, pravoúhlé, z dobrého izolovaného drátu, který můžeme sdružovat ve svazky. Spojovat musíme pozorně, protože leckteré spoje jsou tiže dostupné u přístroje sestaveného, a spoje musí držet, abychom nemuseli přístroj často opravovat. Jinak přístroj nemá potíž při stavbě a po dokončení stačí důkladně vyzkoušet zapojení, než začneme zkoušet.

Zkoušení záleží v kontrole napětí, jeho řiditelnosti u žhavicího a anodového. Rozsahy měř. přístroje jsme vyzkoušeli už při nastavování předřadních a bočních odporek; na dokončeném zkoušení je pro jistotu zkонтrolujeme ještě jednou srovnáním s cejchovaným přístrojem. Pro vlastní zkoušení elektronek si nachystejme dvě mosazné nožky, nasunutelné na kolíky 6 mm na čelní stěně přístroje, s příčními rameny pro přišroubování objímky. Ty si upravíme pro nejčastěji zkoušené elektronky tak, aby spolu s přitažením na raménka stojánek bylo připojeno i žhavení, které bývá standardně na týchž vývodech každého druhu objímky. Od nich tedy zavedeme izolované spoje a spáj. plíšky k otvorům pro upevnění objímky na stojánky. Ostatní elektrody připojíme ohebnými kabliky s banánky na straně přístroje pro zasunutí do příslušných zdírek, na druhé straně bud s jemnými izolovanými krokodilky, nebo jen s konci pro připájení na vývody objímky.

#### Zkoušení elektronek.

Nastavíme žádané žhavici napětí, kolíky přepinače p6 jsou zatím vytaženy, takže anodové napětí nemáme. Elektronku vyzhavíme a nastavíme znova regulátorem R2 přesné žhavici napětí. Pak připojíme anodu na vývod B1 (u malých bateriových do 10 mA anod. proudem na B2), řídici mřížku na C a ostatní kladné elektrody, jsou-li jaké, na B2 nebo B3, elektrody nu-

lové (brzdící mřížka, kathoda) na vývod označený symbolem země, který je spinacem V2 spojen s jedním pólem žhavení. Regulátory P3 a P4 nastavíme za kontroly voltmetrem v poloze E<sub>1</sub> = předepsané záporné mřížkové napětí. Spinač VI je spojen. Regulátor R1 dáme na největší odpor a zasuneme kolíky P6 na nejmenší napětí.

Nato kontrolujeme napětí postupně na všech kladných elektrodách voltmetrem v poloze E<sub>2</sub> = za poklepávání na baňku elektronky. Kdyby napětí některé kladné elektrody nebo i říd. mřížky klesalo na nulu, nebo trvale na nule bylo, značí to, že elektronka má zkrat mezi elektrodami + a — a další zkoušení odpadá, leda by se dal zkrat vhodným úderem na baňku odstranit. Je to podobné léčbě „šokem“, při němž „pacientu“ hrozí nebezpečí zhorení stavu nebo rozbití, ale využitý a zkušený pracovník může takto leckterou elektronku zachránit.

Je-li elektronka po této stránce v pořádku, přepojíme kolíky anodového usměrňovače na příslušné napětí a nastavíme správné provozní hodnoty podle údajů katalogu, jak je výrobce pro zkoušenou elektronku uvádí. Nastavíme si vhodný (z počátku raději největší) rozsah ampérmetru a změříme anodový proud. Porovnáním s údajem katalogu zjistíme, zda je elektronka nová (plný anod. proud s odchylkou do 10 %), ještě použitelná (od poloviny výše), slabá (od 30 % výše) nebo vadná. Podobně můžeme změřit proud stínici mřížky, resp. ostatních kladných elektrod.

Pak přepneme ampérmetr do anodového obvodu a stisknutím tlačítka Tl 2 zjistíme, o kolik anodový proud klesne (regulátor R2 jsme nastavili tak, aby při stisknutí Tl 2 stouplo záp. napětí mřížky přesně o 0,5 V). Dvojnásobek tohoto poklesu udává statickou strmost elektronky. Abychom ji měřili přesně, hledáme mít takový rozsah ampérmetru, aby jeho výchylka pro norm. anod. proud byla co největší.

#### Zkouška vakua.

Stisknutím Tl 1 zařadíme do mřížkového obvodu odpor 1 M $\Omega$ . Stoupne-li při tom

anodový proud o více než 10 %, je vakuum elektronky vadné (iontový mřížkový proud).

#### Zkouška isolace kathody.

Do zdiřek TEL zapojíme sluchátko nebo vstup zesilovače s reproduktorem. Spinač V1 otevřeme, poklepáme na baňku a pozorujeme šramoty v elektronce. Smí být jen slabé, nikoliv samovolné a hlučné. Poklepem a poslechem zjistíme také mikrofonii elektronek.

#### Zjištění průniku stín. mřížky vůči anodě.

Zvětšíme reg. P1 nebo P2 (podle toho, kam je st. m. zapojena) napětí o 10 V a pozorujeme, oč stoupne anodový proud. Pak zmenšíme napětí na anodě o tolik, až dosáhneme téhož anod. proudu jako původně. Poměr  $\Delta E_a / 10$  udává žádanou hodnotu.

#### Zjištění charakteristik elektronky.

Při charakteristice statické měníme napětí říd. mřížky po 1 V nebo po jiných vhodných stupních, měříme příslušný anodový proud a kontrolujeme stálost napětí žhavicího a st. mřížky. Hodnoty příšedeme do tabulky a zpracujeme v diagram. Podobně změnami anod. napětí a měřením příslušných anod. proudů získáme podklady pro charakteristiku anodovou. Ze z jedné lze odvodit druhou, to je zkušenějším čtenářům známo. Charakteristika je nejpoučnejším dokladem vlastnosti a stavu elektronky, i když ji pro zjištění stavu elektronky nepotřebujeme.

Z popisu, který vyčerpává úplněji podstatu než větší stránky tohoto přístroje, vyrozumí poučený zájemce dosti, aby mohl posoudit, zda se pro něj přístroj hodí a v jaké úpravě. Sami jsme s ním vyzkoušeli řadu elektronek, s překvapením jsme shledali značné rozdíly i u zcela nových, objevili leckterou skrytu přičinu zvláštěnchyby přijímače a doplnili svůj přístrojový soubor o užitečný člen, o němž věříme, že poslouží i mnohým jiným.

Ing. M. Pacák.

#### Usměrňovací elektronky, plněné plynetem

Na rozdíl od vakuových mají usměrňovací elektronky rtuťové nebo argonové velmi malý vnitřní odpor (prakticky stálý úbytek na spádu, nezávislý na odebíraném usměrněném proudu). Hodi se proto pro napájení zařízení, jejichž odběr značně kolísá (zesilovače třídy B, vysílače), kde s tlumivkovým vstupem filtrodávají napětí málo závislé na zatížení. Pro filtry s kondensátorem na vstupu musí vždy dostat ochranný odpor a pak ovšem ztrácíme přednost malého vnitřního odporu. — Po měrně malý vnitřní odpor proti přímo žhaveným mají i usměrňovací elektronky žhavené neprímo. Naopak, použití tlumivkového vstupu filtru s usměr. elektronkou přímo žhavenou má jen tu výhodu, že odstraníme v oblasti vyhovujícího poměru odběru a tlumivky t. zv. kondensátorový zjev, t. j. stoupnutí usm. napěti až na 1,4 násobek efekt. hodnoty při nepatrném odběru usm. proudu. Aby kondensátorový zjev nenastal, musí být indukčnost vstupní tlumivky přibližně rovna odporu spotřebiče v kilohmech (viz též Radiotechnik, č. 5—6/1944).

## Jak určíme vlastnosti neznámých elektronek

Dt. V 621.396.694.

Nynější doba nás občas postaví před nezvyklý úkol rozhodnout, jakého druhu je elektronka, která se nám dostala do rukou a zjistit aspoň přibližně její vlastnosti, i když její data neznáme aniž její typové označení je setřeno. Dodatkový svazek radioamatérské příručky britské společnosti radioamatérů (Radio Society of Great Britain, RSGB) obsahuje návod, který, doplněný několika podrobnostmi, postupujeme svým čtenářům.

Ohmmetrem nebo citlivou žárovkovou zkoušečkou snadno najdeme vývod na patce pro žhavicí vláknko, u elektronek s kovovou baňkou, pláštěm nebo s metalisačí najdeme i příslušný vývod. Pozor na


postupně zbývajících vývodů patky, až miliampérmetr ukáže výchylku. Dotyk, jehož se přítom dotýkáme záporným pólem baterie, je kathoda. Nenajdeme-li jej, zvolme jiný vývod patky pro připojení kladného pólu baterie; ten, který jsme právě opustili, mohl být buď sám kathodou, nebo je volný, s ničím nesponjený vývod. U vakuových elektronek je také možné, že elektronka není vyžavena dostatečně, zkuste proto postoupit k následující hodnotě žhavicího napětí. Pamatuju si na možnost, že by elektronka neměla emisi nebo byla nedostatečně zažavena (neprůhledná baňka).

Když jsme takto nalezli žhavení a určili kathodu (bývá na patce zpravidla blízko [vedle] vývodů žhavicích nebo spojena se stínicím pláštěm), je dalším úkolem rozhodnout pořadí ostatních elektrod. Mezi kathodou a libovolný z dosud neznámých vývodů na baňce zapojíme baterii a miliampérmetr v serii zase tak, aby záporný pól byl na kathodě. Nato připojíme ke kathodě kladný pól jiné baterie a jejím záporným pólem se postupně dotýkáme zbývajících neznámých vývodů. A teď pozor: při některých se po dotyku zvětší záporný proud, který udává miliampérmetr. To jsou elektrody, ležící mezi kathodou a onou elektrodou, na niž jde + pól baterie s miliampérmetrem. U jiných se nezmění: ty budou ležet vně oné kladné elektronky, nebo patří jinému systému v téže baňce, nebo nejsou zapojeny. Tímto způsobem zjistíme:

a) které elektrody patří k témuž systému

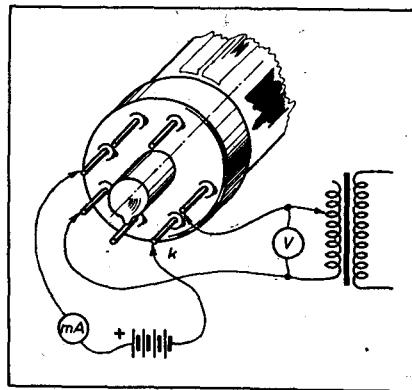
b) v jakém pořadí následují od kathody, můžeme tedy nakreslit zapojení oné části elektronky a z něho už víme, že poslední elektroda je vždy anoda, je-li tu jediná další elektroda, je to řídící mřížka triody, jsou-li tu dvě, je to buď vzácná tetroda, při čemž blíže ke kathodě je mřížka řídící a druhá je stínicí, nebo elektronka dvoumřížková, dnes ještě vzácnější, kde první od kathody je mřížka prostorová a druhá je řídící, nebo konečně pentoda v. nebo koncová, jejíž brzdící (od kathody třetí) mřížka je spojena s kathodou. Jsou-li mezi kathodou a anodou tři vývody elektrod, jde buď o pentodu s vyvedenou brzdící mřížkou, nebo o hexodu, při čemž blíže

Další úkol, rozhodnout pořadí elektrod, podaří se splnit tímto zapojením. Baterii vlevo můžeme nahradit i střídavým napětím z transformátoru (asi 20 až 50 V).



Tímto způsobem vyhledáme kathodu. Jako pomocná baterie stačí leckdy normální do kapesní svítily s napětím 4,5 V.


to, že ojedinělé typy elektronek mají více nožek spojených paralelně. Vláknko je pak tam, kde ohmmetr nebo zkoušečka ukazuje přece jen jakýsi malý, ale nikoliv prakticky nulový odpor. Je-li jeden vývod na baňce, patří u malých elektronek zpravidla řídící mřížce, u větších (vysílačích) zpravidla anod; jsou-li tu dva, přísluší jeden anodě a druhý stínici mřížce. Dalším úkolem je zjistit žhavicí napětí. U skleněných elektronek, nepříliš silně zakrytých kovovým zrcadlicím nebo grafitovým povlakem, přivedeme na vláknko malé napětí z transformátoru a za kontroly voltmetrem je zvětšujeme, až vláknko (u přímo žhavěných elektronek) nebo jeho konec, které vystupuje z kathody, jsou jasně červené, po případě kathoda temně červená. Protože žhavicí napětí jsou normována, rozhodneme tak snadno, která z běžných hodnot je asi správná. Jsou to, jak víme, hlavně tyto hodnoty: 1,2; 1,9; 2,0; 2,4; 4,0; 5,0; 6,8; 12,6; 20; 30; 60; 120 V. U elektronek s neprůhlednou baňkou je práce horší. Tam zažíváme nějakým menším napětím a následně postupujeme tak, jako u skleněných: vyhledáme kathodu. Baterii nebo jiný ss. zdroj s napětím asi 20—50 V zapojíme přes miliampérmetr rozsahu 5—20 mA kladným pólem na některý ze zbývajících vývodů patky vyžavené elektronky, anebo nejlépe na vývod na vrcholu baňky až už je to mřížka nebo anoda. Záporným pólem řetezce baterie-miliampérmetr dotýkáme se

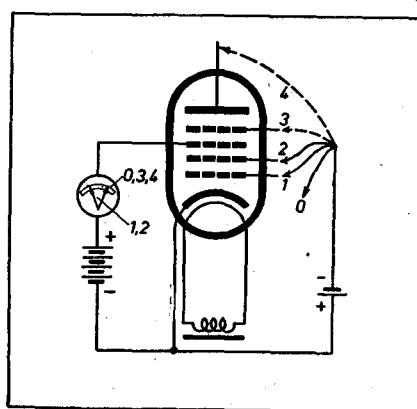

k vývodu anody bývá obyčejně společně vvedená 2. a 4. mřížka, kdežto třetí, směšovací, je od ní dále a první, řidící, rovněž. Najdeme-li mezi katodou a anodou čtyři další elektronky, jde buď o heptodu nebo oktodu, při čemž nejblíže ke katodě jsou mřížka a anoda oscilátorové části, další je 3. a 5. mřížka se společným vývodem, čtvrtá mřížka je řidící (vstupní), kdežto šestá (u oktody) bývá uvnitř spojena s katodou.

Jsou-li takto všecky vývody patky vyčerpány, jsme s úkolem hotovi a uhádneme, že nepřímo žhavená elektronka tvaru blízkého přijímacímu je pro napětí 200–250 V na anodě, přímo žhavená malá přijímací (bateriová) pro 90–150 V. Zbývají-li nějaké vývody na patce, zkusíme zase, zda dávají po připojení + pólů baterie vůči katodě emisi. Je-li tomu tak, patří dalšímu systému, jinak jsou pravděpodobně volné. Má-li jedna vliv na proud druhé, jde zase o složitější elektronku (triodu atd.), ne-li, možno to být na př. dvě diody. Trocha důvtipu a zkušenosti pomůže doložit zbytek informací.

Jak odhadneme bez měřicích přístrojů ostatní důležité vlastnosti elektronky? Malé baňky a bateriové (přímo žhavené) elektronky poukazují na anodovou ztrátu rádu 1–2 wattů a strmost mezi 1–3 mA/V. Větší baňky u pentod nebo triod znamenají anodovou ztrátu zhruba třikrát větší, kolik činí plocha průmětu anody v cm<sup>2</sup>, t. j.  $D \cdot L$  cm<sup>2</sup>, kde  $D$  je průměr a  $L$  je délka anody v cm, což u skleněných, pro větší výkony zpravidla používaných baněk snadno zjistíme. U usměrnovacích elektronek je zase docela zhruba maximální usměrněný proud při napětí do 350 V roven úhrnnému povrchu anod (anody, jde-li o jednosecnou) v cm<sup>2</sup>, násobenému pěti. Porovnání se známými typy zde zase pomůže.

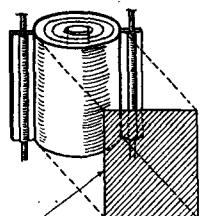


Průměr anody udává zhruba anodovou ztrátu.  
 $F \text{ cm}^2 = N \text{ w}$

Přesnější údaje lze získat buď měřením na laboratorním zkoušecím přístroji elektronky, anebo po improvizovaní provozních podmínek s pomocí eliminátoru. Změnime-li mřížkové předpětí o půl voltu, udá příslušná změna anodového proudu právě polovinu strmosti. Všecky k použití elektronky obvykle nepotrebujeme. Pamatujme jen, že mnohé z těchto elektronek jsou již opotřebované nebo poškozené a proto při zkoušení i používání buďme opatrni tam, kde by jejich vada mohla ohrozit bezpečnost ostatního zařízení.

Ing. M. Pacák.
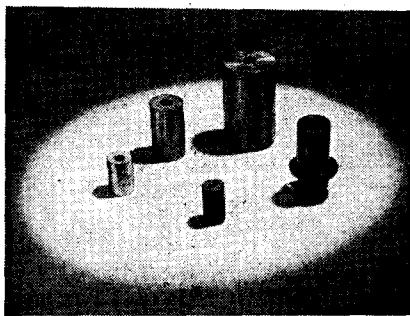
### Vnitřní odpor a strmost elektronky 4683

Z charakteristik této triody pro větší zesilovací jsme nalezli vnitřní odpor asi 800 ohmů a strmost 4 mA/V. Jde tedy o typ podobný AD1, až na schopnost snášet větší napětí a tedy dodávat větší výkon.



### Přepočítávání vinutí na žel. jádra odlišných rozměrů

Dt. V 621.396.662.212.

Ani v trvajícím omezení nechtejí se radiotechnikové zříci přednosti železových jader. Nesnáz je v tom, že málokdo má dostatek běžných výrobků našich továren, za to jsou dosti rozdílná jádra z rozebraných vojenských přístrojů, která mají odlišné rozměry i vlastnosti. Tak je konstruktér postaven před úlohou přizpůsobit počet závitů jádru odlišnému. Pro zkušeného není obtíží vypočítat ze schématu stávajícího přístroje, jak velké indukčnosti je potřeba, pak ovinout jádro, které má, vhodným počtem závitů, změřit indukčnost takto získané cívky, a z toho vypočítat výraz.

$$k = L/n^2 \quad (1)$$

Z výrazu  $k$  pro jinou žádanou indukčnost  $L'$  vypočítá pak potřebný počet závitů, neboť  $k$  je u zvoleného jádra velmi přiblížně neproměnné i pro dosti široké meze indukčnosti:


$$n^2 = L'/k. \quad (2)$$

Na neštěstí není ani tento postup pro každého: vždyť měření indukčnosti není snadné bez vhodného přístroje. A tak ten, komu stačí údaj přibližný, použije raději následujícího způsobu přibližného, i když při konečném sladěvání bude možná musit několik závitů odvinout.

Při odvození vycházíme ze skutečnosti, že indukčnost je přímo úměrná dvojmoci počtu závitů a průměru cívky a za předpokladu stejně efektivní permeability různých železových jader a cívky geometricky podobné anebo zhruba stejné (to zde zpravidla platí, vždyť odchylky rozměrů nejsou veliké) platí pro dvě cívky o téže indukčnosti.

$$L \approx n_1^2 \cdot D_1^2 = n_2^2 \cdot D_2^2 \quad (3)$$

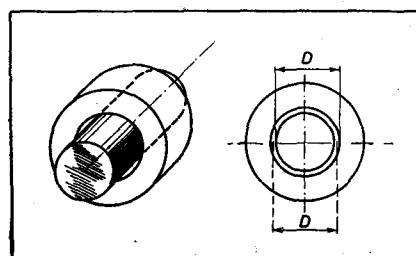**Zjištění hodnoty  $D$  pro výpočet.** — Podobného postupu lze použít s dobrou přiblížností i pro jádra částečně nebo úplně uzavřená.



Za průměr  $D$  bereme střední hodnotu z průměru jádra a vnitřního průměru cívky, to má význam u cívek, kde železové jádro má značně menší průměr než kostra, na níž vineme. Předepsaná cívka má na př. počet závitů  $n_1$  a průměr  $D_1$  a chceme použít kostry a jádra s průměrem  $D_2$ , pak z uvedeného vzorce snadno vypočteme

$$n_2 = n_1 \cdot D_1/D_2.$$

Výsledek je ovšem z mnoha důvodů jen přiblížný, k vyrovnaní odchylek zpravidla však postačí rozsah doladění jádrem.

**Příklad.** Pro lajdici cívky středních vln na jádře Palaba 6362+6364 (šroubek M7×12 s kostrou průměru 10 mm) je předepsáno  $n_1$  rovná se 120 závitům. Kolik závitů bude potřeba pro jádro průměru 10 s kostrou o průměru 12 mm?

Vypočtejme:  $D_1 = (7 + 10)/2 = 8,5$ ;  $D_2 = (10 + 12)/2 = 11$ ;  $D_1/D_2 = 8,5/11 \doteq 0,77$ ;  $n_2 = 120 \cdot 0,77 \doteq 92$  záv. Týmž činitelem 0,77 násobíme i počty ostatních závitů, na př. máme-li antenni vinutí původně 20 záv., bude mít nové 20 · 0,77 = 15 závitů atd.

Jsme-li nutni při doladění přece jen několik závitů odvinout, nemusíme u v. kabilu pracně v hotovém přístroji čistit konec po odstranění přebytku; pokud není přebytek příliš dlouhý, stačí jej někdy jen smačkat k sobě, aby netvořil závity, a zakápnout asfaltovou hmotou. Protože ubratí závity je snazší než na stavovat, vždy raději k vypočtené hodnotě něco přidáme, alespoň u vinutí hlavních.

P.

### Kdy se koncová elektronka více zahřívá


Při plné hlasitosti nebo když vůbec nehráje? Na pohled v případě prvního, ve skutečnosti v druhém. Jak víme, má koncová elektronka dánou t. zv. anodovou ztrátu, rovnou součinu anodového proudu a napětí. U běžných EL3 a pod. to bývá 9 W. Jestliže však na mřížku vede signál, dává elektronka střídavý výkon. Protože se však při tom ztráta nemění (miliampérmetr v anodovém obvodu udává přibližně proud stále týž), musí být střídavý výkon hrazen z anodové ztráty, o něj tedy klesne energie, která se jinak mění v teplo a elektronka by měla být chladnější. Při zkouškách se sinusovým signálem stále stejně silným jsme to skutečně i rukou zjistili (pokles teploty asi na  $\frac{1}{3}$ ), v přijímací však bývá i plný výkon poměrně malý (1 W) a jen chvílikový (forte), takže rozdíl oteplení můžeme zjistit jen teploměrem a bývá nepatrný. — Ze je koncové elektronky ihostené, pokud jde o životnost, zda pracuje naplně nebo naprázdno, je zřejmé, neboť životnost závisí na emisním proudu a ten u zesilovačů třídy A nezávisí na výkonu.

### Co je nanofarad

Naši čtenáři se v posledních číslech často setkávají s označením „nF“ u kondenzátorů ve schematech. Ač jsme častěji uváděli, co toto zkratka značí, dostáváme občasné dotazy, z nichž vysvítá, jak je zejména začátečníkům neobvyklá. Stačí si zapamatovat, že jeden nano farad (nF) se rovná 1000 pikofaradů (pF) nebo tisícině mikrofaradu ( $\mu\text{F}$ ). Je tedy  $15 \text{ nF} = 15000 \text{ pF}$ ,  $50 \text{ nF} = 50000 \text{ pF} = 0,05 \mu\text{F}$ ,  $100 \text{ nF} = 0,1 \mu\text{F}$  atd. Zkratky „nano“ používáme k úspore psaní nul v popisu a v textu, podobně jako místo 15 000  $\Omega$  pišeme 15 k $\Omega$  (kilohmů).

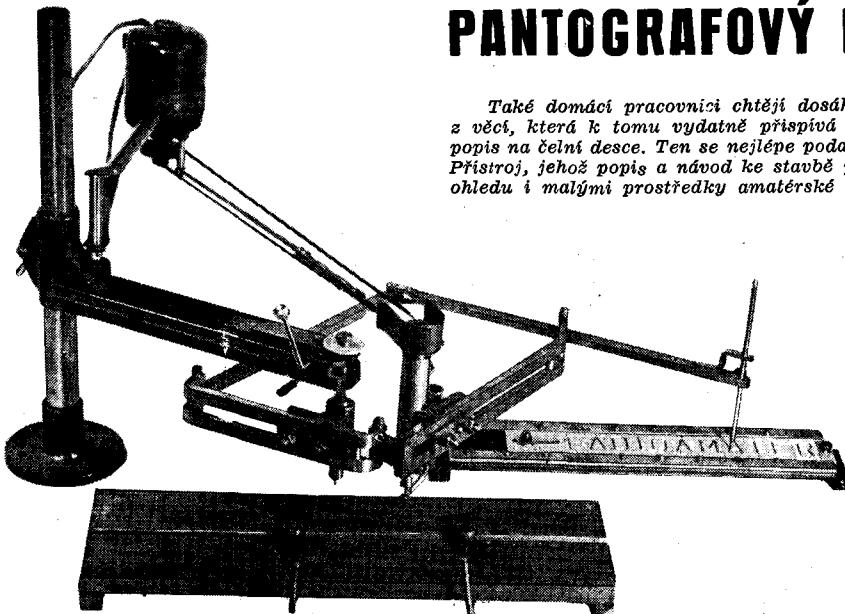
# PANTOGRAFOVÝ POPISOVACÍ STROJ

Také domácí pracovníci chtějí dosáhnout pěkného vzhledu svých přístrojů. Jedna z věcí, která k tomu výdatně přispívá a jejíž praktická cena je známa, je vzhledný popis na čelní desce. Ten se nejlépe podaří rytím pomocí popisovacího stroje (gravírky). Přístroj, jehož popis a návod ke stavbě přinášíme, dokládá možnost dosáhnout v tomto ohledu i malými prostředky amatérské dílny velmi pěkných výsledků.




**N**ávštěvnici viděli už před řadou měsíců v dílně redakce tohoto listu jednoduchý přístroj, zprvu dřevěný a později kovový, jehož účel nebyl naráz patrný. Až když jsme ukázali příhrádky s šablony písmen velké i malé a části řecké abecedy a hlavních matematických symbolů, šablony na rytí stupnic, kruhů a našeho znaku, avšak hlavně když jsme se pochlibili s hotovým štítkem a celým přístrojem, jež naši čtenáři znají alespoň z otiskovaných snímků, ukázalo se, že jde o pantografový popisovací strojek. Bylo odedávna naši ctižádatostí dokázat, že leccos z tovární výbavy může získat i amatér, který je s to využít nedostatky svých strojů, dané omezením domácí práce, větší dovednosti a péče. Tak vznikly naše křížové i transformátorové navíječky a řada jiných strojků, u nichž hlavním materiálem bylo dřevo a které přesto velmi dobrě pracují.

Jsou tomu asi tři roky, co jsme se začali zajímat o tovární gravírky. Z té doby máme řadu náčrtků a snímků s prospekty výrobce téhoto strojků. Odtud pomalu krystaloval návrh gravírky amatérské, ježíž nejstarší typ vidíte na dolním snímku. Ten by svou jednoduchostí a prostou úpravou nepochyběně rozesmal každého rytce z povolání. A přece i tento robinsonský přístroj od počátku dobře pracoval. Dokládají to štítky na přístroji, pošaném v loňském čísle 1-2 ve článku „Generátor pro vf. měření“, které jsou vesměs zadání. Na tomto vzorku, který pro nás vyrobil dr. R. Nikodem, jsme množstvím pokusů vyhledali všechny slabiny konstrukce a materiálu a navrhli výzor nový, celý z kovu, který předkládáme. Mnohem čtenáři

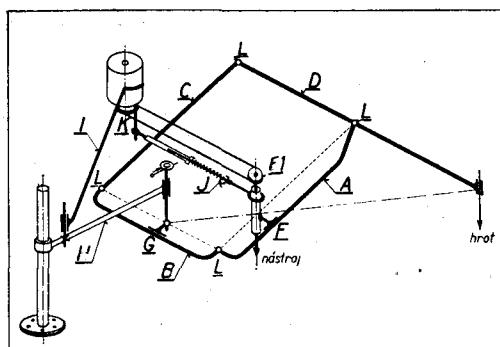

snad bude tento přístroj připadat pro amatéra přeprchem. Živý zájem, který projevovali z našich hostů zejména obchodníci a vedoucí živnostenských podniků, stejně jako zdatní domácí pracovníci, nás však povzbudil, abyhom jej přece popsalí, a věříme, že ti, kdo jej zatím stavět nebudou, rádi se alespoň z četby seznámí s prací tohoto druhu.

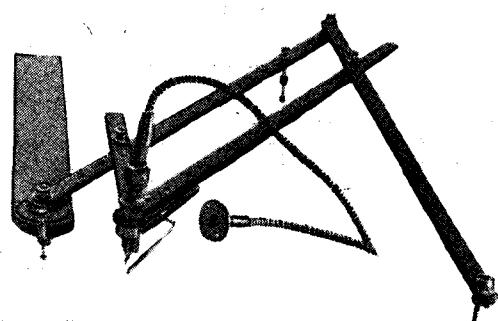**Podstata.** Kreslíři mezi námi znají jednoduchý přístroj, zvaný pantograf. Používají ho k snadnému zmenšování nebo zvětšování kreseb. Je velmi prostý, vyroben z tenkých dřevěných pásků, a leckde jej vidíme za výlohou obchodníků s kreslicími potřebami. Jeho podstatu



Pryvní vzorek, popisovací stroj dřevěný, který přesto dával velmi dobré výsledky. Dřevěná ramena mají průřez jen  $10 \times 20$  mm, ložisko nebylo kuličkové a rychle se vydalo. Náhon byl ohebným hřídelem, improvizovaným prostou šroubovicovou pružinou ze struny 1 mm silné.


Sestavený přístroj s motorem, na pracovním stole s vodítkem šablon a s deskou pro rychlé upevňování popisovaného štítku. Pod tím obraz 1, schema příslušného mechanismu.

ukazuje obrázek 2. Skládá se ze čtyř tyčí A, B, C, D, spojených otočně podle uvedeného obrázku čtyřmi kloubami. Bod M je pevný, v bodě R je tužka a v bodě K je kopirovací hrot nad předlohou, kterou změnujeme. Vedeme-li hrot po obrysech předlohy, kreslí tužka přesně zmenšený obraz, jsou-li splněny geometrické podmínky, vyznačené na obrázku: hrot a tužka v jedné přímce, tyč A rovnoběžná s B a C rovnoběžná s D. Poměr zmenšení,  $b/a$ , je dán poměrem vzdálenosti  $x/y$  a podle věty známé z geometrie: Rovnoběžky vymezují na paprscích svazek úseky úměrné, je  $b/a = p/q = u/z$ . Kreslířského přístroje lze použít pro zmenšování i pro zvětšování zámenou tužky a kopirovacího hrotu.

Chceme-li rýt do štítků kovových nebo jiných jemná písmena, která — jak víme z továrních vzorů — bývají mezi 1 až 10 milimetry veliká, musíme použít přístroje, který je založen na stejně podstatě, jako kreslířský pantograf. Kdo někdy zkusil rýt od ruky označení třeba jen do pertinaxu, ten ví, jak těžké je pro necvičeného dosáhnout pěkného, pravidelného vzhledu. Jestliže však vyrobíme jemný frézovací strojek, jehož kopirovací hrot vodíme po ryté, dosti velké předloze, pak je práce skoro stejně snažná, jako popisování výkresu podle šablon.

**Úprava.** První vzor popisovacího stroje byl docela podobný kreslířskému pantografu, jen dřevěné tyče byly silnější. Hlavní jeho vadou bylo, že rycí hrot měl ložisko, jež bylo zároveň kloubem R. Ten nemohl být dostatečně sevřen, aby se ramena mohla otáčet, pak se však mírně vklal a tím kazil vzhled rytých písmen. I dřevěná gravírka by pro mnohé práce dobré využívala, kdyby byla upravena podle náčrtků na obrázku 3, které ukazují schéma běžných popisovacích strojů, a měla vřeteno s kuličkovými ložisky. Náčrtek a je jasný, používá se ho, a má tu přednost, že dovoluje při vhodné úpravě zmenšení až nekonečné, t. j. libovolně malá písmena.

Samí jsme zvolili úpravu b, kde si rydlo vyměnilo místo s pevným ložiskem. Jaký důvod má tato volba? Vidíme, že změnu zmenšení lze provádět jen posouváním dvou ze tří prvků: pevného ložiska, rycího hrotu, kopirovacího hrotu. Kloubu pantografu, na jejichž těsnosti a spolehlivosti nejvíce záleží, jsou neproměnné. U svého stroje jsme využili všech prvků k nastavení zmenšení, a to tak, že plynule měněme zmenšení posouváním ložiska a rycího hrotu, kdežto v poměru 1:2 ještě zmenšou délku ramena s hrotom

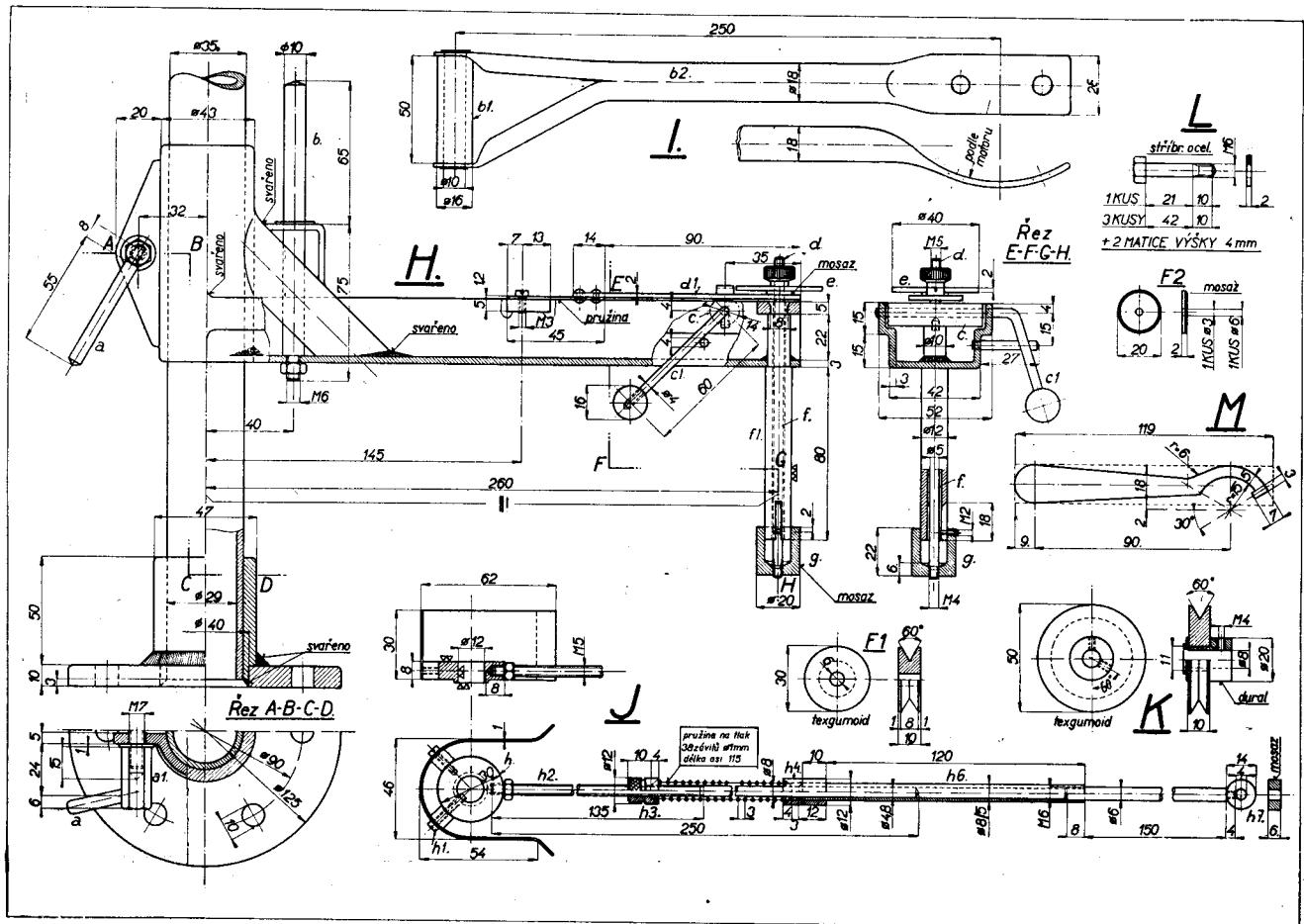

kopírovacím. Zmenšení je dáné poměrem  $x/y = u/z$ . Použijeme-li kratšího rameňe kopírovacího hrotu, platí pro zmenšení stejná stupnice na tyči rydla, avšak jiná na tyči ložiska, jak vyplývá z uvedených vzorců.

**Podmínky správnosti kopírování.** Aby přístroj správně zmenšoval a „neskresloval“, musí být jednak při stavbě, jednak při použití splněny tyto základní podmínky:

1. Osy ložiska  $M$ , rydla  $R$  a hrotu  $K$  musí ležet přesně na spojnici sousedních kloubů. Proto, jak uvidíme při popisu, jsou příslušné strany obdélníka vyhnuty.

2. Vyjmenované osy musí být vžájemně rovnoběžné.

3. Musí ležet v jedné rovině.


4. Roviny předlohy i popisované desky musí být rovnoběžné (přibližně, protože malé závady odstraní omezovač hloubky u rydla).

Podmínky 1. a 2. splníme při konstrukci přístroje, 3. a 4. při nastavování, resp. při používání přístroje. Uvádíme je s důrazem k užitku těch, kdo by chtěli úpravy pozměnit.

**Nahoře:** Obraz 4, stojan, rameno a drobné součásti gravírky. Tento výkres spolu s obrazy 1, 5, a 6 v měřítku 1:1, resp. 2:5 lze koupiti v red. t. l. Cena je Kčs 45,— plus Kčs 3,— na pošt. výlohy.

**Vpravo:** Obraz 2, podstata kreslířského pantografu a současně prvního vzoru.


**Stavba.** Schema na obraze 1 vysvětluje úpravu mechanismu. Na pevném stojanu, který je přišroubován k pracovnímu stolu, je v nastavitelné výši sevřeno pevné rameno  $H$ . To nese na konci svíslý čep, volně, ale bez výše otočný v ložisku  $G$ , které je přišroubováno k rameni pantografu  $B$  a dá se po uvolnění šroubů posouvat pro nastavení zmenšení. Aby bylo možné pantograf spouštět do řezu, je čep upraven ke zvedání a dále k jemnému nastavení hloubky, do níž při spuštění klesne. Pantograf sám tvoří čtyři ramena  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , z nichž  $A$  a  $B$  jsou dvojitá a vyhnutá, aby mohla být splněna podmínka 1. Na rameni  $A$  je připevněno vřeteno frézky (rydla) a dá se rovněž po uvolnění upevňovacích šroubů posouvat pro nastavení zmenšení. Na konci ramena  $D$  je ko-

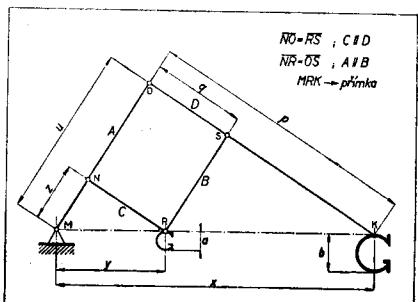


pírovací hrot. Rameno  $D$  je možné prodloužit připevněním nástavku  $E$  a získat další stupeň zmenšení. Přístrojem v této úpravě lze zmenšovat 2,5krát až asi 15krát a získat z šablon vysokých 25 mm písmo 10 až 1,6 mm vysoké.

Přeza, o níž bude ještě řeč, je hnána motorem s řemínkovým převodem, který je výkyvně upevněn na raménku  $b2$  a opatřen napínákem. K pohonu stačí jednofázový kolotvorový motor 0,05 až 0,1 HP, jehož počet otáček můžeme snadno nastavit reostatem nebo odběkovým transformátorem. Počet otáček bývá podle materiálu 5 až 20 tisíc za minutu, proto je převod z motorku na vřeteno asi 1:2, neboť kol. motorky mívají naprázdno asi 10.000 T/min.

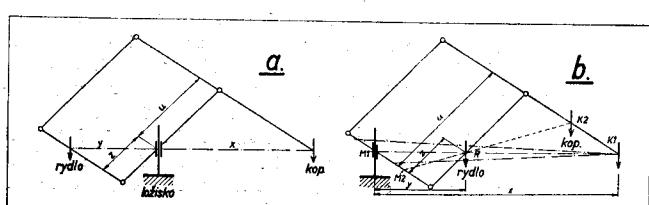**Obraz 3. Dvě části úpravy mechanismu pantografového stroje.** Nás vzhledem k místu, které v tomto článku zabraly z veliké části výkresy, popíšeme výrobu tak stručně, jak to připouští ohled na technicky




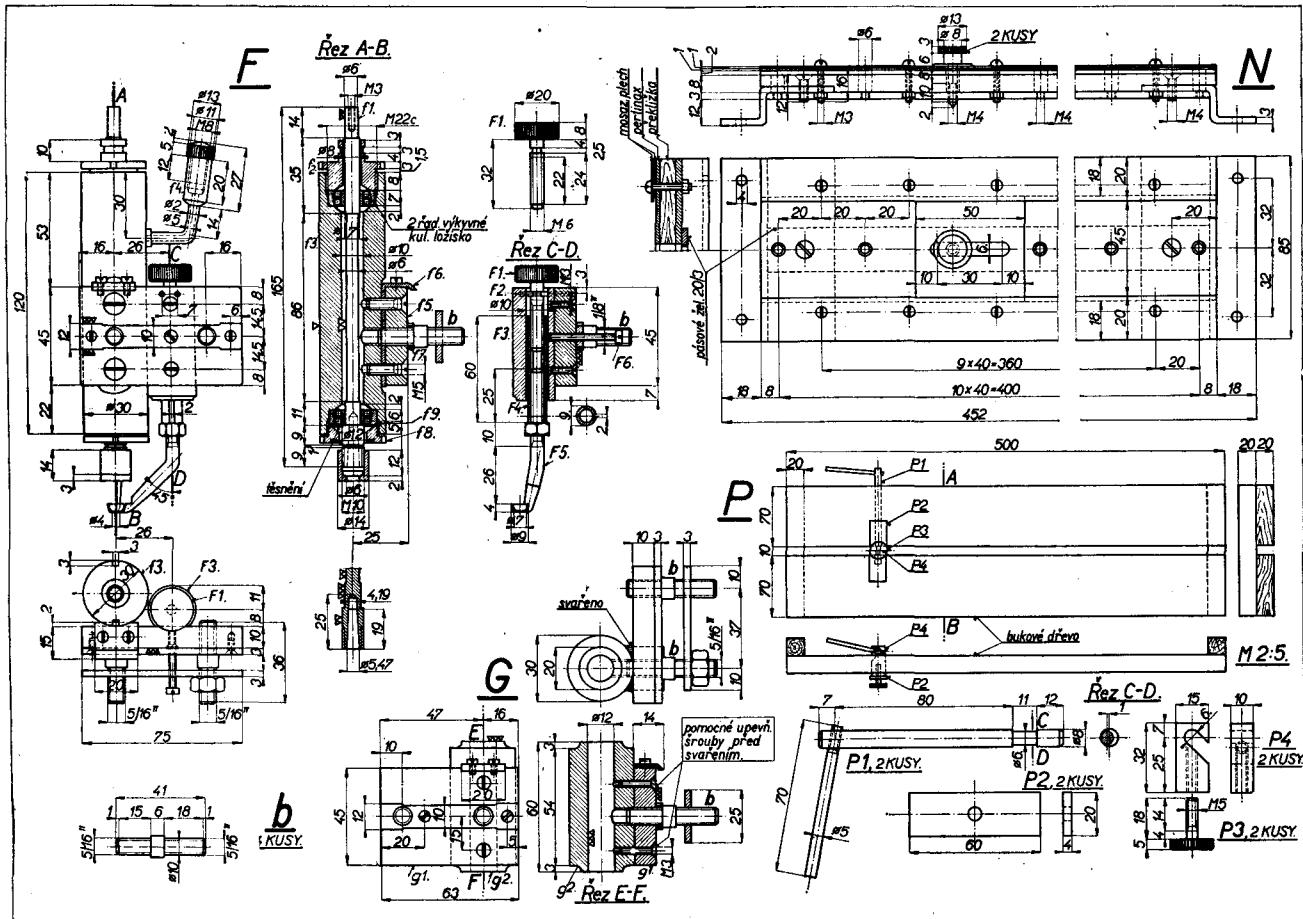

vyspělé čtenáře. Vždyť jistě jen ti se pustí do stavby. — *Stojan* přístroje je hladce osoustružená trubka délky asi 600 mm, naražená do objímky ze silné trubky a příruby s otvory jako základní desky. Na trubce je sevřena objímka s přivařeným ramenem *H*. Objímka je z trubky o málo větší než stojan, aby naň šla těsně navléknout. Otvor podle potřeby vysostružíme nebo vyložíme měděným plechem vhodné tloušťky. Na trubku pro objímku jsou přivařeny silné pásy rovnoběžně s osou trubky. Těmito prochází stahovací šroub s šestihranou matkou *A*, opatřenou jednostranným vratidlem *a*. Po navaření pásu trubku mezi nimi prořízneme. Po nutném silném utahování šroub je značně namáhán, proto je závit v matce aspoň 15 mm dlouhý. *Rameno H* jsme vyrobili z profilového železa tvaru U, určeného pro výrobu želesných oken. Stačí ovšem obyčejný válený profil U vhodných rozměrů. K objímce je připojen automatické nebo elektricky přivařenou šíkmou vzpěrou z trubky, jež ovšem může být i ze silného pásu (objímka je zbytek amatérského zvětšovacího stroje fotografického). Vzpěrou prochází čep *b*, na němž se otáčí ložisko ramene *b2*, na něž je připevněn elektromotorek. Toto rameno je z tak zv. pancířové trubky elektrotechnické Ø asi 20 mm, na straně ložiska *b1* rozříznuté, na druhé zploštělé a přizpůsobené upevnění motorku.

Na konci ramena  $H$  je čep, zanýtovaný a zavařený do ramene a příčné výztuhy. Musí být rovnoběžný s osou objímky. Čep

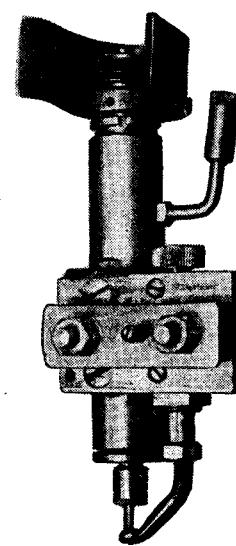
Nahore obraz 5, vreteno, omezovač, ložisko, vodítko pro šablony a upínací desky pro popisovaný řeftek.



**Snímek vřetene  
a omezovače  
hloubky, nejdů-  
ležitější a také  
nejobtížnější  
část  
mechanismu.**

je provrtán prům. 6 mm a prochází jím táhlo  $d$  z tyče prům. 5 mm, opatřené nahoře závitem, kterým se dá spouštět a vytahovat. Tím nastavujeme jemně pracovní hloubku. Dole má táhlo  $d$  mosaznou čapku  $g$ , zajišťovanou šroubkem, který zasahuje do zárezu v čepu, proti točení. Tato čapka zvedá ložisko  $g2$  (obraz 5). Vroubkovaná matici  $e$ , kterou spouštěme táhlo, má přinýtovaný kotouček, jehož obvod rozdělíme na 10 dílů. Protože závit na táhle a v matici je 5 M se stoupání 1 mm, značí pak pootočení o dílek zrněnu

výšky o 0,1 mm. Ukazatelem je drážka v hlavě šroubku, zavrtaného do pásku *d1*. Ten je prostřednictvím pružného nástavku z ocelového plechu síly asi 1 mm přišroubován k druhé příčce ramene *H* a celek zvedá výstředný váleček *c* s páčkou *c1* a kuličkou pro snazší uchopení. To má za účel rychle zvednout a zase do původní hloubky spustit pantograf a tím i rydlo, když přecházíme při práci z jednoho písmene na druhé. Páčka *c1* má narážku, zavrtanou do boku profilu *U* ve vhodném místě tak, aby váleček byl právě v nejnižší poloze, kdy mírně odlehne od pásku *d1*. Tuto narážku upravme výše než je na výkrese, neboť páčka *c1* v této poloze překáží někdy pantografu. Nejlépe je mít spuštěnou polohu páčky asi vodorovnou. Na výkrese 4 jsou dále kladky z texgumoidu pro motorek a frézovací vřeteno, šrouby *L* pro klouby pantografa, vyrobené z tyček broušené stříbritě oceli  $\varnothing$  6 mm našroubováním a roznýtováním matky, která bude hlavou na jedné straně. Tak si ušetříme pracnou výrobu přesných čepů, pro něž pak stačí do konců ramen vyvrétat a výstružníkem vyčistit přesné otvory, abychom dostali poměrně přesné uložení. Ke každému šroubu *L* patří dvě matice příručné, které na soustruhu snížíme na 4 mm. Hákovičký klíček *M* pro sestavování vřetene vypilujeme z železného pásu síly 3 mm. Napínák *J* pro motorek se skládá ze silné železné podložky *H*, která se volně otáčí na krčku horního šroubu vřetene, *f2*, obraz 5. Podložka nese kryt pro řemínek pro ochra-

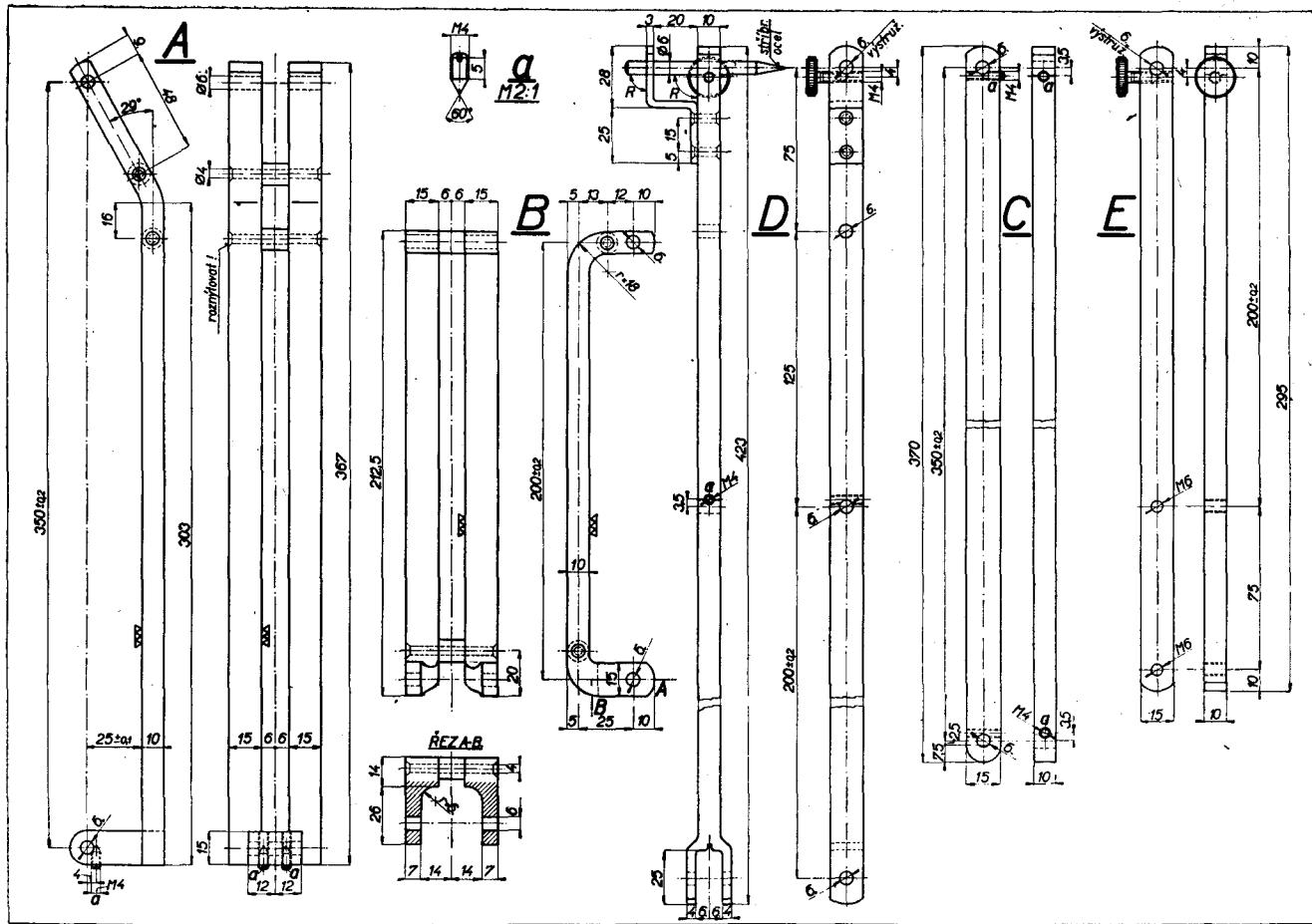

nu pracujícího, dále vzpěru *h2* s maticí pro napínací pružinu. Hladký konec *h2* klouže v trubce *h6* a tlaková pružina, která se oprá o miskovitě vytvořená za-končení matice *h3* a ořísku *h4*, tlaci motorek od vretene a tím udržuje vhodné, šroubováním *h3* nastaviteľné napětí řemíneku. Pro úsporu je trubka *h6* nastavena tyčkou s podložkou, která se navleče na vhodný čep, připevněný k motorku.

Nejobtížnější a také nejdůležitější částí je vřeteno *F*, které je na obrázku 5. Základní těleso *f3* vysoustružíme z měkké oceli (starý hřídel), při čemž se povyčísmíme v rezání vnitřních a vnějších závitů na soustruhu. (Na štěstí je při jemném závitu — stoupání asi  $0,6\text{--}0,8$  mm — práce poměrně snadná.) Na obou koncích jsou totiž dutiny pro vložení radiálních dvouřadých výkyvných kuličkových ložisk (dvouřadá, protože snesou i malý osový tlak, jaký se tu vyskytuje, výkyvná nám ušetří obtíže při sestavování, resp. vliv nepřesnosti). Ložiska musí do dutin těsně vklouznout a ještě přesněji musí sedět na hřídeli vřetene *f1*. Jsou přitažena šrouby *f2* a *f3* s okrajem a zárezy pro hákovitý klíč z předchozího výkresu. Dolní ložisko má těsně pod sebou podložku z mosazného plechu 0,5 mm, a upevňovací šroub je tak upraven, abychom získali dutinku pro mezikruhovou ucprávku, jež je z hutné plsti (starý klobouk). Je tu proto, aby olej, v jehož nadbytku musí rychloběžně vřeteno běžet, nevytékal na ryty předmět. K mazání můžeme také používat jemně vaselinu, která se dá do vřetene

**Obraz 6, ramena pantografu, A, B, C, D, a prodlužovací tyč E.**

vtlačovat šroubovým uzávěrem mazničky.  
Sami však používáme oleje.


*Hřidelík* vřetene, *f1*, je vysoustružen mezi hroty z hřidelové oceli. Na dolním konci má kužel pro upevnění vrtáčku; vyrobíme jej takto: vyvrátme otvor 4 mm do hloubky 25 mm, pak 4,3 do hloubky asi 15 mm, 4,7 do hloubky 10 mm a 5,2 milimetru do hloubky 5 mm. Pak si vyrobíme ze stříškité oceli kužel podle rozměrů dutiny, uvedených v obrázku, povrch vyhladíme brouskem, sbrousíme na brusce zhruba polovici kuželu až skoro k ose, zakalíme a popustíme na slámově žluto, jemně obrousíme prve sbroušenou plochu a tímto prostým výstrojníkem, podobným tak, zv. dělovému vrtáčku, dokončíme kuželovou dutinu. Pak osoustružíme vnějšek hlavy a vyřízneme závit pro přesuvnou matku, kterou je nutné vrtáček do kužela zatahovat. Nato upneme tyč mezi hroty, osoustružíme podle výkresu, při čemž místa, kde dosedají ložiska, velmi přesně vytvoříme a přiložením ručního brousku dobrousíme podle mikrometru na průměr asi o půl setiny větší než otvor v použitém kuličkovém ložisku. Ložiska na hřidel nejdou, dokud je neohřejeme v oleji asi na 70°. Zejména dolní ložisko musí přesně sedět. Před nasazováním hřidelík omýjeme v petroleji, abychom odstranili kovový prach po soustruhení a broušení, který by ložiska ničil.

Kladka pro řemínek *F1* na obrazě 4 je

navlečena na horním osazeném konci hřídelíku *f1*, má zdola i shora podložku (*F2* = horní p. na obraze 4) a přitažena šroubkem M 8 zavrtaným osově do hřídelíku *f1*. — Kladka na motorku má namytovaný pevný náboj s otvorem přesně na průměr hřídele motorky. Připevnění dvěma stavěcími šroubky M 4 na 120°.

Těleso vřetene,  $f_3$ , je příšroubováno na desku  $f_5$ , jejíž plochu, dosedající na rameno  $A$  pantografu, na soustruhu čelně osoustružíme do roviny. Podobně vytvoříme dosedací rovinou plochu na boku tělesa  $f_3$ . Naši čtenáři, kteří sledovali návod na soustruhu v roč. 1941 a 1942, vědějí, že se soustružením snadno a přesně získá rovná plocha. Vhodnou plechovou podložkou, jež bude zároveň ukazatelem na stupnice zmenšení na rameni pantografu  $A$ , dosáhneme toho, že osa vřetene je přesně 25 mm od dosedací plochy na  $f_5$ , což je zase nutné pro splnění podmínky 1. Obě jmenované části jsou staženy dobře zavrtanými šrouby se zapuštěnou hlavou. K rameni pantografu je vřeteno připevněno šrouby  $b$ , které svým osazením zároveň přidržují vodicí podložku  $f_7$ . Při montáži dbejme úzkostlivě toho, aby boční dosedací plochy této podložky, jež budou klouzat v mezeře dvojitěho ramene  $A$ , byly kolmo na osu vřetene. Upevňovací šrouby  $b$  jsou mocně dotaženy do desky  $f_5$  a k rameni je přitahují šestihrané matky se společnou podložkou podložkou,

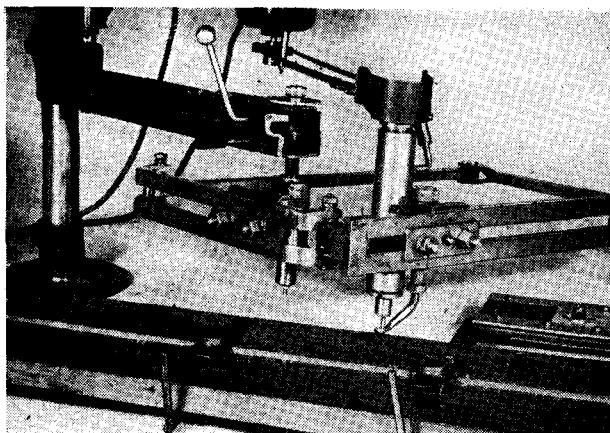Protože frézovací hřídel má až 20.000 otáček za minutu, musí být kuličková ložiska dobře mazána, mají-li vydržet.



Proto je na tělesu *f3* maznička, vysostružená z mosazi, jejíž rozměry i tvar udává výkres *5* a snímek. Uzavírací šroub je vytvořen jako píst, kterým lze tlačit do vřetene i tuhé mazadlo. Mazničku vysostružíme a pak trubičku vylijeme cínen. Nato ji opatrně, povlovnějším obroukem než na výkresu, zahneme do žádaného tvaru a nahřátím nad kahanem cín opět vytavíme. Bez tohoto opatření by se trubička při ohýbání nevhledně zploštila.

Na téže desce *f5* je upevněn omezovač hloubky, zařízení, kterým nastavujeme hloubku rytí. Tovární gravírky je mají jen pro rytí předmětů s nerovnným povrchem, amatér však ocení jeho službu vždy, neboť mechanismus jeho gravírky není dostatečně tuhý ani přesný, aby zaručil stálou hloubku rytí, zejména při větší rozloze. Zařízení se skládá z klíčky s otvorem, kterým prochází hrot rydla a vyčnívá z roviny, kterou klíčka spočívá na rytém předmětu, jen o tolik, jakou chceme hloubku. Klíčka je na konci zahnutého šroubu *F5*, jehož vysunutí můžeme v hrubých mezích nastavit šroubováním v závitu trubky *F4*. Ta se dá svíle posouvat v dutině tělesa *F3* a je proti otáčení zajištěna stavěcím šroubkem *F6*, který zasahuje do drážky na povrchu trubky. Tímto šroubem se naveny omezovač zajistí proti pohybu. Aby pak bylo možné jemně hloubku měnit, zasahuje do trubky *F4* shora šroub *F1*, jehož otáčením pojízdí trubka a s ní i klíčka nahoru nebo dolů. Šroub je osově držen dvěma čípkami, které zasahují do drážky, vytvořené na krku šroubu, kterou vidíme na výkresu. Závit šroubu je M 6 se stoupáním po 1 mm, takže rozdělme-li obvod hlavy na deset dílů, značí každý dílek desetinu a nastavení hloubky je snadné. Teprve tento omezovač učiní práci na amatérské gravírce snadnou a výsledek pěkný, a musí jej mít v jednodušší nebo složitější podobě i každé odlišné provedení.

Ložisko *G* je podobné předchozím. Základní těleso je z kusu hřídele a je přišroubováno na desku stejných rozměrů jako prvek *f5*. Také zde je vodicí podložka, která při změnách zmenšení vede desku s ložiskem a její bočné plochy musí být přesně kolmé na osu ložiska. Ložisko má otvor, který musí jít bez zbytečné výše na čep na rameni *H* a musíme proto vrat zvolna a přesným, ostrým vrtákem, nemáme-li výstružník na 12 mm otvor.

Snímek popisovacího stroje zblízka, z něhož je vidět spouštěcí mechanismus ložiska, vřetenem i omezovač. Šroubek, vyčnívající z čapky pod ložiskem *G*, usnadňuje nastavení pantografu.

vací tyč připojuje k *D*, jsou podobné šroubům *L*, stačí ovšem želesné.

Protože jsme použili hlazeného želesa pro ramena, odpadá obtížné rovnání ploch zejména těch, po nichž se dají posouvat dosedací plochy vřetena, ložiska. Jen část za tepla kovanou na rameni *B* musíme obrousit; jestliže však kovář pracoval opatrně, není ani zde mnoho práce.

V příštím čísle popíšeme další práci, výrobu šablon a upevnovací desky, a zejména způsob, jak s gravírkou správně pracovat. Zájemce prosíme, aby nám co možná brzy (do 20. ledna) sdělili dotazy nebo upozornění na věci, které by chtěli podrobněji vysvětlit, abychom odpovědi mohli zařadit do dokončení tohoto článku v příštím čísle.


## Z čeho dělat stínici kryty?

Účinek stínicích krytů je dvojí: elektromagnetický a elektrostatický. U všech cívek a obvodů (mf. transformátor) se uplatňuje obojí způsob: cívky mohou působit na dálku jak magneticky vazbou na jiné cívky, tak staticky, vazbou kapacitní na jiné, na tuto vazbu citlivé součástky. Aby byly stínice účinek dokonalý, má být materiál stínidel co možná dobré vodivý. Nejlepší je proto měď, stačí však hliník, mosaz i zinek, ba leckdy i želeso. Jestliže však je kryt blízko u cívky, takže magnetické pole je sténou krytu přefáto, indukuje stříd. pole cívky v krytu poměrně značnou napětí a ta prohánějí materiálem značný proud. Ten zase pole zahání dovnitř krytu a tím právě vzniká stínici účinek. Má-li materiál nepatrný elektrický odpor, je proud posunut proti napětí téměř o 90°, je induktivní a tedy jalový. Takové stínění se projeví zmenšením indukčnosti, ale jen malým stoupnutím ztrát cívky. Má-li naopak materiál krytu odpor značný, není proud posunut o celých 90°, má wattovou složku, t. j. dává s indukovaným napětím jistý wattový výkon, který jde na účet cívky a její ztráty pak stoupnou. Proto je účelné vyměnit stínici kryt tak, aby byl magneticky s cívkou vázán volně (aby byl směrem osy cívky dosti daleko od ní) a ovšem aby byl z materiálu co možná dobré vodivý, je-li nutné dát jej těsně k cívce. Na kryt je tedy nejvhodnější měď a hliník, poté mosaz, zinek a i. U elektronek, kde magnetické pole není, stačí ke stínění, jak víme, nastříkaný povlak zinkový.

## Jak studovat radiotechniku


Na četné dotazy našich čtenářů sdělujeme, že zatím jsou obvyklé cesty vzdělávání v tomto oboru vzácné. S výjimkou některých vyšších průmyslovék, které mají rozšířen učební program v radiotechnice, a radiotechnického kurzu pro inženýry a vyspělé techniky na pražském vysokém učení technickém, není nám dosud znám jiný druh školy nebo kursu. To je ovšem vžádny mezeru v našem odborném školství, zejména s hlediska budoucího vývoje, a bude nepochyběně časem vyplňena. — Také základní odborné literatury je nedostatek a knihy i časopisy zahraniční sem zatím docházejí jen výjimečně. Můžeme proto zájemcům poradit jen pečlivé studium zdrojů starších odborných článků v našem listě, a konečně cílevědomou práci praktickou, z níž je možné mnoho získat, provádí-li se účelně a bez zbytečného hračkaření. Jakmile se dovíme o této věci něco více, nezapomeneme, že na informace čekají tisíce mladých lidí a budeme je tlučotit tak rychle, jak to okolnosti dovolují. — Prosíme také ty z čtenářů Radioamatéra, kteří by podobné zprávy mohli opatřit, aby nám je poskytli ku prospěchu ostatních.

# KRYSTALKA S PEVNÝM DETEKTOREM

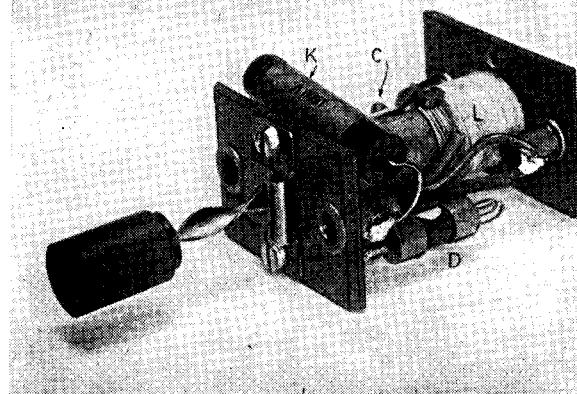


**M**alá krystalka, kterou snadno připojíte na jedno z náhlavních sluchátek, vznikla z dvou popudů. Předně jsme chtěli přinést v prvním jubilejním čísle ročníku tohoto listu aspoň jediný návod pro nejmladší čtenáře, za druhé jsme dostali vf. usměrňovač s jedinou usměrňovací destičkou, o němž jsme usoudili, že se hodí k nahradě krystalového detektoru. Nejprve jsme jich několik vyzkoušeli místo obyčejného detektoru v „krystalce skoro zázračné“ z loňského č. 7-8 a měřením usměrněného proudu mikroampérmetrem při vyladění pražské stanice jsme zjistili, že vf. usměrňovače dávají usměrněním napětí od 0,19 do 0,28 V, zatímco detektor při nejvhodnějším nastavení až asi 0,32 voltu. Může tedy vf. usměrňovač detektor nahradit a má tu zjevnou přednost, že nepotřebuje nastavování, netrpí otresy, a tím obsluhu krystalky podstatně usnadní. Dalším pokusem jsme porovnali tento jednodestičkový usměrňovač s typy třídestičkovými a pětidestičkovými. Výsledkem je zjištění, že se jednodestičkový druh hodí pro usměrnění malých napěti a tím právě pro krystalku místo detektoru lépe než vicedestičkové, jejichž čáry probíhají v oblasti nuly méně zakřiveně. Doložme, že všechny tyto usměrňovače snesou asi 0,25 mA usměrněného proudu a mohou usměrňovat až tolíkrát 7 V, kolik mají destiček.

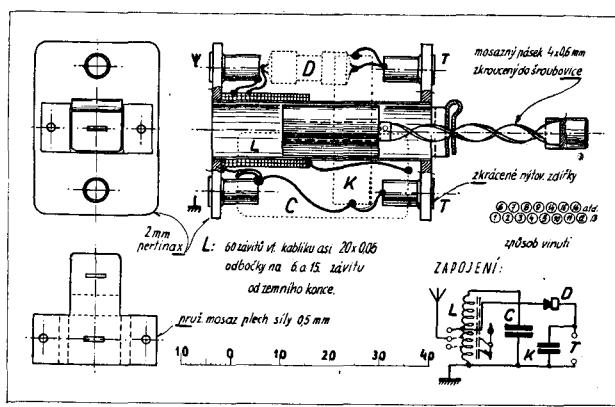Výkres a snímek ukazují, jak je krystalka vyrobena. K ladění je použito změny indukčnosti vsouváním železového jádra průměru 10 mm a délky 18 mm. Upravíme-li vinutí tak, aby obklopovalo jádro s malou mezerou, dosáhneme tak značné změny indukčnosti, že ladíme v rozsahu vlnové délky v poměru asi 1:1,7, takže s vhodně vybraným kondensátorem C se



Výkres krystalky sestavené, vlevo rozvinutý tvar matice pro šroubovací pásek. Vpravo způsob hrázového vinutí cívky L a dole schéma zapojení.

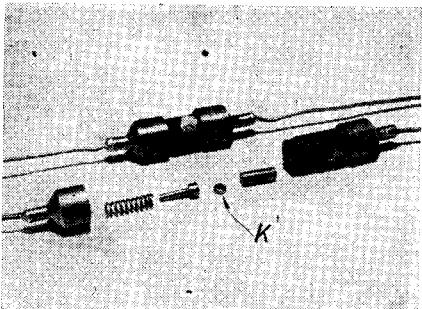Vlevo snímek hotové krystalky při pohledu se strany pevného detektoru. Ladící (pevný) kondensátor C je zakryt cívkou L.



slídovým nebo keramickým isolantem ob-sáhneme na př. obě pražské místní stanice. Zapojení krystalky je docela obvyklé, antenu i obvod sluchátek připojujeme na odboku ladícího obvodu ze známých důvodů. Zbývá popsat úpravu.

Kostru tvoří dvě postranice z pertinaxu, spojenou vlepenou trubkou z tenkého celuloidu takového průměru, aby se v ní použité železové jádro právě volně posouvalo. Postranice nesou po dvou zdírkách. Železové jádro je spojeno isolaci zátkou s páskem nosného plechu, který zkroutíme do šroubovice asi 45°. Matice takto vzniklého šroubu je z mosazného plechu s podélnými výrezy, přinýtovaná na jednu postranicu. Plech je po vyštíření do naznačeného tvaru přehnut tak, že nad střední částí pevnou je pružicí jazýček, který má také výrez pro šroubový pásek. Ke stříhané pásku stačí obyčejně silnější nůžky, podélné otvory vyřízneme buď luppenkou, nebo vyvrátíme jemné dírky na př. svídkíkem a pak vy-


pilujeme jehlovým pilníčkem. Mohou jít volně na šroubovicový pásek; proto je tu přehnutá část, aby po navlečení pružila a vymezovala zbytečnou výšku. Pak stačí páskem otáčet a jádro se i s ním šroubuje v trubce poměrně rychle a dovoluje ladit. Vinutí je z vf. kabísku a je tak vinuto, aby se celé vešlo na délku rovnou asi délce jádra. Proto jsme ve výkresu vyznačili tak zv. hrázové vinutí dvojvrstvové, které však nemusíme provádět zvlášť pečlivě. Konec vinutí a odboký však svědomitě očistíme, zapojíme podle schematu a plánu, a můžeme krystalku zkoušet. C je tedy slídový kondensátor, pro Prahu a uvedený počet závitů s kapacitou 500 pF. K stačí papírový, 1000 až 2000 pF. T jsou zde základní pro sluchátká, D je vf. usměrňovač, který vbrzku přijde do obchodu a má typové označení Sib. Jinak není na krystalce nic obtížného. že je možné usměrňovače použít i pro jiné krystalky, není nutno odůvodňovat. Zjištěné kolísání citlivosti snad způsobí odchylky ve výkonu, ty však vcelku budou snesitelné; kromě toho by snad výrobce mohl pro krystalky usměrňovače vybírat na prostém kontrolním zařízení tak, aby méně citlivé byly určeny pro jiné přístroje, kde se také dobře uplatní (měřicí aparáty, přijimače a vf. zesílení atd.).


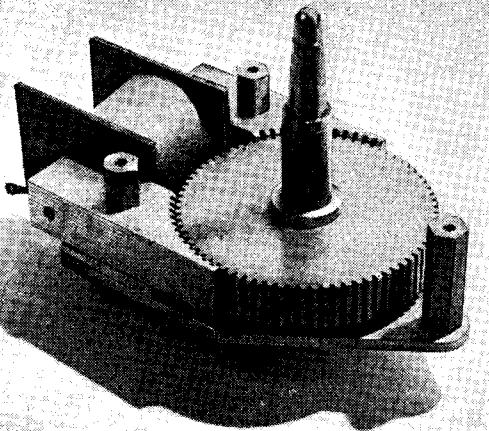
## KOLEČKO

k třepení papíru

Nastříhávání okrajů papírových pásků k prokládání vinutí transformátorů je zdlouhavé a zřídka bývá provedeno přesně, děláme-li to nůžkami a ručně. Dávtipný domácí pracovník vyrábí si pro tuto práci prostý nástroj, který pracuje skoro stejně rychle a dokonale, jako tovární stroj. Jak vidíte na snímku, je to zubaté železné kolečko, uložené otočně na hřídelku v kovové vidlici, která má pevnou dřevěnou rukověť. Zubý kolečko jsou zploškovány tak, aby jejich vrcholy byly ostré. Modul ozubení asi 0,6 až 1, t. j. rozteč zubů asi 2 až 3 mm. Přejedeme-li tímto „rádýlkem“ okraj prokládacího pásku podle pravítka, při čemž podložkou je prkénko, promačkne se okraj papíru v pravidelných ryskách a vznikne jemně třepení, které dovolí, aby pásek vplnil celou šířku cívky, nevlnil se a aby se další vrstva drátu nemohla proříznout do předešlých. Při troše cviku, vhodném papíru a přiměřeném tlaku jde práce rychle a kolečko zůstane dlouho ostré. Připojený snímek ukazuje okraj papíru, který byl tímto způsobem zpracován. M. Balous.



Další  
SYNCHRONNÍ  
MOTOREK  
pro gramofon


SESTROJIL J. FRANC

Na snímci sestavený motorek a jeho vzhled při zvednutí rotoru. Vpravo výkres, jehož kopii v měřítku 1:1 lze koupit v red. t. l. za Kčs 6,—, kromě poštovních výloh.

**C**etní zájemci o vlastní výrobu gramofonových motorků nalezli už v předchozím čísle našeho listu dva vyzkoušené návody ke stavbě, jimiž jejich autoři prokázali nejenom důvtip při překonání obtíží domácí práce, nýbrž i potěšitelný zájem o prospěch ostatních čtenářů tohoto listu. Zde je další námět, který vypracoval a předvedl J. Franc, a který přes malé rozdíly a nepatrnou spotřebu dosahuje velmi dobrého výkonu.

Podobá se v podstatě motorku z RA č. 3/1940 až na to, že má jen jediný párnástavku a jednostranné ložisko. Podmínkou dobrého výsledku je však přesné ozubení, dokonalé a pevné ložisko a nepatrna vzduchová mezera. Náš vzor měl mezuru tak malou, že při roztočení a dobitání se rotor motorku vždy vrátil do takové polohy, při níž byly zuby jeho proti zubům nástavců. Protože jsme pracovní postup a různé způsoby provedení zubů již popsali v předchozích návodech, uvedeme zde jen stručně, čeho je zapotřebí.


Rotor i nástavky i jádro cívky jsou tentokrát z plechu, jež ovšem nemusí být transformátorové, stačí železné, sily asi 1 mm, krajové však raději 2 mm. Nejsou zvlášť isolovány, stačí oxysličený povrch černého plechu. Tenké konce nástavků byly na vzorku ještě svařeny, aby se nečepřily, poté ovšem dobře opracovány. Nástavky, které jsou z jednoho kusu, jsou s cívkou přišroubovány k základní desce z hliníku, která má našroubován a důkladně zajištěno ložiskový čep. Na něm se točí rotor, rovněž z plechu, s mosazným, přesně vyvrtnutým ložiskem. Do jeho otvoru je shora naražen kužel pro nasazení talíře. Rotor spočívá na kuličce a protože by se ložiskem při přesném provedení obtížně na čep nasazoval, je koncem šikmo provrtnut otvor, kterým z dutiny ložiska při nasouvání na čep může vniknout vzdach. Otvor ústí do žlábků, kam nakapeme olej a tím zajistíme mazání a dobrý chod. Povrch rotoru i nástavců je přesně osoustružen tak, aby vznikla vzduchová mezera tak malá, jakou jen přesnost naší práce připouští. Mezné hodnoty jsou 0,05 až 0,1 mm. Ozubení je buď frézováno anebo hoblováno způsobem, který uvedl J. Němc v návodu v předchozím čísle na motorek s uzavřenou konstrukcí. Počet zubů zase 77 (v nouzi 76 až 78). Zuby stačí poměrně mělké. Na výkresu jsou vyznačeny nýty, jimiž jsou ple-

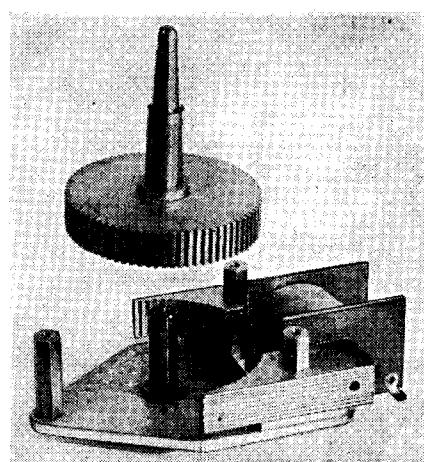

chy rotoru i nástavců staženy. Na základní desku a na nástavky připevníme tři upevňovací šestihraný se závitem pro šrouby, kterými bude motorek připevněn na desku gramofonu. Vhodnou podložkou pečujeme o to, aby při snímání talíře zůstal rotor na svém místě, protože kdybychom jej také zvedli a poté spadl prudce na kuličku, mohl by ji poškodit (spodní plocha nasazeného kuželu pro talíř je tvrdá).

Počet závitů pro různá napětí je ve výkresu. Cívku navineme na hotové nástavky, na něž předtím navlékneme vhodně dělenou kostru z lesklé lepenky. Vinutí prokládejme po vrstvách jemnými, na okraji nastříhanými pásky papíru. Vývody zase zeslíme a připájíme na očka. Motorek lze upravit buď pro jediné napětí nebo přepínací, ač i zde zpravidla lze využít odběčky na primáru síťového transformátoru a napájet motorek trvale jedním napětím 120 V. Na primární vinuti motorku je možné navinout i 80 až 100 závitů drátu 0,4 pro napájení osvětlovací žárovky 4 V/0,3 A.

Protože jsou nástavky v celku, je nutné vinouti vívku přímo na nich. Proto vidíme na titulním snímku otvor v nástavku v ose cívky, kterým jej našroubujeme na svorník M 6 a ve vrtačce nebo na soustruhu navineme. Vinutí ze smaltovaného drátu pečlivě rozdělujeme a prokládejme, aby nevznikl zkrat, který je tím nepřijemnější, že oprava vinutí není tak docela snadná jako u snimatelné cívky. Celistvost nástavků usnadňuje naopak přesné ozubení,

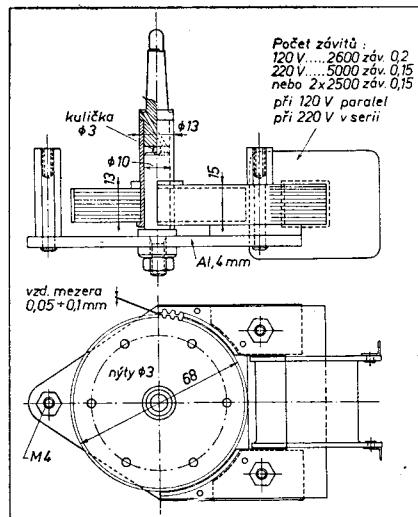


na němž u tohoto malého tvaru motorku záleží nejvíce, stejně jako na přesném a pevném ložisku, které zabraňuje bručení. Provedení nástavků z plechu je nelehké hlavně hlavním důvodem jeho značného výkonu při malých rozdílech, a také nápadně malé spotřebě.

ASYNCHRONNÍ MOTOREK  
pro gramofon

Důvod, proč amatér stavi raději motorek synchronní, byla jednak nejistota o tom, čeho je zapotřebí, aby asynchronní motorek správně pracoval, jednak nutnost použít převodů do pomala a regulátoru otáček. Autorovi se však podařilo vyrobit dobrý a prostý motorek, který na rozdíl od synchronního nevyžaduje tak přesné mechanické práce, a předvedené v redakční dílně t. l. prokázalo, že pracuje zcela spolehlivě. Proti synchronnímu má ještě tu přednost, že se sám rozbíhá. Zato jsou jeho otáčky měkké, nezbytně potřebuje regulátor a nehodi se tak dobré jako synchronní k nahrávání desek, kde moment při rytí vnější a vnitřní drážky značně kolísá.



Plechy statoru jsou z výstupního transformátoru vhodných rozměrů. Po stažení mezi destičky z hliníku nebo duralu sily 5 mm vyvrátme a vysoustružíme otvor pro kotvu. Otvory pro závity nakrátko vrtáme postupně (vždy asi 20 plechů), aby při silnější vrstvě plechů vrták neujezl a práci nepokazil. Kotvu osoustružíme z plechu sily 0,5 až 1 mm, které nemusí být transformátorové. Po stažení mezi destičky vyvrátáme těsně u okraje 13 rov-

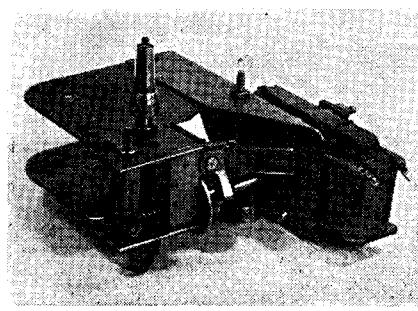

Na straně předchozí: Sestavený motorek, pro jehož výrobu použil autor některých částí z gramofonního strojku původního.

Výkres motorku a jeho součástí. Kopii je možno koupit v red. t. l. za 17 Kčs. Poštov. výlohy 3 Kčs.

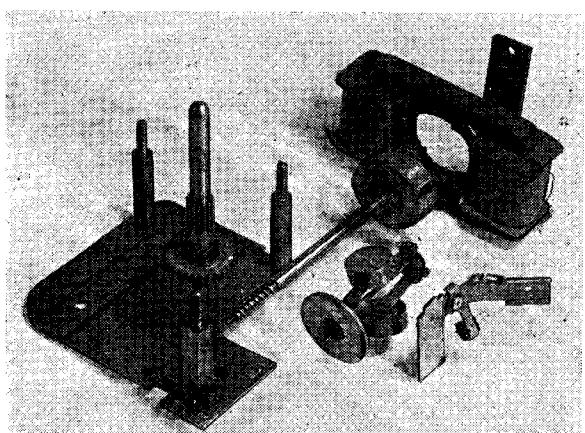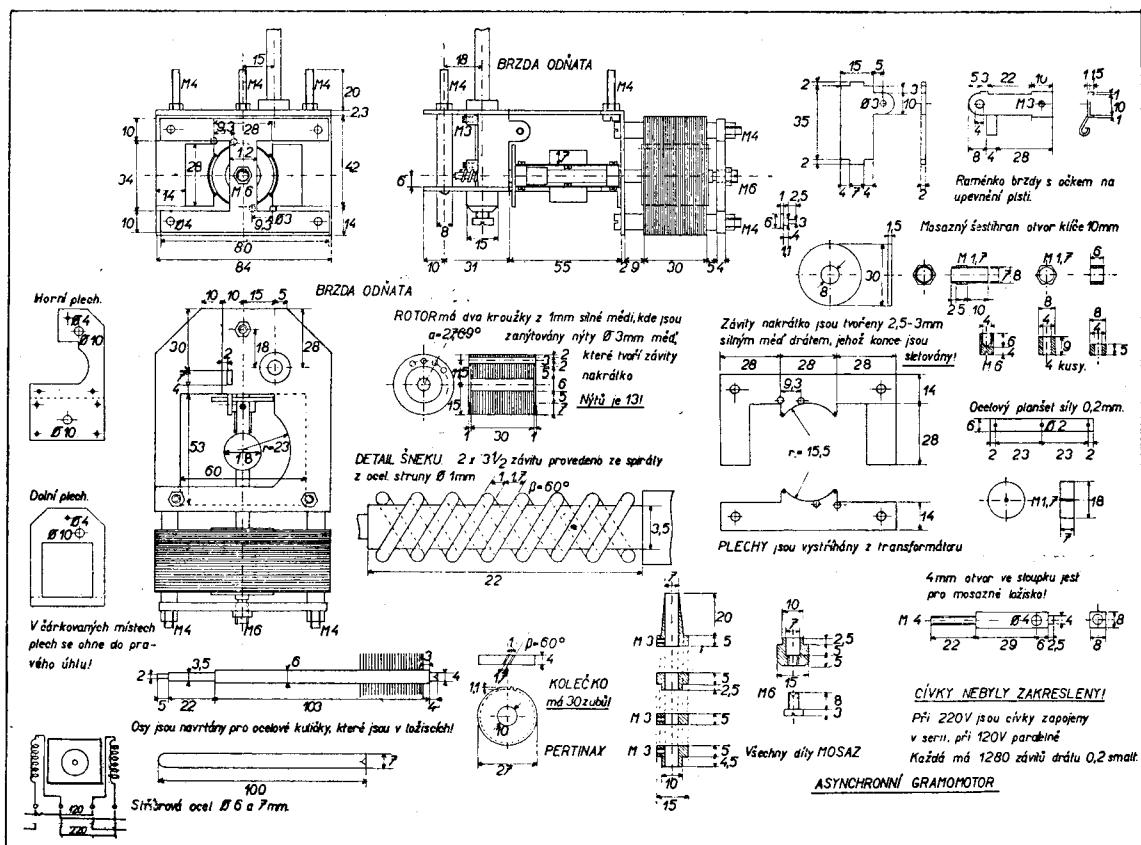Dole: Snímek motorku rozebraného. Součásti jsou přibližně v téměř postavení, jako u motorku sestaveného.



noměrně rozdělených dírek pro tyče rotoru. Na jeho okrajích jsou kroužky z měděného plechu, do něhož tyče zasahují a jsou po zanýtování důkladně zapájeny. Je také výhodné, můžeme-li rotor poněkud natočit tak, aby tyče nešly rovnoběžně s osou, nýbrž šikmo. Tím se vyhneme možnosti, že by motorek jevil sklon pracovat jako transformátor a špatně se rozbalí. Pracujme přesně, poslední jemné otocení povrchu kotvy provedme na hřidelí velmi jemnou tráskou, aby rotor neházel.

Celo motoru s ložiskem je z pertinaxu, aby netvořilo magnetický zkrat. Protější ložisko má kuličku prům. 3 mm, která leží v jamce hřidelíku a stavěcím šroubkou. Pružinky i závaží regulátoru je možné koupit v odborných závodech, nebo je využít ocelové planšety asi  $0.3 \times 7$  mm. Vyhnutí raménka brzdy upravíme na se-

staveném motorku podle potřeby. U některých motorků bývá brzda tazena pružinkou směrem, kterým se motorek odbrzdí.

Zajímavý je šroubový převod na hřidel talíře. Protože obvyklé tovární způsoby se pro amatéra nehodí, navinul autor ocelovou strunu sily asi 1 mm na tyčinku o průměru 3 mm tak, aby stoupala pod úhlem  $30^\circ$ . Z vyrobené spirály odstříhl dva kousky délky 22 mm a navlékl je na hřidelík, otočený v tom místě na 3,5 milimetru.

Spirála jde na hřidelík tak těsně, že nepotřebuje po správném umístění zvláštní upevnění. Při použití měkkého drátu je ovšem nutné spirály aspoň na koncích připájet. Příslušné šroubové kolo je z pertinaxu nebo texgumoidu, o průměru 27 milimetrů s 30 zubů, nařezanými pilkou na železo pod úhlem  $30^\circ$  vůči ose kolečka. Jemným pilničkem je podle potřeby opravíme. Počet zubů a chodu šroubu dává při správných otáčkách talíře asi 1:00 otáček motorku za minutu, tedy značný skluz proti synchronismu 1000 ot./min. Proto by snad bylo možné zvětšit průměr kolečka na 29 mm a použít 32 zuba, na kterýž počet se kruh velmi snadno rozděluje (vždy na polovice).

Na krajních sloupčích motorku jsou dvě stejné cívky asi s 1300 záv. drátu 0,2 mm, z nichž každou vrstvu prokládáme jemným papírem a zesílené vývody připojíme na

dvě lustrovky. Pro 220 V spojíme cívky v serii, pro 120 V paralelně. Správný způsob zapojení je ten, při němž prouč v cívkách obíhá v téžm smyslu. V podobné úpravě lze vyrobit i malé motorky pro jiné údely. Mají-li mít dostatečný výkon, je nezbytné vyrobit je přesně, alespoň staticky vyvážit rotor, aby neházel, vystačit se vzduchovou mezerou mezi rotorem a statorem ne více než 0,1 mm a po případě použít plechů na stator s větším průřezem, i většího průměru kotvy, jež dílá bývá zhruba rovna jejímu průměru. Podobně, jako motorek synchronní, ani tento není zdrojem poruch při poslechu rozhlasu.

Jar. Skřivánek.

### Řízení hlasitosti druhého reproduktoru

Jen v tom případě, kdy máme k reproduktoru, vestavěnému do přijímače, zapojen na sekundáru výst. transformátoru, tedy nízkoohmové ještě reproduktor druhý a ten chceme řídit, začínáme co první záustavou zapojen a hraje s polohou, můžeme provést řízení hlasitosti tímto jednoduchým způsobem. Žhavicí reostat s odporem 20 až 30 ohmů, jaký snad najdeme ve starých zásobách, upravíme na potenciometr tak, že vvedeme i druhý, obvykle nezapojený konec odporového vinutí. Na oba konce vinutí připojíme přívod od přijímače, t. j. od sekundáru jeho výstupního transformátoru. Mezi nově vvedený konec vinutí a otocný běžec zapojíme kmitačku druhého reproduktoru a regulátor je zapojen. Zatížení koncové elektronky sice kolísá zhruba mezi polovinou a plným odporem jedné kmitačky, činnosti přijímače to však nijak nevadí, stejně jako okolnost, že řízení není logaritmické.

## ANGLICKÁ HUDBA NA DESKÁCH v druhé světové válce

Ani nejtěžší válka, kterou Anglie vedla ve svých dějinách a která ji tentokrát těžce postihla na jejím ostrově, neochromila její smysl pro popularisaci hudebních hodnot gramofonovou deskou. Pro kulturní zaměření britských ostrovů za války je příznačné, že byla věnována pozornost v rozsáhlé míře domácí hudbě, a to jejím takřka nejrozumnějším dílům. Pod auspiciemi Britské rady (British Council), která za tím účelem byla utvořena, byly zachyceny na desky práce několika významných skladatelů, z nichž některé v jejich dílech nebo i osobně jsme poznali před lety v pražských koncertech. Na prvé místo rozsahem je nutno položit proslulé oratorium Edwarda Elgara (1857 až 1934) „The Dream of Gerontius“, česky „Gerontiov sen“, na dvacáti deskách HMV C 3435—46. Toto dílo, opřající se o křesťanskou legendu a podnícené vlastně výzvou katolického kardinála Newmana, vzniklo roku 1900 a je vedle Händlova „Messiaše“ a Mendelssohnova „Eliáše“ nejvíce provozovaným oratorium v Anglii. Bylo nahráno pod řízením Josepha Battena již dříve, ale tyto desky byly dříve rozebrány. Nyní je nahrál Filharmonický orchestr z Liverpulu a Choral Society z Huddersfieldu pod řízením Malcolma Sargenta. Také reprezentativní oratorium Gustava Holsta (1874—1934) „The Hymn to Jesus“ (Hymna Ježíši Kristu), po jehož nahrání se v Anglii volalo již po léta, přišlo na řadu v těžkých dobách životních zkoušek. Je psáno pro dva sbory, komorně obsazený orchestr, pro dva klavíry a varhany a je provedeno týmiž tělesy a pod týmž dirigentem, jako oratorium Elgarovo. (Desky mají čísla C 3399 až 401.) V novém nahrání se na HMV DB 6227—33 objevila oblíbená Holstova suita „The Planets“, ve které s velkým vtipem a humorom, jak se snad pamatují posluchači anglických hudebních pořadů, před námi defilují oběžnice naší sluneční soustavy: Mars, jako nositel války, Venuše, jako nositelka mříž, Merkur, jako okřídlený posel, Jupiter, jako dárci radosti, Saturn, jako představitel stáří, Uranus, jako čaroděj a Neptun, jako představitel mystičnosti, kterou po Holstově názoru by nikdy nedovedly vyjádřit hudební nástroje, kdyby jim nepomohl ženský sbor. Dílo je nahráno britským rozhlasovým orchestrem (BBC Symphony Orchestra) pod řízením dr. Adriaena Boualta. Tohoto dirigenta, který má přijet do Prahy na slavnostní květnový cyklus České filharmonie, jsme brzy po první světové válce viděli se děkovat na podiu ve Smetanově síni se skladatelem Arthurem Blissettem (\* 1891), jehož jednu skladbu tehdy provedl. Bojuje za tohoto mistra i nyní, neboť pod jeho řízením je na deskách C 3348—52 nahrán Blissův klavírní koncert. Sólistou je Solomon, doprovází Liverpool Philharmonic Orchestra. Také Arnold Bax (\* 1883), jehož symfonie č. 3 je nahrána od Hallé orchestra pod řízením Johna Barbirolliho na deskách C 3380 až 3385, je nás dobrý známý. Jeho symfonie byla hrána na třetím koncertě I. mezinárodního festivalu pro soudobou hudbu na jaře r. 1924 v Praze jako závěreč-

**Z**ačneme dnes pěkně od počátku. Vymezíme si nejprve pojmy. Řekneme si, co je to partitura a koho nazýváme hudebním laikem. Chceme, aby naši odpověď mohli čísti s prospěchem všichni čtenáři. A tak snad ti hudebně vzdělanější budou věděti na ony méně poučné a nebudou se rozořovat ani na ty, kdož vůbec nevědě, co je partitura, ani na autora, který jim to chce vyložit. Zesnulý spisovatel Jan Herben říkal na základě své dlouholeté novinářské praxe, že písce novinář nikdy nemá v svých čtenářů něco předpokládat a má všechno z gruntu rádně vyložit. Vyprávěl mi nedávno můj známý, který vede hudební sortiment velkého nakladatelství, že se ho jeden pan ředitel při vyřizování objednávek jen tak mimochodem otázal, jaký je vlastně rozdíl mezi partiturou a klavírním výtahem, a když mu přítel musíkant toto vysvětlení podal, poznával s ředitelskou nedůvěrou: „No, já se na to ještě přeptám!“ Pak se mi divte, že chci začít, jsa pamětiu takto průkazně potvrzený Herbenovy zkušenosti, stručným výkladem, co je partitura.

Chce-li se technik theoreticky obeznámit s konstrukcí nějakého stroje a pomýšlit na uvedení tohoto stroje do chodu, prostuduje si nejprve důkladně jeho plán, neboť z tohoto plánu nejsnaze a nejpřehledněji zjistí to, co k svému vědění potřebuje. Konstrukce, výpočty, výkon — to všechno logicky vyrůstá z přesného nákresu. Také partitura je nákres, celkový plán, ve kterém je přesně určeno, jak do sebe zapadají jednotlivá kolekce onoho živoucího organismu, kterým je moderní orchestr. Jako z technického nákresu značek na první pohled vidí, jak stroj vlastně běží, tak dirigent po prohlédnutí partitury zjistí, jakou funkci obmyslíl tvůrce hudební skladby těch přibližně šedesát klav a stodvacet rukou, jež dohromady tvoří symfonický orchestr našich časů. Zde jest ovšem také zásadní a největší rozdíl mezi konstrukčním plánem a hudební partituro: i když k realisaci obojího díla je zapotřebí člověka, stroj půjde podle plánu vždycky stejně, poněvadž sila mu propůjčovaná uvádí do chodu jenom hmotu, zatím co každý orchestr a každý dirigent bude hrát tutéž partituru při svém úsilí o největší přesnost (toto úsilí nebyvá ovšem vždy pravidlem) nakonec jinak, ježto notový zápis mění ve skutečnost živoucí lidé.

né číslo pořadů. Týž britský orchestr a týž dirigent nahrál na deskách C 3388—92 od Vaughana-Williamse (\* 1872) Pátu symfonii D-dur. Britská rada si však povídala i novějších děl, Hallé orchestr pod řízením Leslie Hewarda nahrál E. J. Mœicana (\* 1894) Prvou symfonii g-moll (C 3319—24) a William Walton (\* 1902) si osobně zadírigoval ve svém vypjatě barevném a vzrušeně založeném díle „Belshazzar's Feast“ (Balsazarova hostina) Liverpool Philharmonic Orchestra. Huddersfield Choral Society a několik kapel s dechovými nástroji, které při tomto barbarském hodování a divokých radovánkách opravdu „dotvárují muziku“. Angličtí diskofilové (a v dohledných časech snad i jiní) si při tomto hudebním hodokvasu tentokrát přijdou též na své, neboť Walton

partitura je tedy souhrnný notový zápis hudební skladby pro větší počet nástrojů nebo hlasů. Na vodorovných linkách jsou pod sebou seřaděny jednotlivé orchestrální nástroje, takže z partitury se dají rozepsat všechny nástrojové nebo i lidské hlasu. Každá jednotlivá linka má na stejném místě pokračování na příští stránce; zůstane-li řádka prázdná, znamená to, že nástroj mlčí. Není tedy partiturou skladba pro některý soubor nástroj nebo hlas bez doprovodu. Zde postačí pro hráče nebo zpěváka jediný part. Zpívá-li však někdo nebo hraje-li na některý nástroj s průvodem klavíru, pak je klavírní doprovod ve skutečnosti již jakousi náhražkou partitury, neboť nad klavírními dvěma řádkami se

## HUDEBNÍ LAIK

Úvodem:

Zásluhou našich čtenářů vyvstal před námi nový úkol. Položili nám otázku, zda má smysl, aby milovník hudby, i když není odborně vzdělán, poslouchal gramofonovou desku nebo rozhlasový pořad s kapesní partitou v ruce. Skoro všichni tazatelé souhlasně tvrdili, že od té doby, co se pokoušeli známé skladby poslouchati s notovým zápisem, mají z nich větší dojem a že dokonce více z hudebního přediva slyší. Ale někteří hudebnici

pravidelně objevuje drobněji tištěná řádka třetí, aby klavírista se mohl při hrani vždy přesvědčit, zda je se svým spoluúinkujícím ve vertikální shodě. Používáme úmyslně terminu z geometrie, neboť princip partitury se zakládá na geometrickém nákresu. Na vodorovných řádcích se nám rozvíjí příkazané funkce jednotlivých hudebních nástrojů, které jsou pod sebou na každé stránce srovnány podle skupin, o nichž promluvíme jindy. Partituru je však nutno čísti nejen v jednotlivostech, nýbrž v celku, t. j. nejprve ji vertikálně přehlédnout a tak postupovat takto za taktem od leva doprava. V tomto vertikálním průmětu dirigent rázem vidí, které nástroje mají znit současně a jaké mají ve stejný okamžik zvukové poslání.

a většina ostatních anglických skladatelů je nahrána na cenově přístupných deskách, a to je nutno pro příklad jiným a jinde jenom chválit. Václav Fiala

## LEOPOLD STOKOWSKI nahrává s novým orchestrem

Z amerického tisku se dojdáme, že Leopold Stokowski, jehož desky nahrávané s Filadelfským symfonickým orchestrem výtěžně pronikly na světovém gramofonovém trhu, přivedl před nahrávací aparaturu nové hudební těleso „New York City Symphony Orchestra“ (Newyorský městský symfonický orchestr) a „debutoval“ na třech deskách. Viktor se známu skladbou Richarda Straussse „Smrt a vykoupení“. Ačkoliv s novým orchestrem dlouho necvičil, jeho snímky jsou dokonalé. Šéfem Filadelfského symfonického orchestru je nyní Eugen Ormandy.

Ale na tomto povšechném výkladu dnes při ozefujování pojmu partitura přestáveme a odpovíme nyní svým čtenářům na otázku, koho považujeme za hudebního laika.

Hudebním laikem rozumíme každého člověka, který buď ve svém životě někdy hrál podle not na některý hudební nástroj nebo alespoň z not někdy zpíval. Hudebním laikem není tedy pro nás ten, kdo sice hudbu rád poslouchá, ale nemá vůbec představy o notových intervalech nebo o notovém vyznačení různého rytmu. Dovede-li však někdo podle notových značek alespoň přibližně odhadovat jejich výši a rozpoznan jejich intervaly a umí-li číst z notových značek rytmus, či má-li snad

## A PARTITURA

prý jim dokazují, že laikové mají hudební skladbu poslouchat bez jakýchkoli pomůcek, najisto však bez partitury, neboť ta prý jejich celkové vnímání jenom oslabuje a příliš je připoutává k jednotlivostem. Ježto jde opravdu o problém, který může zajímat větší počet čtenářů, pokusíme se v tomto čísle a snad ještě v některém čísle příštím nařídit odpověď a poučit více méně bezbolečně o různých zajemstvích notového zápisu i toho, kdo snad nehodlá jít stejnou cestou jako tatatelé, kteří se na nás obracejí.

dokonce jisté představy o ostatních notových vztížkách a slovních předpisech, pak se nemusí bát vzít do ruky partituru. Každý začátek jest ovšem těžký. Budíš zde konečně poznámenáno, že myslíme stále na t. zv. kapesní partituru, která je k takovým studijním účelům vydávána, nikoli na ony folianty úctyhodných rozměrů, sloužící dirigentovi k řízení celého orchestru.

Má však vůbec smysl dávat do rukou laikovi, jenž nemá rádnou studijní přípravu, do ruky partituru, když ji bude vždy rozumět jenom nedostatečnou měrou? Není to marné počítání! Nevysměje se takovému nešťastníkovi, zoufale hledajícímu na stránkách partitury ztracenou souvislost poslechu, skromný, poctivý muzikant, jenž

poslouchá hrané hudební dilo bez partitury?

Nuže, má to svůj smysl, a to i pro toho začátečníka, těžce se prodírajícího lesem notových značek, i pro koncertní život, i pro hudbu samu. „To bude nějaké štěsti pro koncertní život, až tam budou sedět blázni, kteří budou potřebné listovat v partiturách, vrtět rozpačité hlavami nad dirigentovým pojetím nebo dávat všecky jeajevo svůj souhlas, taktovat rukama nebo poskakovat do taktu na sedadle!“ pomyslí si snad posluchač, navštěvující pravidelné koncerty a nenávidící odedávna tuto odruhu nepříjemných rušitelů soustředěného poslechu. Nuže, aby se předešlo jakémukoli nedorozumění! Nehodláme dát do ruky partituru laikovi v koncertě. Jsou dokonce pro to, aby partitura na veřejné produkce nenesouli ani hudebnici, a nemohou-li již z velmi vážných důvodů je nechat doma, ať s nimi vždy jdou jen na taková místa v koncertní síni, kde by ostatní byli co nejméně na očích a kde by svým listováním v partitúre níkoliv nerušili. Hudbu je možno dnes poslouchat ke studijním účelům i z rozhlasového přijímače a gramofonu. A zde jsme u jádra věci: laika s partiturovou bychom nejraději viděli v tichu domova při přehrávání gramofonových desek. Při tomto poslechu nebude níkoliv rušit, zde se nemusí hanbit za svou nevědomost, zde se naučí sluchem jednotlivé nástroje a jejich výrazové možnosti postupně znát, zde může sledovat na linkách partitury řádku po řádce, nástroj po nástroji, zde nabude přehledu při sledování různých orchestrálních skupin a později snad pronikne trochu i do ústrojenství hudebních forem. Není pochyby, že toto zrakové sledování mu odhalí i zdánlivě velmi složitou akustická tajemství. Partitura opravdu i hudebního laika seznámí důvěrněji s hudbou, usnadní mu po delším cviku i sluchové vnitřní a výchovou ho pro lepší poslech v koncertní síni, kde ovšem nás horlivec bude sedět již bez partitury.

A hudebnici na tohoto nevinného dilettanta, který doma v tichu svého pokoje se bude učit rozlišovat klarinet od hoboje, fagot od basového klarinetu, trubku od lesního rhu, pozoun od tuby, celestu od harfy a tympany od bubnu, nemusí již žehrat, protože jim nebude překážet. Má ji naopak všechnen zájem na tom, aby tento přirodopisný druh člověka se na této zemi co nej-

více rozšířil. Od partitury nebjvá tak daleko k chuti věnovat se samostatné hře alespoň na jeden hudební nástroj, což bychom měli všichni co nejvíce doporučovat a podporovat právě v době, kdy přespříliš často slyšíme místo živé hudby jen její reprodukovanou náhražku, ale není také daleko k zakládání malých knihovniček pro příruční partitura. Není správné, jestliže se nás hudebnici ještě dnes s oblibou vymívají slečinkám, které si nosí do kvartetních produkci kapesní partitura, a opakuji jistě vtipnou, ironickou poznámku našeho čelného skladatele na jejich adresu: „Ale ten altový klíč!“, zapomínajíce na to, že také oni nerozumějí tajům partitura ani zdaleka tolik, jako autor tohoto výroku. Ta nešťastná piánistka, zamilovaná do hudby, nakonec tajemství violového klíče přece objeví a může si snadno transponovaný zápis přehrát s nějakým tim skobrtnutím doma na klavíru, a čím více těchto milovnic bude, tím lépe pro naše skladatele, neboť jejich partitura bude kupovat více lidí. Budou-li muzikanti stále naznačovat ostatním průměrný smrtelníkům, že laik není hodný, aby vzl partitu do rukou, doplatí na to sami. U malého národa, jehož nakladatelství podnikání jest odkázáno především na domácí, bud jak bud omezen prostředky, doplatí na to desateronásobně. Ostatně čím hlouběji někdo nahlédne do tajemství hudebního řemesla, čím větší respekt bude mit k tomu, kdo v tomto řemesle vynikl vysoko nad průměr a stal se nikoli jen řemeslníkem, nýbrž tvůrcem.

Za našich časů se všechno popularisuje. Nebojme se popularisovat i partitura! Nelekejte se tohoto vývoje! Má delší tradici, než si myslíte. Nedlejte z tváří muzikantské dílny čarodějnou kuchyni! Nenapodobujte v tom směru středověké polyfonický, kteří si pře partitura většinou na jedné nebo dvou řádcích psali jenom potají, aby měli jasnou představu o propojení hlasů, ale kteří je pak páli a účinkujícím vždy rozdávali jenom party, čímž vzbuzovali dojem mimořádné velikosti svého umění! Když později doba vydala bez jejich vůle, a pravděpodobně v rozporu s jejich vůlí, partitura dodatečně sestavené z part, nic neubrala jejich slávě, jež byla tak tajuplně vyrobena na kostelních kůrech — naopak naučila nás tím více je milovat.

Václav Fiala

## K oslavám Sibeliiových osmdesátin

Finská vláda k dosavadní rentě, která Sibeliovi byla přiznána roku 1918 za tím účelem, aby se mohl výlučně věnovat skladatelské činnosti, připojila pro další léta skladatelova životu dodatečnou čestnou rentu, a to 200.000 finských marek ročně.

Anglie vzpomněla Jeana Sibilia dvěma slavnostními koncerty v Albert Hallu v Londýně. Na prvním tomto koncertě BBC Symphony Orchestra pod řízením Basila Camerona 12. prosince zahrál symfonickou básně „Tapiola“, dvě episody z „Kalevaly“, mezi nimi „Labuť z Tuonely“, třetí symfonii C-dur a pátu Es-dur. Na druhém koncertě, který pod patronací krále a královny uspořádala Royal Philharmonic Society dne 15. prosince opět v Albert Hallu, Sir Thomas Beecham dirigoval „Dceru z Poholy“, scénickou hudbu k Maeterlinckovu „Pélleovi a Melissandě“, sedmou symfonii C-dur a druhou symfo-


nii D-dur. Nadšení po finale druhé symfonie bylo takové, že obecenstvo nechtělo opustit síní a vytváralo tleskalo, až Sir Thomas Beecham použil lsti a předstíral, že chce promluvit k obecenstvu. Posluchači se skutečně utišili, ale dirigent se jim omluvil, že se nechá povolán k řečnickým výkonům a že po druhé vůbec mluvit nehodlá.

Anglický tisk otiskl v jubilejných dnech mnoho slavných článků a pozdravů, adresovaných do skromného rodinného domu v finské Ainole. Kritika opětne důrazně podtrhla, že považuje Sibilia za jednoho z největších mistrů všech dob. Z mnoha souhlasně vyznávajících posudků citujeme zde několik vět, které napsal po prvním slavnostním londýnském koncertu hudební kritik Ralph Hill v „Daily Mail“ dne 13. prosince: „Přečetní hudebníci se shodnou v názoru, že Sibelius je více než pravděpodobně největší postavou v hudbě našich časů. Kdyby nějím jiným — vždy bude žít svými symfony a symfo-

nickými básněmi. Někteří vnímaví kritikové prohlašují, že je pravým nástupcem Beethovenovým jako symfonik. Já bych řekl, že je jedním ze dvou a že tito dva jsou jediní.“
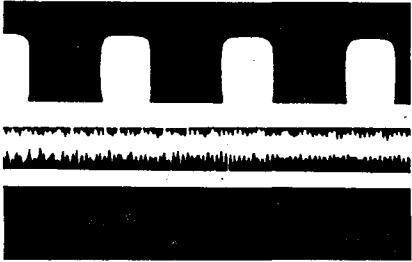
## Episoda

Londýnský „Observer“ v předečer Sibeliova jubilea v obsáhlé studii o finském skladateli vzpomněl, jak roku 1907 přijel do Helsinek tehdy všemocný ředitel vídeňské opery a oslavovaný prákopník moderní hudby — Gustav Mahler. Byly mu prokazovány před koncertním vystoupením i po něm všechné pocty a Mahler opravdu prý vystupoval jako zástupce starých kulturních tradic na evropské periferii, který pro její začátečnickou hudbu může ve světových centrech něco vykonat. Když mu byl představen Sibelius, Mahler se ho s blahosklonnou shovívavostí otázal: „Co si přejete, abych od vás dirigoval?“ — Nato Sibelius: „Nic!“



Negativ stereofonického záznamu ukazuje ne-  
souměrný tvar, jak je to v souhlasu s různou  
silou a fází signálů v jednotlivých mikro-  
fonech.

## PLASTICKÝ ZVUK A BAREVNÁ GROTESKA na výstavě 50 let kinematografie

Dne 20. prosince byla v Praze, v budově Umělecko-průmyslového muzea otevřena výstava „50 let kinematografie“. Poskytuje návštěvníkům bohatý přehled vývoje filmové techniky od začátků na sklonku minulého století přes období bouřlivého rozmachu po minulé válce až po dnešek. Snímky, modely a původní staré přístroje upoutají stejně jako plakáty a podobizny dávno viděných filmů a herců jmen kdysi zvučných. Ukázka ateliérového interiéru pro filmovou scénu, jak se stavěl kdysi a jak dokonale vytváří ilusii skutečnosti dnes, znázorňuje výrobky kreslené grotesky, vzor zvukového biografu, jsou středem výstavy, kterou uzavírá malá předváděcí síň, kde návštěvníci shlédli krátký film z barrandovských ateliérů, s dvojitým stereofonickým záznamem. Zvuk byl přijímaný dvěma mikrofony, každý mikrofon má svůj záznam, který se ve zvláštním dvojtěle budí zvuku snímá a vede přes samostatné zesilovače do dvou reproduktoriích soustav, umístěných po stranách promítací plochy. Tím se má dosáhnout plastického přednesu, při němž divák rozeznává i směr slyšeného zvuku, jako ve skutečnosti. Občas mohli návštěvníci shlédnout ukázkou naší nové tvorby v oboru barevného filmu na námět po-  
hádky „Zasadil dědek řenu“. Barvy i krásné obrázky známého ilustrátora dětských knížek Jiřího Trnky reproducuje barevný film afga-color velmi věrně, zvuk je rovněž zdalek zaznamenán, pohyb však nedosahuje plnoulosti amerických grotesk a prosté zpracování jednoduchého námětu sotva upoutá dospělého diváka. Také zvuk a hudba měly by se těsněji přimykati ke groteskní náplni filmu a z ohledu na vývoz vypuštěnou řec snad by bylo účelné nahradit zvuky hudebních nástrojů. Dosažený výsledek i tak značně předstihuje naše dosavadní kreslené filmy, a to je spolu s vynikajícími spolupracovníky zárukou dalšího rozvoje a úspěchu kresleného filmu čs. výroby, který může být cennou složkou našeho zahraničního obchodu.

• Jak oznamují rakouské listy, hude výdnu zakrátko onět zahájena ve větším rozsahu výroba gramofonových desek. Za tím účelem byla založena nová gramofonová společnost Kapitol, která siednala iž smlouvy o nahrávání s četnými rakouskými umělci.

• Výrobce gramofonových desek v USA, Decca Recording Comp., uvádí nový způsob nahrávání, který je označen ffr (vysokofrekvenční nahrávání). Je revoluční v gramofonovém průmyslu, poněvadž desky takto nahrané předčí vše dosavadní a po prvé se dosáhne reprodukce s gramofonové desky, předčící přednes normálního přijímače. Dá se to srovnati s revolucí, která byla před 20 lety, kdy se přešlo od mechanického nahrávání k elektrickému. Nový způsob má velké výhody, i když je přehráván normálním gramofonem. Podstatně lepší výkon je ovšem při přehrávání na gramofonu speciálním.

## Studený spoj

Jistě jste se častokrát potrápili s hledáním skryté chyby ve svém výrobku. Námaha i trápení byly však vyváženy zkušenosí z práce a radosti z konečného úspěchu, když jste chybu odkryli. V této rubrice vám budeme předkládat k řešení záhadu jiného druhu, ale stejně užitečné jako zábavné. Náměty dodávají čtenáři v dotazech naší technické poradny. Mohou to klidně činit dál; věřme, že prospěch bude všeestranný. A zde je první hlavolam:

V jednom obchodě jsem zahlédl thermoelektrický ampérmetr s rozsahem 0,1 A. Prodavač mi jej ochotně ukázal; když jsem shledal, že jde o přístroj skoro nový, s nepoškozeným th.e. křížem, jehož ručka nikde nevázla a „držela nulu“ i při volném otáčení v různých rovinách, zeptal jsem se na cenu a zkrátka jsem si jej nesl domů. Jak jej rychle vyzkoušel? Nejprve jsem jej zařadil do anodového obvodu koncové AL4 ve svém zesilovači, a hle, ukázal správný proud 36 mA. Pak jsem jej připojil přes kondenzátor a odporník 7000 Ω přes primár výstupního transformátoru, odpojil od sekundárního obvodu kmitačky reproduktoru a vybudoval AL4 tak, až už střídavý proud, který teď samotný ampérmetrem protékal, dle nestoupal. Naměřil jsem 24 mA, což dává spolu s odporem 7000 Ω výkon

$$I^2 \cdot R = 0,024 \cdot 0,024 \cdot 7000 = 4,03 \text{ wattu.}$$

I to je přiměřené. Chtěl jsem vyzkoušet ampérmetr i v další části stupnice a proto jsem jej odpojil, na původním místě ponechal jen odporník a kondenzátor, kdežto ampérmetr jsem zařadil těsně k anodi elektronky. Pak jím protékalo současně 36 mA stejnosměrného proudu a 24 mA proudu střídavého (efektivní hodnota; th.e. ampérmetr udává vždy efektivní hodnotu). Ručička se však vychýlila jen na 43,5 mA, místo na 60 mA a dál nešla, i když jsem se pokoušel zesílit proud dalším přidáváním signálů, při němž jinak byl přednes zesilovače naprostě skreslený. Sdělte mi urychleně, je-li možné, aby takový přístroj ukazoval správně témeř do polovice stupnice a dál byl vadný. Prodavač v obchodě je můj známý, snad by mi ampér-

## NA VSECH VLNÁCH

24. prosince 1945.

V poslední době se několik čtenářů stěžovalo na špatný poslech na krátkovlnných pásmech. Bohužel, nejsou sami. Zima s sebou přináší všeobecné zhoršení poslechu na všech krátkovlnných pásmech, ale nejvíce jsou postižena pásema nejkraťší, a je nyní skoro každodenním zjevem, že po setmění i signálny silných stanic na těchto pásmech úplně zmizí. Nesvádějte proto vinu vždy na svůj přijímač, není to tentokrát jeho vina, a může se státi, že vám druhý den přinese krásné překvapení v podobě nějakého vzácného DX-U. Stává se totiž, že i na nynější ponětí v krátkých vlnách se přece jen najde nějaká osa, jako se našla 20. prosince po 22.00 hod., kdy se mezi 45 a 48 metry objevilo šest středoamerických stanic a to dvě Ciudad Trujillo (Dominikánská republika), dvě Bogota (Colombia), Radio Pernambuco (sever. Brazílie) a Radio National de Peru, všechny v dostatečné síle a s dobrou srozumitelností. Bohužel, všechny velice šetřily údaji o vlnové délce a značce, takže identifikace je jenom kusá.

Pan Pospišil z Brna nás upozornil na stanicu, pravděpodobně americkou, kterou poslouchá v nočních hodinách na 41 m. Podle jeho dalších údajů našel jsem tu stanicu na 41,33 m. Hláší se „KOFA Army Forces Radio Service Salzburg and Linz“. Je to stanice amerických okupačních oddílů v Rakousku.

metr vyměnil, byl dosti drahý a nerad bych vydal peníze za přístroj porušený.

A. M. Ater.

Ctenáři, kteří chtějí brousit svůj důvtip, nech si lámu hlavu, kde byla chyba; v přístroji, v pokuse nebo jinde. Ostatní jistě bude zajímat rozřešení; aby věc byla napínavější, otiskneme je však až v příštím čísle.

## Televizní služba v Anglii

V Anglii má v nejbližší době začít televizní vysílání současně ze šesti stanic. Byl již jmenován ředitel této vysílací služby. Vysílání bude všemi stanicemi stejným pořadem pravděpodobně po celý den. Rozdělení stanic je takové, že asi 70% země bude moci zachytit televizi. Vysílat se má za stejných technických podmínek jako před válkou (405 rádkový systém), takže zakoupené televizní přijímače, kterých je v Anglii asi 20.000, mohou být použity. Toto řešení je v souladu s doporučením komise, která byla ustavena roku 1943, aby studovala problém televize po válce. Event. přechod k všeřádkovému systému a jiným technickým zlepšením bude proveden až později, až snad dojde k mezinárodní normalisaci těchto hodnot. Anglický způsob, který používá 405 rádek, nepřipouští televizní promítání na velkých plochách, což je jedním z jeho nedostatků. Průmyslu dává se touto úpravou termín ke studiu těchto problémů a k přípravě vhodných a dokonalých přijímačů.

MJ.

## Pozor na podžhavování

Dr. J. N. nám sdělil tento poznatek. Sestrojil si dvoulampovku do skřínky DKE podle RA č. 9—12/1945, s kondenzátorem 1mF místo žhavicího odporu pro 220 V a shledal, že pracuje bez jakékoli změny, tedy i bez výměny kondenzátoru ve žhavicím obvodu, při napětí 120 V. Tato neočekávaná universálnost nevytvárala však dlouho, neboť asi za půl hodiny přijímač oněměl a zkouška elektronek prozradila, že obě RV 12 P 2000 ztratily emisi. Upozorňuje na tuto dosti draze zaplacenu zkušenosť ostatní čtenáře, pokud by byli nakloněni věřit, že podžhavení nemá trvalých následků.

V listopadu poslouchal p. Skácel v Kyjích u Prahy stanici PRL8 Rio de Janeiro (11,720 kilocyklu) a Montevideo, Uruguay. O obou stanicích byla zmínka již v minulém čísle. Jejich příjem během prosince se však značně zhoršil a stanici z Montevidea je slyšet jenom zřídka kdy.

Na 49 metrech je ve večerních hodinách velice pěkně slyšet krátkovlnný vysílač Praha, podle sdělení pana Staňka z Prahy-Nuslí dokonce na dvou místech. Pravidelné pokusné krátkovlnné vysílání je však dosud jenom na kmitočtu 11.820 kc/s od 18.45 do 19.55 SEČ pro Lužické Srbko, Rusko a Francii, a na 9625 kc ve 20.05 až 24.00 SEČ pro Jugoslavii, Bulharsko, Španělsko a Anglii. Přestávky mezi jednotlivými pořady jsou vyplňeny přenosem programu středovlnného vysílání. Je tedy na 49 metrech slyšet harmonická vlna.

Věčerní české vysílání z Londýna bylo posunuto, pravděpodobně pro kolisi s českým vysíláním z Ameriky, na dobu od 21.30 do 22.00 SEČ. Je vysíláno na vlnách 31,5 m, 41,49 m, 41,75 m, 49,1 m a na střední vlně 307 m.

Ve 14.00 SEČ „Amerika volá Československo“ vysílá kromě stanic amerických také stanice londýnského rozhlasu na vlnách 19,91 metru, 23,3 m, 31,5 m a 41,75 m.

Radio Dakar (41,67 m) vysílá večer do 22,25 SEČ.

Finský vysílač v Lahti (31,58 m) je slyšet v odpoledních hodinách. Je však značně rušen sousedními stanicemi.

RP 1658.

## Anglické zkratky

V anglicky psané literatuře, zejména v odborných časopisech, setká se čtenáři zhusta se zkratkami, jejichž význam nezná a musí je odhadovat z textové souvislosti. Uváděme je zde v přehledu, aby naši čtenáři byli připraveni na příliv cizí literatury, jehož se snad už brzy dočkáme.

A.C. — Alternating current — střídavý proud (napětí).  
 Acc. — Accumulator — akumulátor.  
 AE. — Aerial — antena.  
 A.F. — Audio frequency — nízký (tónový) kmitočet.  
 A.F.C. — Audio frequency choke — nízkofrekvenční tlumivka.  
 A.F.T. — Audio frequency transformer — nízkofrekvenční transformátor.  
 A.G.S. — Automatic gain stabiliser — automatické řízení citlivosti.  
 Amp. — Amplitude — amplituda.  
 A.V.C. — Automatic volume control — automatické řízení citlivosti.  
 B. of T.U. — Board of Trade Unit — kilowatt hodina.  
 Cac. — Capacity anode to cathode — kapacita mezi anodou a katodou.  
 Cag. — Capacity anode to grid — kapacita mezi anodou a řídicí mřížkou.  
 Cak. — Capacity anode to cathode (amer.) — kapacita mezi anodou a katodou.  
 ect. — Circuit — obvod.  
 C.F. — Cathode follower — zesilovač vázaný z katody.  
 Cgc. — Capacity grid to cathode — kapacita mezi řídicí mřížkou a katodou.  
 Cgk. — Capacity grid to cathode — totéž.  
 C.O. — Cut off — začátek charakteristiky „ustříhnutí“.  
 C.R.O. — Cathode ray oscilograph — kathodový osciloskop.  
 C.R.T. — Cathode ray tube — kathodová trubice.  
 c/s — Cycles per second — cykly za vteřinu.  
 C.W. — Continuous wave — nemodulovaná vlna.  
 D.C. — Direct current — stejnosměrný proud (napětí).  
 D.D. — Double diode — dvojitá dioda.  
 Det. — Detector — detektor.  
 D.F. — Direction finding — určování směru (směrová antena).  
 D.H. — Directly heated — přímo žhavený.  
 E. — Earth — země.  
 E.M.F. — Electromotive force — elektromotorická síla.  
 E.M. — Electro-magnetic — elektromagnetický.  
 f. — Frequency — frekvence, kmitočet.  
 F.M. — Frequency modulation, -ed — kmitočtová, frekvencní modulace.  
 F.S.D. — Full scale deflection — odchylka přes celou stupnici.  
 G. — Galvanometer — galvanometr.  
 G.B. — Grid bias — předpětka.  
 Gen. — Generator — generátor.  
 H.F. — High frequency — vysoký kmitočet.  
 H.F.C. — High frequency choke — vf. tlumivka.  
 H.F.T. — High frequency transformer — vf. transformátor.  
 H.P.D. — Horizontal polar diagram — horizontální polární diagram.  
 H.T. — High tension — vysoké napětí (většinou stejnosměrné).  
 Ia. — Anode current — anodový proud.  
 I.C.W. — Interrupted continuous wave — přerušovaná nemodulovaná vlna.  
 I.D.H. — Indirectly heated — nepřímo žhavený.  
 I.F. — Intermediate frequency — mezifrekvence.  
 I.F.T. — Intermediate frequency transformer — mf. transformátor.  
 Ig. — Grid current — mřížkový proud.

Ind. — Indicator — ukazatel, indikátor.  
 Is. — Screen current — proud stínící mřížky.  
 Isup. — Suppressor current — proud brzdící mřížky.  
 Kc/s — Kilocycles per second — kilocykly za vteřinu (kc/s).  
 K.W.H. — Kilowatt-hour — kilowatt hodina.  
 L.F. — Low frequency — nízký kmitočet (nf.).  
 L.F.C. — Low frequency choke — nf. tlumivka.  
 L.F.T. — Low frequency transformer — nf. transformátor.  
 L.O. — Local oscillator — místní oscilátor.  
 L.T. — Low tension — nízké napětí (většinou stejnosměrné).  
 Max. — Maximal — nejvyšší.  
 Mc/s — Megacycles per second — megacykly za vteřinu.  
 Min. — Minimum — nejnižší.  
 M.O. — Master oscillator — řídicí oscilátor.  
 M.V. diode-Mercury vapor diode — dioda s rtuťovou parou.  
 Neg-ve — Negative — záporný.  
 O.C. — Open circuit — přerušené spojení.  
 Osc. — Oscillator — oscilátor.  
 P.A. — Power amplifier — zesilovač výkonu.  
 P.D. — Potential difference — rozdíl potenciálu, napětí.  
 Pos-ve — Positive — kladný.  
 Pot. — Potentiometer — potenciometr.  
 P.P. — Push-pull — dvojčinné zapojení.  
 P.P.A. — Push-pull amplifier — dvojčinný zesilovač.  
 P.R.F. — Puls recurrence frequency — kmitočet impulsů.  
 P.W. — Puls width — šíře impulsů.  
 Rect. — Rectifier — usměrňovač.  
 R.F. — Radio frequency — vysoký kmitočet (vf.).  
 R.F.C. — Radio frequency choke — vf. tlumivka.  
 R.F.T. — Radio frequency transformer — vf. transformátor.  
 R.M.S. — Root mean square — efektivní hodnota.  
 R.T. — Radio telephony — radiotelefonie.  
 Rx. — Receiver, to receive — přijímač, přijímati.  
 S.C. — Short circuit — krátké spojení.  
 Scr. — Screen, screening — stínící mřížka, stínění.  
 S.F. — Supersonic frequency — mezifrekvence vyšší než zvuk.  
 S.F.T. — Supersonic frequency transformer — mf. transformátor.  
 S.G. — valve — Screen grid valve — tetroda.  
 Sup. — Suppressor — brzdící mřížka.  
 Sync. — Synchronisation — synchronování.  
 T. nebo T. — Time — čas.  
 TATG. osc. — Tuned anode tuned grid osc. — oscilátor s laděným mřížkovým i anodovým obvodem.  
 TATX. osc. — Tuned anode crystal grid osc. — oscil. s laděným anodovým obvodem a krystalem na mřížce.  
 T.B. — Time base — časová základna.  
 T.P.D. — Terminal potential difference — napětí na svorkách, svorkové.  
 TPTG. osc. — Tuned plate tuned grid osc. (amer.) — oscilátor s laděným mřížkovým i anodovým obvodem.  
 TPTX. osc. — Tuned plate crystal grid osc. (amer.) — osc. s laděným anod. obvodem a krystalem na mřížce.  
 T. & R. — Transmit and receive — vysílání a poslech.  
 Tx. — Transmitter, to transmit — vysílač, vysílati.  
 U.H.F. — Ultra high frequency — velmi vysoký kmitočet.  
 U.S. nebo Us. — Unseivable — nespravitelné, neupotřebitelné.  
 Va — Anode voltage — napětí na anodě.  
 Vg. — Grid voltage — napětí na mřížce.

V.H.T. — Very high tension — velmi vysoké napětí (vvn.), většinou stejnosměrné.  
 V.P.D. — Vertical polar diagram — vertikální polární diagram.  
 Vs. — Screen voltage — napětí na brzdící mřížce.  
 Vsup — Suppressor voltage — napětí na brzdící mřížce.  
 V.V.M. — Valve voltmeter — elektronkový voltmetr.  
 W.M. — Wavemeter — vlnoměr.  
 W.T. — Wireless telegraphy — bezdrátová telegrafie.  
 X-rays — X-rays — Roentgenovy paprsky.  
 X-tal — Crystal — krystal. M. Bauer.

## Z REDAKCE

Je naši milou povinností poděkovat za početné projevy čtenářů „Radioamatéra“, trvající od třízivých dob předkvětnových až po dnešek. At ře byl jen lístky, reklamující zaslání, hodnotné příspěvky pro list nebo jeho dílu i jiné reálné pozornosti, ale i dopisy uznale nebo kriticky hodnotící obsah našeho časopisu, veškerý nám působily radost především tím, že dokládaly a potvrzovaly živý a opravdový zájem o naš list, jehož si cíname nejvíce. Vynasázíme se, aby i napříště brali naši přátel svého „Radioamatéra“ do rukou s takovou láskou, s jakou jej my při ně připravujeme.

X

Cinnost naši technické poradny nebyla přerušena, ač jsme pro nával jiné práce nemohli nabídnout její službu svým přátelům. Jednoduché otázky rádi zodpovíme bezplatně za náhradu poštovních výloh. V případech složitějších prosíme o přiložení režijní částky Kčs 10.— na úhradu výloh.

X

Data elektronek, tak, jak se nám podařilo je získat, sdělujeme i nadále za částku Kčs 7.— za první a po Kčs 5.— za další, žádaná současně. Příslušnou částku nechť zájemci připojí ve známkách k dotazu. Nemůžeme-li využít, vracíme Kčs 5.— za každou elektronku.

X

Protože i starší stavění plánky dáváme koprovat nyní, kdy kopie i naše režije stoupaly, jsme nutni zvětšit cenu plánků ze všech předchozích ročníků o polovici. Prosíme objednatele, aby k tomu přihlíželi při zaslání příslušných částek.

X

Na rozdíl od zpráv ze západu, kterých nám dochází stále více, dostáváme velmi málo zpráv z SSSR. Prosíme proto čtenáře, kteří by nám mohli v tomto ohledu pomoci, aby tak učinili. — Dopis, který jsme zaslali po loňském květnu redakci ruského radioamatérského časopisu „Radio Front“, vrátil se s označením, že list nevychází.

X

S potěšením zaznamenáváme „příspěv“ cených příspěvků od přátel našeho listu, které vydatně přispěly k obohatení obsahu tohoto čísla. Svědčí to o kladném vztahu k zájmu naši pospolitosti a o upřímné snaze přispět skutkem k rozvinutí oboru, za režimu okupantů potříhaného. Redakčním spolupracovníkům dovolí tato pomoc vnovat vše času práci v dílně na vývoj vzorů pro amatérskou výrobu i sestavování příslušných návodů, což považují za svůj hlavní úkol.

X

Okolnost, že vše než dřívě musí nyní amatérské kombinovat a vymýšlet náhrady a náhražky za součásti v návodech, vede naše autory k jejich úpravě odlišné od dřívější. Na místo seznamů součástí a schéma s obecnými hodnotami udáváme velikosti součástek přímo ve schématu s potřebnými do-

plníky v textu, a věříme, že seznam pro nákup a ještě častěji pro výměnu materiálu sestaví si čtenář podle této hodnot sami. Tento způsob považujeme však za prozatímní a jakmile bude trh rovněž zásoben alespoň základním materiálem, přejdeme k původní úpravě s podrobným, po případě výkladem opatřeným seznamem součástí.

X

Chybí nám spolupracovníci v tiskárně, knihaře i expedici, chybí nám i obálky pro balení sešitů; proto nechť naši přátelé odpustí, že dostávají svůj výtisk o týden až deset dní později než je oznámeno vyjítí příštího čísla. Potíže pomalu, ale přece úspěšně překonáváme a věříme, že v rozumné lhůtě začne tento list vycházet stejně přesně, jako celá dřívější léta.

## NOVÉ KNIHY

### ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 17-18, prosinec 1945. — Grafická integrace jako doplněk metody konformního zobrazení; Ing. J. Hak. — Počáteční napětí stejnosměrné korony; Ing. dr. Josef Stenzl. Jak pracuje teplárná; C. Macháček. — Použití karbinolového klihu při montáži a opravách elektrotech. výrobků; Ing. Topolnický.

## OBSAHY ČASOPISŮ

Radio Engineers' Handbook  
by Frederick Emmons Terman Sc. D.  
Mac Craw Hill Co. 1943.

Stěžejním vědeckým dílem z oboru radiotechniky byla v anglické literatuře známá Termanova kniha Radio Engineering, vydaná již v roce 1932, a nyní po době, kdy jsme byli zbabeni styku s angloamerickou literaturou, dostává se nám do rukou nový spis téhož známého autora, vědecký přehled radiotechniky, vydaný v roce 1943 v Americe. Na 1019 stránkách a v 13 rozsáhlých kapitolách podává autor úplný přehled celého oboru radiotechniky, doplněný novými poznatky, které přinesla válka.

Prvých 24 stránek zaujmají matematické tabulky, potřebné pro radiotechnické výpočty. Následuje podrobný rozbor a teorie elektrických okruhů. Přesto, že zaujímá přes 250 stránek a je přehledná a velmi podrobná, klade na čtenáře velmi značné požadavky, protože podle nového amerického způsobu přináší výsledky, aniž udává odvození, jak jsme zvyklí. Důležitou kapitolou je teorie vodičů, která tvoří podklad pro pozdější teorii důtěch oscilátorů a klystronu. V oddílu o vakuových lampách a elektronkách je probrána teorie celé elektronové optiky, přinášející neobyčejně množství nových poznatků, hlavně o účelné vnitřní konstrukci elektronek s ohledem na žádanou charakteristiku. Pro řešení elektronových zasilovačů používá autor ve zvýšené míře diagramů a nomogramů, a výsledky kontroluje jenom závěrečními formulami. Oscilátory jsou probírány schematicky na základě zjednodušených diagramů. Velmi přehledně jsou všecky hlavní typy oscilátorů uvedeny soustavou typických schematic. Zvláštní kapitola je věnována generátorům ultrakrátých vln, klystronu a neobyčejně výkonnému magnetronu. Mnoho nových poznatků přináší rozsáhlé kapitoly o šíření vln elektromagnetických, o antenách a o radionavigaci, kde jsou uvedeny i nejnovější systémy navigační, jichž bylo užito v poslední válce. Celý spis je zakončen stručným přehledem měřicích metod, používaných v radiotechnice. Proti původnímu autorovu spisu z roku 1932 obsahuje nové vydání více než polovinu nového materiálu. Matematická stránka klade na čtenáře tentokrát zvýšené požadavky, a studium knihy není nikterak snadné. Na první pohled je patrné, jak jsme zůstali dále za pokrokem, učiněným v Americe za

celou dobu války, a jak obtížně budeme nyní doplňovat své poznatky, abychom co nejdříve dosáhli světové úrovně, jakou jsme se před touto válkou mohli chlubit.

Ing. F. Milinovský.

Ing. Karel Tměj. Elektrárny na stožárech, stavba větrných elektráren. Upravil a doplnil Ing. T. Kyžlink. Vyd. nakl. Toužimský a Moravec v Praze, r. 1945. Formát 135×210 milimetrů, 172 strany, 49 obrázků. Brožový výtisk za Kčs 48,—.

Po všeobecné části, věnované historii, rozdělení a zvláštním úpravám větrného motoru, jedná autor podrobně o teorii i praxi větrné elektrárenky k užitku těch, kdož si ji chtějí sami postavit. Už při listování nás upoutalo podrobné, přístupné a díky obrázkům a diagramům i velmi názorné vysvětlení všech technických tajů, s nimiž až dosud stavitelé domácích elektráren téžko zápolili. Je tu odvozen vzorec výkonu ideální vrtule při rychlosti větru a v průměru vrtule D:

$$N = 0,000 285 \frac{v^3}{D^2} (kW; m/s; m).$$

Také vlastnosti a druhy vhodných dynamek, regulační a zajišťovací zařízení, stavba stožáru atd. Zájemci jistě uvítají knížku s nadšením, jehož si obsahem i vzornou úpravou plně zaslouží. Škoda, že nebylo možné doložit získání zkušeností reprodukcí snímků autových prací.

P.

## PRODEJ · KOUPĚ · VÝMĚNA

Administrativní potíže, vznikající při dohodnutém účtování platů za inserci čtenářů v hlídce PRODEJ-KOUPĚ-VÝMĚNA, jak bylo dosud prováděno, vedou k nové úpravě této služby. Společně s objednávkou inserátu, jeho textem a úplnou adresou zadávajícího uvedenou v textu inserátu, je nutno napříště poslat i částku za inserát, která se vypočte takto:

Za prvních 40 písmen, rozdělovacích znamének a mezer mezi slovy . . . . Kčs 26,—.

Za každých dalších 40 písmen, rozděl. znamének i mezer, i nedokončených . Kčs 13,—.

Inserát, který má na př. 135 písmen, znamének a mezer, bude stát podle této sázky:

$$40 + 40 + 40 + 15 = 135 \text{ písmen atd.}$$

$$26,- + 13,- + 13,- + 13,- = 65 \text{ Kčs.}$$

Inseráty bez připojené, správně vypočtené částky nebudu otíštěny.

Objednatel inserátu v této rubrice budou tedy ve vlastním zájmu:

1. psátí stručně a účelně zkracovati slova,
2. psátí čitelně a uvádět plnou adresu,
3. poslat příslušnou částku společně s objednávkou inserátu.

Administrace „Radioamatéra“,  
inserční oddělení.

Dám elektromotor šestina HP, 220 V ~ 1 = za aku NiFe 10 až 40 Ah. Jan Holík, Kroměříž, Stoličkova 69. (pl.)

Koupím tovární mavometr, díl. oscilátor. V. Jeníkovský, Slaný 7. (pl.)

Koupím elektr. DCH11, DAF11, DL11. Fr. Smolík, Praha XII, Velehradská 19. (pl.)

Koupím veškeré měřicí přístroje. Bedř. Štěcha, Běloves 145, p. Náchod. (pl.)

Permanentní reprodukt. 5 W, 15 W a 25 W prodám. Miroslav Fetter, Paskov, Bělská ul. č. 328. (pl.)

Koupíme DL,L21, DAH50, příp. vyměn. za EF5, EF3 a pod. Skautský Radioklub, Prešov, Stalinova 71. Skautský domov. (pl.)

Prodám dva dynam. s výst., dva elektr. kond. po 32 μF, tlumiv., duál, trafo 90 mA, stup. Chrystal s dub. chassis, AZ1, ECH3, EBL1, EF9, vše nepouž. Kčs 1900,—. Josef Tauš u firmy Šrouby Drdla, Praha II, Vodičkova číslo 41. (pl.)

Za perman. dynamik Ø 26 cm dám KL4, KF4, EL11, AZ11, AC2, KB2, 506. Voj. Cikán J., Benešov, p. schr. 65/7. (pl.)

Koupím bateriovou jednolampovku v dobrém stavu. B. Řípa, Mělník III, čp. 286. (pl.)

Prodám nebo vyměním elektronky DK21, UCL11, několik roč. RA, elektrotechn. a různé jiné knihy za elektr. DF21, DL21, AF3 a AK2 a gramomotor. B. Kouba, Novosedly n. Než. č. 86. (pl.)

Nabízím: asynch. gramomotor 220 V, dyn. amp., různé elektr. serie A, E, i elektrolyty různ. kap. Potřebuji: D25, DAC, DCH, DDD, 2krát DF, DF26, též i jednotlivě. Ferd. Spáčil, Velké Prosenice u Přerova. (pl.)

Koupím sešity RA, kterýkoliv ročník, a jinou radiotechn. literaturu. Pište na Č. Budějovice, pošt. schr. 68. (pl.)

Dám elektronky: AK1, AK2, AC2, 2krát AF7, AF3, AD1, 2krát AL5, AZ1, AZ11, AZ12, FFFF50, 2krát RV12P2001, calit. trial 120 cm, podle dohody za 2krát KC3, 2krát KL4 a dva calit. kond. 15 cm. L. Štěpančík, Řež, p. Klecany u Prahy. (pl.)

Koupím nebo vyměn. elektr. Visseaux 6E8 MC nebo odpovíd. jinou s tímže spodem. Jar. Ježánek, Nižkov 103. (pl.)

Vyměním: 4krát RV12P2000; potřeb.: DF22, KL2, KC3, GR12D6C, RL2P3, RL24T1, RL24P2, vibr. měnič 2,4 V, aku NiFe 2,4 voltu. Tyto věci též koupím nebo dám za ně výměnu, případ. prodám: dva motory NSU 500 cm³ (bez rychl. skříně), kompl. zapalování z mot. PUCH a dynamo 6 V, 50 W. Josef Otto, Bochoř, č. 129, pp. Vlkov-kanovsko. (pl.)

Vyměním elektronku AK2 za AF7. Josef Novák, Praha XII, Stalinova 46. (pl.)

Koupím elektronky UY11, UCL11, nebo dám ECL11, AZ11. G. Sadilek, Ratiboř u Vsetína. (pl.)

Vymění elektr. serie D25, DCH, DC, DAC, KK2, KF4, KL4, AK1, EL3, AL4 za CL4, CY1, CY2, EBL nebo ABL, AZ1, AZ11, EF11, EF9. Josef Lekki, N. Bohumín, Šimyčí, č. 22. (pl.)

Tovární radiomechanici: Nabízím stálé místo k vedení radiomechanické dílny. Hlase se mladší, hbité síly, znalé teorie i praxe v opravách superheret pod zn.: „Nástup kdykoliv“ do adm. t. 1. (pl.)

Maturant (i zeměděl.), zručný techn. úředník (niž. šk.) a zřízenec do stát. věd. ústavu se mohou ihned nezáv. přihlásit. Inform. Dr. Uhliř, Praha XII, Kouřimská 10. (pl.)

## Rídí a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-411; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radiotechniku obory přesbuzn., vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—; předplatné na celý rok Kčs 160,—; na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati vplatním lístkem Poštovní společnosti, číslo účtu 10.017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uveďte číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Otisk v jakékoli podobě je povolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyzádané příspěvky vrací redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a věrnost práva ručí autoři příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnosti za eventuální následky jejich aplikace.

Příští číslo vyjde 6. února 1946.

# RADIOOBCHODNÍKŮM

dodáváme promptně ze skladu:

antenní lanko měděné / permanentní a buzené dynamiky Ø 13-22 cm / výstupní transformátory 6-12 wattů / dynamické mikrofony skvělého výkonu / síťové transformátory 60 - 200 mA / elektr. letovačky 60 - 100 wattů / gumové šňůry k žehličkám / banánky / nízkofr. transf. 1 : 3 a 1 : 4 / kompletní zesilovače s buz. dynamikem 10 wattů / síťové tlumivky 50 mA 15 H / všechny druhy odporů od 0,5-8 wattů / všechny hodnoty kondensátorů pevných / otočné kondensátory reakční 500 cm / různé druhy škál a všechny ostatní radiotechnické součástky.


Navštivte nás, pište anebo telefonujte



PAVEL FEDOR, PRAHA I.

velkoobchod radiopotřebami

TÝNSKÁ UL. 21 / TEL. 623-53

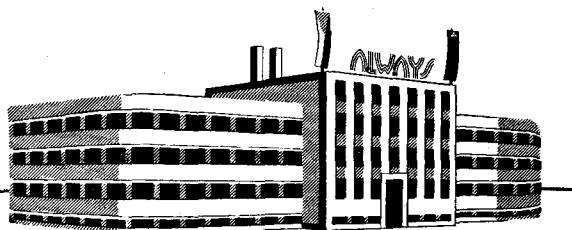

# ALWAYS

ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA  
PRAHA - HLOUBĚTÍN

## JE V ČESKÝCH RUKOU

Vrstvové odpory • Drátové odpory • Svitkové kondensátory v bakelitové trubce • Kondensátory v plechovém pouzdře • Elektrolytické kondensátory v aluminiovém pouzdře • Elektrolytické kondensátory v plechovém pouzdře • Elektrolytické kondensátory v bakelitové trubce • Vlnové přepinače • Jemné pojistky

Naše kvalitní výrobky budou opět sloužit československému radioamatérů



JAN POKORNÝ


elektro-radio

PRAHA II, KŘEMENCOVÁ ULICE 5

(VEDLE FLEKŮ) • TELEFON 475-18

Oscilografy, Wheatstonovy můstky, měřící přístroje, reproduktory, zesilovače, mikrofony, gramof. přenosky, odpory, kondensátory, potenciometry, isolační trubky atd.

PRODEJ POUZE OBCHODNÍKŮM

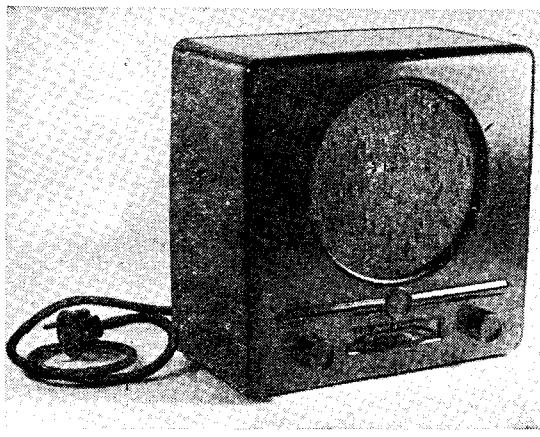

**Stavebnice  
DVOULAMPOVKY  
se spotřebou 5 wattů**

Podle RA XXIV, č. 9/12, str. 94

Skříňka (DKE) se zadní stěnou, s magnetickým reproduktorem, pertinaxovým chassis, otočným kondensátorem, reakčním kondensátorem, stupnicovým knoflíkem, cívkovou soupravou 200 až 2000 m a dvěma knoflíky . . . . . Kčs 294,—  
Selenový usměrňovač G 20, 220 V 20 mA . . . Kčs 74,50  
nebo  
2 selenové usměrňovače E 053/50, SAF 500 V/5  
mA à . . . . . Kčs 60,—  
nebo  
2 selenové usměrňovače E 053/50, AEG 500 V/5  
mA à . . . . . Kčs 46,50  
2 elektronky RV 12 P 2000 s objímkami à . . . Kčs 160,—  
Skupinový kondensátor 4 x 1 μF/1000 V + 0,1  
μF/3900 V . . . . . Kčs 58,40  
Kondensátor 2x2 μF 1100 V + 450 V . . . . . Kčs 55,—  
Kondensátory a odpory podle ceníku

Veškerý materiál pro krátkovlnnou dvoulampovku s pásmovým  
laděním podle RA XXIV, č. 9/12, str. 98

Selenové usměrňovače do 150 mA

Krátkovlnné otočné kondensátory na skladě

Obrazová elektronka LB 8 . . . . . Kčs 640,—

Bakelitová skřínka pro krystalky, měřicí nebo zkušební  
přístroje a pod. o rozměru 105 x 79 x 45 mm . . . . . Kčs 15,—


Podrobný ceník zasílá na požádání

**E. Füsek**  
DŮM DOBRÉHO ROZHLASU

v Praze na Václavském náměstí čís. 25




KRÁTKOVLNNÉ  
SOUČÁSTKY  
IDEIX

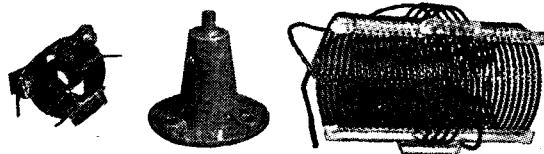

prozatím jen pro OK a RP dodává

**A-Zet RADIO**

BRNO, JÍZDÁRENSKÁ 4  
TELEFON 10.627

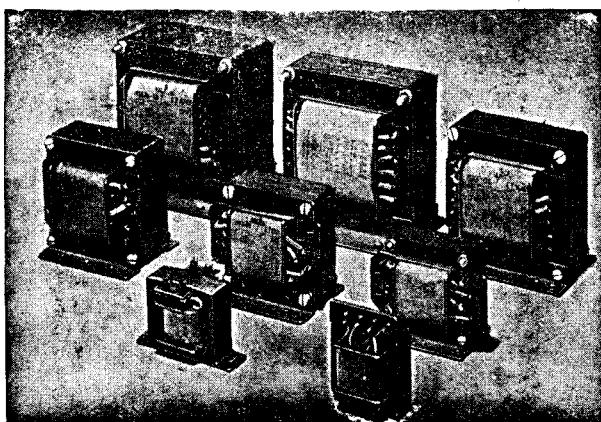

**Normální řada transformátorů a tlumivek**

pro 50 period a tónové frekvence. Průřezy jádra:  
1,9, 3,3, 5,4, 7,2, 9,6, 12, 18,6 cm<sup>2</sup>. Dodáváme též  
samotné kostry cívek a stavebnice (kostry, isol. vlož-  
ky, plechy, nožky, šrouby).

Prodej pouze velkoobchodníkům a průmyslovým spotřebitelům

**VILNES**

**VILÉM NESSEL, elektrotechnické výrobky**  
PRAHA XVI, Plzeňská 218 - telefon 457-07

# Neuvěřitelné


Právě před několika dny se mi podařilo koupit serii nedodělaných speciálních přístrojů s tímto hodnotným materiélem:

1 sífový transformátor 110 - 220 - 600 — 1 x 8 V zamontován v plech. krabici se skleněnými isolátory / 1 speciální přepinač se stříbrnými kontakty, počet per 36 s možností nastavení jednotlivých per / 1 sífové tlumivky 40 mA odpor / 1 kombinovaného bloku se skleněnými isolátory 4 x 1  $\mu$ F, 1 x 0,1 / 1 protipo-ruchový filtr, 4 tlumivky a 4 kondensátory 0,1  $\mu$ F a 1 x 0,5  $\mu$ F se skleněnými isol., celek v kovovém krytu / 2 suchých usměrňovačů 500 V E953/50 / suchý usměrňovač 300 V E053/51 / 3 ozubená kola s ložisky / 1 šroubovací objímka na pojistky / 7 různých odporů na destičkách / 1 spec. lamp. spodek RV a jiných drobných součástí / Celek je namontován na litém chassis s kovovým krytem a uzávěry a konečně vše to zabaleno v důkladné krabici s vložkami proti rozbití

To všechno pouze za 210 Kčs  
Cena je skutečně nízká a odpovídá tradici mého závodu

Poštou pouze na dobírku!

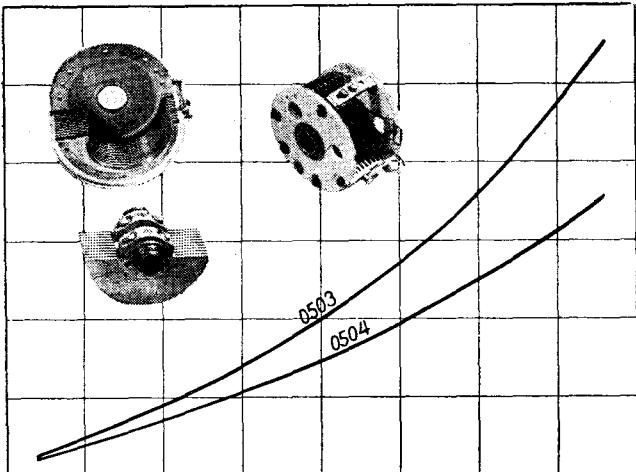RADIO ING. STANISLAV HOLEŠ, PRAHA II, SPÁLENÁ 12



Obj. č. 0503: Otočný kondensátor 8 — 280 pF s keramickou izolací, přesné a stabilní provedení pro měřící přístroje a přesné přijímače. Stator i rotor frézovány z plného materiálu, desky rotoru upraveny pro sládování. Rozměry: 75 Ø x 45. Příslušenství: keramická osa 12 Ø x 115 (postačí i pro sestavení duálu) a keramická příchytká pro upevnění statoru.

Obj. č. 0504: Kondensátor ve stejném provedení jako obj. č. 0503, avšak kapacita 7 — 180 pF. Rozměry: 62 Ø x 45.

CENY SDĚLÍ A ZE SKLADEM DODÁVÁ  
PROSTŘEDNICTVÍM KONC. RADIOOBCHODŮ

**BRAUN & BRAUN**


NÁRODNÍ SPRÁVCE Dr JIŘÍ NECHVÍLE  
Praha II, Václavské nám. 7 — Tel. 232-76

## RADIO TRANSFORMÁTORY

sírový	100 mA 2 x 300 0,4, 6,3 V — 4 A 0,4 — 2 A
výstupní	72 mA 7000 ohmů / 3500 ohmů 6 ohmů / 4 ohmy
výstupní	35 mA 7000 ohmů / 6 ohmů
tlumivka	284 50 mA

**S. A. G.**

OLDŘICHOV V HÁJÍCH U LIBERCE

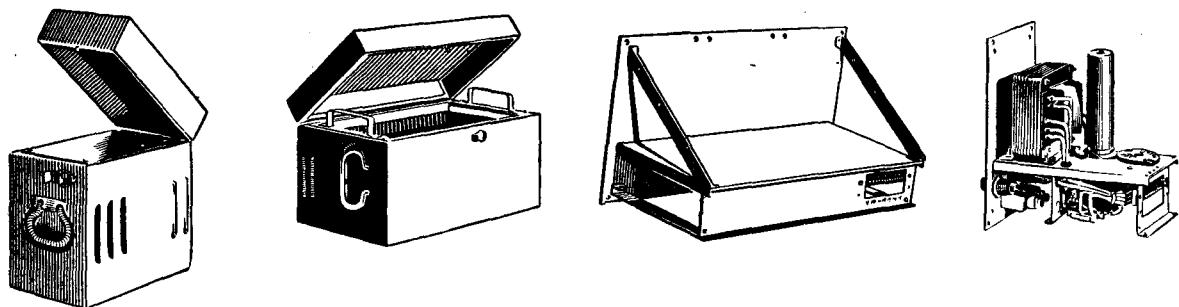

## *Odborným závodům dodávám:*

Normované ocelové skříně v osmi velikostech, chassis v šesti velikostech a dva druhy eliminátorů, které lze navzájem různě kombinovat. Ideální pro stavbu zesilovačů a měřicích přístrojů. Prospekty s rozměrovými skizzami zašlu obratem pošty. Dále dodávám osciloskop s 9 cm obrazovou elektronkovou, nabijecí akumulátorů, vibrační anodové přístroje pro bat. přijimače, transformátory síťové, výstupní, nízkofrekvenční, vf. a síť. tlumivky, krytalové mikrofony a přenosky, kovové usměrňovače 500V 5 mA a 300V 10 mA, jakož i jiný radio-materiál podle seznamu, který zašlu konces. radiozávodům na požádání obratem pošty. Objednávky vyřídím postupně v pořadí, jak dojdou.




**JAR. KRYGEL** RADIO-ELEKTRO VE VELKÉM  
 PRAHA II, BISKUPSKÁ ČÍSLO 6 · TELEFON 636-75  
 TELEGRAMY ISMARADIO PRAHA

## **PALAFER MIGNON**

Rozsah 200-2000 m při 450 pF

**Universální cívka pro přímé zapojení  
i pro vstupní obvod superhetu 465 kHz.**

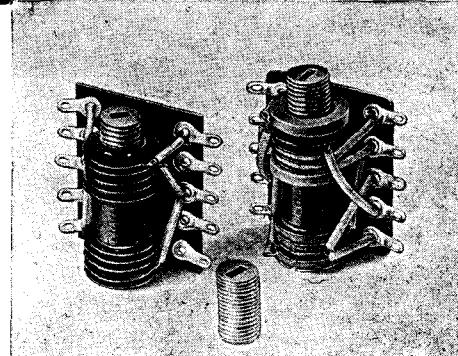Ideální náhrada za vadné cívky  
přijimačů! Solidní konstrukce, výhodné  
elektrické hodnoty, možnost nastavení  
vf. železných jader.



Podle platných předpisů  
dodáváme radiosoučástky  
jen radioopravnám pro  
opravy přijimačů.

**P A L A B A a. s. S L A N Y**